

electronique

RADIO
PLANS

MENSUEL DES TECHNIQUES ET APPLICATIONS

NUMÉRO 550 SEPTEMBRE 1993

**ALIMENTATION
DE LABO
MULTITENSION**

**TIMER
PROGRAMMABLE
A 68HC11**

**CARTE DE
CONTROLE
DE MODULATION**

**LE HIP 5061 :
REGULATEUR PWM
MONOLITHIQUE**

T2438 - 550 - 24,00 F



Dans votre budget. En dehors de tout compromis.



Aucun autre compteur universel de cette catégorie ne vous permet de travailler plus vite pour moins cher.

Vous dire que le nouveau compteur universel HP 53131A offre des performances accrues, n'a rien d'étonnant. Après tout, qu'attendiez-vous d'autre d'un leader mondial comme HP ?

Sans doute alors ne serez-vous pas étonné d'apprendre que notre compteur assure un transfert accéléré des données pour vos systèmes de tests rapides, ou qu'il associe de nombreuses fonctions nouvelles comme le test de limite et le mode d'affichage analogique ; ainsi que des fonctions statistiques. Toutes ces nouveautés tirent plus efficacement parti de la vitesse et de la résolution du compteur, permettant de réaliser des mesures d'une rapidité inimaginable jusqu'à présent. Vous ne serez pas surpris lorsque vous apprendrez que la résolution en fréquence et en intervalle de temps de ce compteur est sans commune mesure avec tout autre instrument de cette catégorie.

Ce qui vous étonnera aussi, c'est son prix incroyablement bas. Toutes ces performances vous sont proposées pour seulement 11 900 F H.T.*

*14 220,14 F TTC, prix en vigueur au 01.07.93.

ERP 9/93

Coupon-réponse à retourner
à Hewlett-Packard,
HP Direct Test et Mesure
BP 19 - 91941 Les Ulis Cedex

NOM _____ Prénom _____

Société _____

Adresse _____

Tél. _____

- ☐ Je souhaite recevoir une documentation sur le HP 53131A
- ☐ Je désire un contact commercial

**Il est temps de passer à
Hewlett-Packard**



**HEWLETT
PACKARD**

Il est toujours bon de procéder de temps à autre à des changements. Ce qui est vrai dans un cadre général, l'est aussi en particulier pour une revue.

Aujourd'hui, nous inaugurons une formule qui, sans nul doute, reflète les desiderata ressortant de la dernière enquête-lecteurs.

C'est vous prouver l'intérêt que nous portons aux remarques que vous avez émises.

Septembre symbolise la rentrée dans de nombreux domaines, nous avons donc choisi ce numéro pour vous présenter le nouvel «Electronique Radio-Plans».

Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un bouleversement, mais plutôt d'une évolution qui obtiendra vraisemblablement votre approbation.


Au plan rédactionnel, deux nouvelles rubriques viennent étayer la structure que vous connaissez.

«Idées et méthode» fournit les solutions à de nombreux problèmes matériels et logiciels fréquemment rencontrés, afin que vous puissiez les réexploiter dans vos applications.

La rubrique «Réalisation» s'étoffe et se diversifie pour vous présenter un choix plus important de sujets mais aussi des applications plus abordables.

Alliés à une présentation que nous pensons plus agréable, bien que sobre et claire comme il sied à une revue technique, nous espérons que ces aménagements recueilleront vos suffrages.

OUTILS DE DEVELOPPEMENT

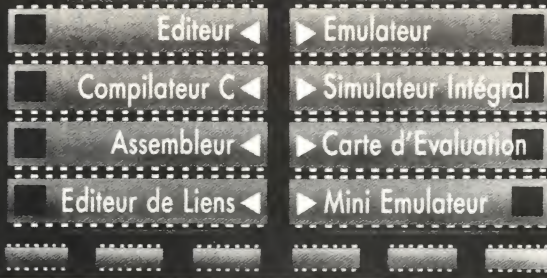

RAISONANCE

LES OUTILS DE LA REUSSITE

SPECIALISTE DU
8051

Rue des Sources
ZI - F 38190 CROLLES
Tél. 76 08 18 16 - Fax 76 08 09 97


BSO

L'ALLIANCE DES COMPÉTENCES

Système de développement intégré
pour microprocesseurs 8, 16, 32 bits

DEBUGGEZ

pour moins de 10 000 FHT

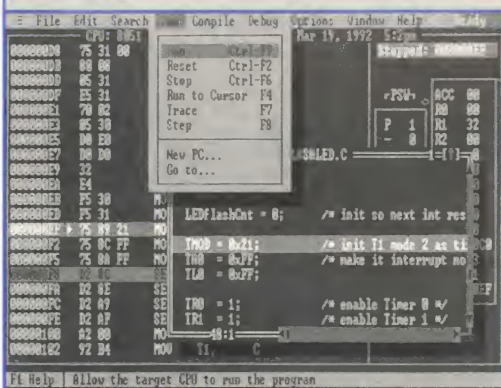

- Debug source
- Souris
- Multi-fenêtrage
- Sondes technologies PGA, DIP, PLCC...

CIBLES :


Z 80, 8051
68 HC 11, 68 HC 16
68 xxx, 80 x 86,
NEC Vxx, 80 C 16x
Am 29000, R 3000...

BSO propose le meilleur de la Technologie

64, rue Claude CHAPPE
78370 PLAISIR - FRANCE

BOSTON
SYSTEMS
OFFICE
FRANCE

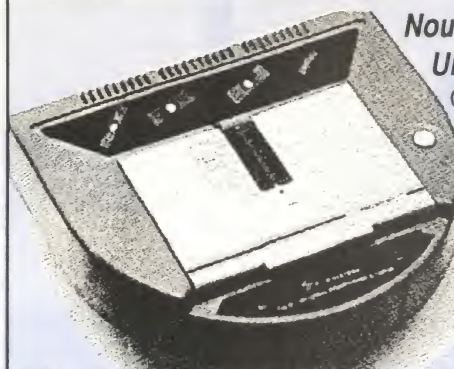Tél. : 33 (1) 30 54 22 22
Fax : 33 (1) 30 54 24 02



Nouveau - Programmeur Universel ALL07 de HILO

Ce programmeur répond parfaitement aux besoins de la duplication et à la programmation des composants très diversifiés. Il possède la capacité de gérer jusqu'à 256 broches. La différence de prix de ce modèle par rapport au ALL03A peut se justifier par le nombre réduit des adaptateurs nécessaires, par sa

rapidité de programmation, sa qualité, et sa connexion en parallèle. Alimentation: 90-256v alternatif incorporée. Dimensions: 285 prof x 245 x 60mm. L'ensemble comprend: ALL07 module principale, Universel PAC-DIP 40 pack, carte parallèle d'imprimante, câble DB25 1M, ensemble de disquette, manuel. Prix 4900ht

PROGRAMMATEUR & TESTEUR Universel ALL03A de HILO.

Système complet réalisé sur C.I. en 6 couches pour la programmation et le test des Eeproms, Eeproms, Bpoms, MPUs, PLDs et TTLs (74 et 75), SRAM & DRAM, fourni avec interface et disquettes pour PC.

- Programmation / Auto-programmation, vérification, effacement de GALs, protection des PLDs.

- Editeur pleine page des fichiers binaires.

- Utilitaire de conversion HEX vers binaire pour Intel, Motorola, Digital R., Tektronics, éclatement des fichiers binaires en 2 ou 4 voies.

PRIX DE VENTE DE L'ENSEMBLE :

3.790 ht

Lecteurs de codes à barres - à partir de 1200ttc.

PROGRAMMATEURS D'EPROMS haute vitesse HILO

Pour EPROMS 16K à 2Mb

EPP01: 1 EPROM 1.050 F HT
EPP04: 4 EPROMs 1.450 F HT
EPP08: 8 EPROMs 2.400 F HT

Pour EPROMS 16K à 8Mb

SEP81: 1 eeprom + orig: 1.600 F HT
SEP84: 4 eeprom + orig: 2.200 F HT
SEP88: 8 eeprom + orig: 3.100 F HT

EFFACEUR D'EPROMS

Avec temporisateur et interrupteur de sécurité:

12 eeproms 640 ht
60 eeproms 1040 ht

EMULATEUR D'EPROMS (2 x 512 Ko):

1 920 ht


CONFIGURATIONS MINI TOUR

Systèmes mini-tour avec 4Mo de mémoire, 1 lecteur 1,44Mo, 2 séries, 1//; moniteur couleur Tatung 14" SVGA couleur 1024x768 pitch 0,28, 1 carte SVGA Trident 8900CL 1024x768 1 Mo. Les prix sont TTC.

	Disque 120M	Disque 170M	Disque 245M
80386 DX - 40Mhz cache 128k	8 542 F	8 795 F	9 112 F
80486 DX - 33Mhz cache 256 k	11 175 F	11 428 F	11 745 F
80486 DX - 266Mhz cache 256k	13 373 F	13 626 F	13 943 F

OFFREZ VOUS UN PORTABLE COULEUR !!

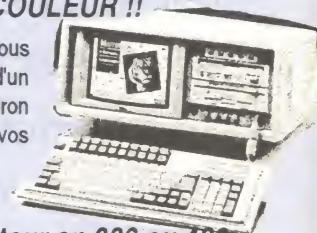Enfin un vrai système portable couleur qui vous suivra partout, doté d'une carte mère 486-33, d'un disque dur 210 Mo, d'un écran CRT SONY Trinitron 9", et de 4 slots vous permettant de loger toutes vos cartes, n'hésitez plus !!




Prix 22 500 ttc

Nous transformons votre ordinateur en 386 ou 486

386 SX-40	780ttc	486 DX-33 256K cache	3 700ttc
386 DX-40 128K cache	1 150ttc	486DX50 256k cache	5 200ttc
486 SX-33	2 150ttc	486DX2-66	5 850ttc
486 DX-33 128K cache	1 250ttc	Echange du processeur 486dx33 contre un 486dx2-66	2 700ttc
** avec copro	1 950ttc		

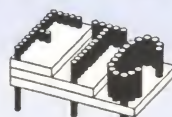Transformation de votre ancien système PC 286 en 386 ou 486 dans notre atelier ou sur site. N'investissez pas dans un nouveau PC, il suffit de changer la carte mère... Consultez nous pour obtenir un devis précis.



Future Technologie Compagnie

4 Bd Chastenot de Géry - 94800 Villejuif
Métro: Villejuif - Léo Lagrange

Tél: 47 26 35 30 / 46 78 63 13 Fax: 47 26 36 27
Lundi à Vendredi 9h30 - 13h00 / 14h00-18h00

S o m m a i r e

ELECTRONIQUE APPLICATIONS

MENSUEL édité par
PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD
S.A. au Capital de 5 160 000 F
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS
Tél. : 42.00.33.05 - Fax : 42.41.89.40
Télex : 220409 F
Principaux Actionnaires :
- M. Jean-Pierre Ventillard
- Mme Paule Ventillard

Président-Directeur-Général,

Directeur de la Publication :
Jean-Pierre VENTILLARD

Directeur de la Rédaction :
Bernard FIGHIERA

Rédacteur en Chef :
Claude DUCROS

Marketing/Ventes :
Jean-Louis PARBOT
Tél. : 42.00.33.05.

Création maquette :
Rachid MARAI

Inspection des Ventes :

Société PROMEVENTE - M. Michel IATCA
11, rue de Wattignies - 75012 PARIS.
Tél. : 43.44.77.77 - Fax : 43.44.82.14.

Publicité :

Société Auxiliaire de Publicité
70, rue Compans, 75019 PARIS
Tél. : 42.00.33.05
C.C.P. PARIS 37 93 60

Directeur commercial : Jean-Pierre REITER

Chef de publicité : Francine FIGHIERA

Assistée de : Laurence BRESNU

Abonnement : Marie-Christine TOUSSAINT

Voir notre tarif «spécial abonnement».
Pour tout changement d'adresse,
envoyer la dernière bande accompagnée
de 2,80 F en timbres.

IMPORTANT : ne pas mentionner notre
numéro de compte pour les paiements
par chèque postal.

Electronique Radio Plans décline toute responsabilité
quant aux opinions formulées dans les articles,
celles-ci n'engageant que leurs auteurs. Les
manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.
«La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des
alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que «copies ou
reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective» et
d'autre part, que les analyses et les courtes citations
dans un but d'exemple et d'illustration, «toute
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle,
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayants-droit ou ayants-cause, est illicite» (alinéa
premier de l'article 40). Cette représentation ou
reproduction, par quelque procédé que ce soit,
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les
articles 425 et suivants du Code Pénal».

Ce numéro a été tiré à 37 900 exemplaires
Dépôt légal septembre 93 - éditeur 1729
Mensuel paraissant en fin de mois.
Distribué par S.A.E.M. Transports-Presses
Photocomposition COMPOGRAPHIA -
75011 PARIS -



Numéro 550 - Septembre 1993

ISSN 1144-5742

ETUDES ET CONCEPTION

56 CARTE D'ENTRÉE POUR FILTRAGE DYNAMIQUE

REALISATION

23 ALIMENTATION 2 X 40 V - 3A PROGRAMMABLE
37 PROGRAMMATEUR DOMESTIQUE À 68HC811E2
43 CHRONOMÈTRE ÉVOLUTIF AVEC LE 68705P3
63 DÉCODEUR SEPT SEGMENTS SUR MESURES
93 ÉMETTEUR VIDÉO FM POUR VIDÉOSURVEILLANCE

TECHNIQUE

11 L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE ET LES PROBLÈMES DE DES

MESURE ET INSTRUMENTATION

19 LE GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX ARBITRAIRES FLUKE PM5150

CIRCUITS D'APPLICATION

83 APPLICATIONS DES PÉRIPHÉRIQUES PROGRAMMABLES PSD3XX

COMPOSANTS ET TECHNOLOGIE

69 LE RÉGULATEUR PWM MONOLITHIQUE HIP 5061

C.D.A.O.

50 ISIS DESIGNER ET ILLUSTRATOR : LA D.A.O. DE A À Z
75 LA CARTE POUR DÉVELOPPEMENTS I2C RMS 10 SOCAVEL

COMMUNICATIONS

80 LE SYMPOSIUM TV 93 DE MONTREUX

IDEES ET METHODE

17 FICHE DÉCODAGE RCS DÉTACHABLE

INFOS

88 PHOTOCOUPLEURS FAIBLE COURANT HP,
RÉGULATEUR À MASSE VIRTUELLE DXE,
RENDEZ-VOUS SALONS DE SEPTEMBRE,
AFFICHAGE LDD, GRANDS CHIFFRES, ELESTA
90 DE NOUVELLES CARTES CHEZ P2M,
RAM STATIQUE 256 K MITSUBISHI,
L'IC MASTER 93 EST DISPONIBLE

Ont participé à ce numéro : P. Achernard, J. Alary, C. Broussas,
F. de Dieuleveult, C. Djabian, P. Fristot, A. Garrigou, P. Gueuille,
P. Oguic, Ch. Pannel, D. Paret, J.-L. Vern.



Pour Vous... nos près de 50 000 utilisateurs conscients de l'incomparable rapport qualité-prix de notre

routeur LAYO 1

Voici mise à votre disposition l'une des meilleures saisies de schémas du monde, à la puissance des logiciels pour stations de travail et

en version limitée, 100% opérationnelle:

SCHEMA III

Notre force:

Le client ne paie qu'en fonction de ses besoins.

Prix
TTC

LAYO1 Limitée, 1 000 vecteurs, 100% en français + autorouteur programmable, double mais aussi simple face , toutes les sorties et sauvegarde:	195
Idem avec manuel (français) 230 pages	395
Banc mécanique, électrique (1 300 modules, 30 cartouches)	600
SCHEMA III Limitée à 3 pages hiérarchiques A4, 600 objets. Manuel sous fichier.	255
Manuel SCHEMA III version Limitée en français	135
Manager pour intégration de ces 2 logiciels + post-actualisation:	322
Layo1 DOUBLE 2 000 vecteurs, version 4.92	1 000
Layo1 QUATRO. Pour l'amateur exigeant.	1 550
Layo1 DECIMO, 10 000. Pour les sociétés.	3 400
Layo1 VENTI, 20 000 vecteurs. Pour double carte europe dense.	5 555
SCHEMA III PROFESSIONNEL 7 000 objets. Sous Dos V3.34	4 750
SCHEMA-X, 10 000 objets. Sous WINDOWS, V 1.00	6 998
MASSTECK INC.: Rip up, push & shove Routeur sous Windows pour Layo1.	
Résolution: 0,0001"	11 030
SCHEMA WORKS PCB sous Windows, 100% PADS™ compatible	N.C.
PCB*2000, Version Dos & Windows, 100% PADS™ compatible	50 000
LOGICAL DEVICES INC.: CUPL, Starting Kit PLD-Compilateur: PAL16L8,	159
PAL16&20R4&6&8, PAL20L8&10. Document 103 pages: "A Guide to programmable Logic" et manuel "Starting Kit". Exceptionnellement avec interface SCHEMA III	249
Autres interfaces CUPL d'OrCAD SDT, CADSTAR, CAPFAST, PADS, PCAD, etc.	2 700
ST-CUPL G/L Système de développement complet. Contient	
GAL16v8/20/8/22v10/6001.	1 410
ALDEC INC. Simulateur SUSIE & doc. 20 pages, Starting kit pour TTL, CMOS,	
PAL10H8, 16R4, 22V10, PROM 27S281 et XILINX XC20XX-50; XC30XX-70, PAL16L8,	
PAL16&20R4&6&8, PAL20L8&10, sans save/print	265
SUSIE: Interfaces & Librairies: TIM, ALTERA, ACTEL, INTEL, XILINX, GaAs, GAF,	
Mp8031 » 8085, etc	N.C.
Editeur Gerber & Excellon	2 875
Emulateur HP-GL vers la plupart des imprimantes	900
Kit phototraçage pour traceur à plat	10 200

LAYO FRANCE SARL

Château Garamache

Vallée de Sauvebonne, 83400 Hyères

Tél.: 94.28.22.59 Fax.: 94.48.22.16

3617 code LAYO

Téléchargements, un exemple, PETITFNT.ZIP 38% d'économies sur les vecteurs dans votre Layo1 (durée de téléchargement 48 secondes); la Mise à jour Layo1E d'août '93; Utilitaires pour Layo; 30 logiciels relatifs à l'électronique (Formation!, 10 databooks; Pspice, PLD, etc), nouveaux fichiers pour SCHEMA III Limitée; Managers/passerelles OrCAD™ et SCHEMA III; la démo interactive du Massteck™ router sous Windows; >100 circuits; une liste de notre CD-ROM contenant 2000 logiciels (rubrique FREE), etc

*** NOUVEAUTÉ MONDIALE ***

SUSIE ACTIVE SCHEMATIC SAISIE SOUS WINDOWS

Vous donne maintenant la possibilité, à tout instant et en temps réel, de "câbler en l'air" ou de simuler pendant que vous vous trouvez en cours de saisie de schéma.

6150 F HT Démo fonctionnelle & DOC 60 pages 100F TTC

module timing 10 picosecondes

SI ON VOUS DISAIT TOUT ? 3615 ERP

ERP met à votre disposition son **carnet d'adresses**, les **sommaires** des numéros précédents ainsi que la rubrique **"info"** sur les nouveaux produits.

ERP vous permet de **télécharger** avec le logiciel TELENEWS certains fichiers sur les deux derniers numéros parus. Pour les numéros précédents : 36-17 ERPTel.

ERP reçoit vos **messages** et répond à vos **questions**. Vos petites annonces, demandes d'abonnement et autres seront examinées avec soin.

L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE ET SES PROBLÈMES

Depuis l'antiquité, on sait que l'ambre —

"élektron" en grec — frotté avec une étoffe

acquiert une propriété, celle d'attirer les

corps légers (morceaux de papier, fragments

de soie ou de moelle de sureau) en s'élec-

trisant. Il fallut, cependant, attendre le début

du XVII^e siècle pour que William Gilbert mon-

tre que d'autres substances isolantes pouvaient partager cette propriété. Cette

électrification et les problèmes qu'elle soulève, tant dans l'industrie que dans la vie

domestique, sont plus que jamais à l'ordre du jour, même s'ils sont rarement abordés.

L'électrification par frottement, telle que nous venons de l'évoquer, porte le nom savant de triboélectricité et se traduit le plus souvent, pour une raison ou pour une autre, par la décharge du corps ou de l'objet chargé avec, comme nous allons le voir, des effets pernicieux et même destructeurs pour les circuits électroniques.

La décharge électrostatique (DES) ou, en anglais, « electrostatic discharge » (ESD) est un sujet d'autant plus d'actualité que les composants, de plus en plus petits, y sont de plus en plus sensibles.

Quelques phénomènes expérimentaux

Au voisinage d'une substance électrisée apparaît un champ électrique dû à la présence, à sa surface, de charges électriques, ce champ se manifestant, sur un corps ou un objet très proche également chargé, par des forces mécaniques réciproques. Ces forces peuvent être attractives ou répulsives suivant la nature de la substance et celle du corps voisin. Pour mieux appréhender ce fait, il faut admettre l'existence de deux espèces d'électricité, l'électricité positive et l'électricité négative ; l'électricité portée par un

bâton de verre après l'avoir frotté par un morceau de drap est positive (électricité dite autrefois "vitreuse") alors que celle portée par un bâton d'ébonite après frottement avec une peau de chat est négative (électricité dite "résineuse"). Il nous faut aussi admettre que deux substances chargées de la même espèce se repoussent alors qu'elles s'attirent si ces espèces sont de signes contraires, ce que montra Dufay en 1733, résultat qualitatif chiffré par Coulomb en 1786 avec la loi qui porte son nom.

Si nous mettons en contact deux isolants initialement neutres (c'est-à-dire possédant autant de charges positives que négatives) et que nous les frottions l'un (A) contre l'autre (B), une partie des électrons passe, par exemple, de A à B, ce qui a pour conséquence de donner un excès d'électrons à B (chargé alors négativement) et un déficit d'électrons à A (chargé lui positivement puisqu'il a perdu des électrons). A l'échelon atomique, les électrons (négatifs) sont attirés par le noyau (positif), ce qui donne à la structure de l'atome une certaine cohésion. Néanmoins, par une action extérieure, il est possible d'arracher des électrons à la couche électronique la plus éloignée du noyau et donc de vaincre la force de cohésion ; ce qui se produit lorsque nous frottions deux isolants l'un contre l'autre.

On peut se poser la question de savoir, a priori, quel est celui des deux corps

ainsi traités qui va gagner des électrons et quel est celui qui va en perdre. C'est ce qu'a fait, dès 1757, Wilcke, qui notait que les substances, étudiées d'un point de vue triboélectrique, pouvaient être classées suivant un ordre rendant compte de la charge finale obtenue, le classement de ces substances se faisant de la plus positive à la plus négative. Par la suite, différentes séries triboélectriques furent proposées par divers auteurs, séries comportant à la fois des analogies mais aussi des contradictions. Nous en donnons, tableaux I et II, deux exemples ; le tableau II reproduit celle due à Gruner qui eut le mérite d'observer que non seulement l'échange de charges se produisait pour des substances de nature différente mais également pour des substances identiques à condition que les surfaces frottées soient différentes (**figure 1**) ; ce qui signifie qu'en inversant le rapport des valeurs des surfaces en contact, on inverse également l'ordre des substances dans la série triboélectrique. Cette particularité explique les contradictions entre les différentes séries proposées à ce jour.

Quelques exemples pratiques

Comme il a été vu, l'électricité statique a pour origine le contact avec déplace-



doc 3 M.

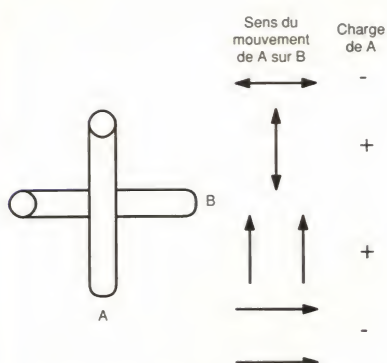


Figure 1 : la surface de frottement de deux isolants identiques influe sur le signe de la charge finale portée par le bâton A et donc sur celui, opposé, de la charge portée par B (d'après Gruner).

ment puis séparation de deux matières le plus souvent différentes (dont l'une au moins est isolante). On peut citer comme exemples : une courroie entraînant rapidement une poulie ou inversement, un liquide coulant à grande vitesse dans un tuyau ou encore un gaz s'échappant d'un ajutage. Dans un domaine plus proche du grand public et s'agissant des disques microsillons noirs — maintenant supplantés par les CD —, ceux-ci sont constitués par du chlorure de polyvinyle et protégés par une pochette isolante ; le fait de tirer le disque du sachet amène le frottement d'un isolant contre un autre donc un phénomène de triboélectricité avec création d'électricité statique : disque et pochette sont alors chargés en sens inverse ; ce qui aura pour conséquence l'attraction par le disque des microscopiques poussières, de signe opposé, en suspension dans l'air ; ces poussières viendront se déposer sur le disque et dans le sillon avec ensuite l'effet que l'on devine. Vouloir éliminer ces poussières avec un chiffon passé à la surface du disque sera une opération illusoire puisque ce sera se livrer à une autre charge triboélectrique (à moins d'utiliser une brosse conductrice reliée au sol pour permettre l'écoulement des charges...). Le disque se retrouvera donc, en définitive parce qu'a fortiori, encore plus chargé et porté à un potentiel assez important pour qu'il se décharge - bel exemple de DES-, en court-circuitant le diamant lecteur, au travers du levier porte-pointe, créant ainsi des mini-arcs générateurs de parasites audibles. En ce qui concerne la courroie dont nous avons envisagé le rôle générateur d'électricité statique, un remède consistera à la remplacer par une courroie conductrice ou une courroie recouverte d'un enduit conducteur.

QUELQUES LOIS DE L'ELECTROSTATIQUE

On retrouvera ces lois exposées de façon plus complète, plus rigoureuse aussi, dans les traités d'électricité à l'usage des étudiants de l'Enseignement Supérieur et des Ecoles d'Ingénieurs. Là n'est pas notre propos et les lecteurs intéressés par ces lois pourront se reporter aux ouvrages cités en bibliographie pour plus de détails ; nous allons simplement, pour notre part, nous livrer à quelques rappels simples afin de comprendre les valeurs chiffrées qui ap-

paraîtront dans la suite de cet exposé. Tout d'abord, la loi de Coulomb concernant l'interaction de deux particules chargées et supposées ponctuelles :

"Deux particules A et B portant des charges électriques de valeurs algébriques respectivement Q_1 et Q_2 sont soumises à deux forces opposées, portées par la droite AB, la mesure sur l'axe AB de la force F agissant sur la particule B (égale et opposée à celle exercée sur la particule A) est :

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad (1)$$

F en newtons si Q_1 et Q_2 exprimés en coulombs, r distance des deux particules chargées en mètres et ϵ_0 constante diélectrique (ou permittivité) du vide : $\epsilon_0 \approx 8,85 \text{ pF/m}$ d'où $4\pi\epsilon_0 \approx 111 \text{ pF/m}$.

La valeur de $\epsilon = \epsilon_0$ dans le vide et, sensiblement, dans l'air, peut prendre des valeurs plus élevées dans un autre milieu diélectrique. On pose alors $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$, ϵ_r étant définie comme la constante diélectrique relative par rapport au vide ; c'est un nombre sans dimensions.

Si Q_1 et Q_2 sont de mêmes signes, Q_1 exerce donc en B une force F_1 égale à la force F_2 exercée par Q_2 en A (répulsion) ; si Q_1 et Q_2 sont de signes contraires, il y a au contraire attraction (figure 2).

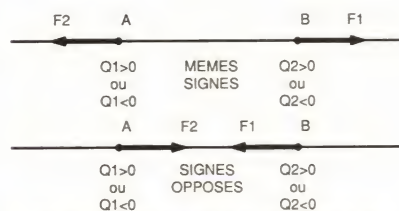


Figure 2 : deux charges Q_1 et Q_2 de même signe (positives ou négatives) se repoussent alors que si elles sont de signe contraire, elles s'attirent.

La loi de Coulomb est vraie dans le vide et approximative dans l'air tant à l'échelle macroscopique qu'atomique et ce pour des charges au repos ou en mouvement lent.

A partir de la loi de Coulomb, on peut introduire la notion de champ électrique. Si dans (1) on fait $Q_2 = 1 \text{ Cb}$, F représente une force par unité de charge encore appelée champ électrique E :

$$F = Q_2 \cdot E$$

Par ailleurs C étant la capacité d'un corps A, par rapport au sol par exemple, son potentiel V par rapport à celui-ci sera :

$$V = Q/C$$

Ce qui signifie que l'énergie stockée par A sera :

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$$

W en joules pour V en volts et C en farads.

Capacité du corps humain

On démontre dans les cours de Physique que la capacité C existant entre deux sphères conductrices concentriques est donnée par la relation :

$$C = \frac{4\pi\epsilon}{(1/r_1) - (1/r_2)}$$

r_1 et r_2 étant les rayons de l'une et l'autre des sphères ($r_2 > r_1$) et ϵ la constante diélectrique du milieu séparant les deux sphères : r_1 et r_2 étant exprimés en mètres et ϵ en farads/mètres, C est obtenue en farads. Si le rayon de la sphère extérieure devient très grand par rapport à r_1 , et si $\epsilon = \epsilon_0$, la valeur de C se réduit à C_1 telle que.

$$C_1 \approx 4\pi\epsilon_0 r_1$$

soit $C_1 \approx 111 r_1 \text{ (pF)}$

qui représente la capacité d'un objet isolé dans l'espace.

Exemples :

- Pour la Terre ($r_1 \approx 6\,300 \text{ km}$), C_1 est de peu supérieur à 700 pF .
- Pour une bille ($r_1 \approx 1 \text{ cm}$), C_1 est de l'ordre de $1,1 \text{ pF}$.
- Pour le corps humain, assimilé à une sphère de 1 mètre de diamètre, C_1 est voisin de 50 pF .

Toutefois, pour le corps humain, ce n'est pas en général la seule valeur à prendre en compte : la plupart des mortels — à l'exception des astronautes sortis de leur fusée et se déplaçant dans le vide intersidéral — ont les pieds sur — terre évidence au sens propre, mais pas toujours vérifié au sens figuré... Ce qui fait que le corps humain présente également une certaine capacité par rapport au sol sur lequel il se déplace. Le condensateur ainsi envisagé se compose de deux armatures : d'une part la plante des pieds et d'autre part le sol, séparées par un diélectrique constitué par le revêtement de sol (moquette, revêtement plastifié...) et les semelles des chaussures. Si nous appliquons à un tel ensemble la formule qui donne la capacité d'un condensateur plan :

$$C_2 = \epsilon \frac{S}{e} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{e}$$

S , surface de l'armature constituée par la surface de la plante des pieds et e l'épaisseur du diélectrique avec des valeurs moyennes plausibles ($S = 0,04 \text{ m}^2$, $e = 0,01 \text{ m}$, $\epsilon_r = 4$), nous parvenons pour C_2 à une valeur de l'ordre de 140 pF .

Ce qui conduit globalement, pour le corps humain, à une capacité C :

$$C = C_1 + C_2$$

et à une valeur numérique de 190 pF . Remarquons en outre que cette valeur peut être augmentée d'une capacité C_3 , due à la proximité des murs par exemple. Il ne faut pas perdre de vue que C représente, numériquement, une valeur approximative et moyenne compte tenu du mode d'évaluation ; ce qui explique les différences existant entre les valeurs de C retenues par les laboratoires industriels ou officiels et, même, les comités de normes internationaux. Toutefois, toutes les valeurs retenues se situent dans une fourchette relativement étroite si nous prenons en considération les approximations qui entrent dans ce type d'évaluations, ce qui n'est déjà pas si mal...

D'autres composants, comme nous le verrons plus loin, sont à prendre en compte quand il s'agit des caractéristiques électriques du corps humain.

Les effets

C'est un fait d'expérience courante et

qui d'entre nous n'a été "victime" de ce phénomène ? - que la marche sur un revêtement isolant amène une charge progressive du corps jusqu'à un potentiel pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilovolts. Dans ces conditions, il suffit alors d'approcher un doigt d'une poignée de porte, d'un robinet ou même d'une autre personne pour qu'un "mini-arc" jaillisse, provoquant en même temps une sensation plus ou moins désagréable.

C. J. Nadler des P.T.T. suisses a chiffré les valeurs (en volts et en joules) atteintes par le corps humain après plusieurs dizaines de secondes de marche sur trois types de sol avec deux paires de chaussures à semelles de nature différente : semelles en caoutchouc synthétique (A) et semelles antistatiques (B) ; il a obtenu les résultats suivants :

• **Sol à revêtement en polyéthylène** (au bout d'une minute) : A : 3 kV et 1 mJ ; B : 2,5 kV et 0,70 mJ.

• **Parquet industriel** (au bout d'une minute) : A : 600 V et 40 μ J ; B : 300 V et 10 μ J.

• **Feuille d'aluminium mise à la terre** (au bout de trente secondes) : A : 300 V et 10 μ J ; B : 0 V, 0 nJ ; (au bout de plus d'une minute) A et B : 0 V et 0 μ J.

Toutefois, C. J. Nadler qui s'est livré à toute une série de mesures annonce des tensions pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilovolts.

La décharge de C, à proximité d'un corps métallique, se fait au travers de la peau qui varie, suivant les circonstances et... les auteurs, entre quelques dizaines de volts et de kilovolts. C'est ainsi que Henry Ott, qui fut pendant plusieurs décennies un des principaux responsables techniques des "Bell Laboratories", fait état d'une variation comprise, suivant la partie du corps concernée, entre 500 Ω et 10 k Ω : "Si la décharge se fait par l'extrémité d'un doigt, cette résistance R est d'environ 10 k Ω ; si celle-ci se fait à partir d'un objet métallique tenu en main (une clé par exemple), R sera approximativement de 500 Ω ; à partir d'un objet métallique important (chaise, caddy) R peut descendre aussi bas que 50 Ω ". Cette décharge, compte tenu d'une self série inévitable (<0,1 μ H), peut être soit oscillante, soit apériodique.

Le circuit de la **figure 3** représente un équivalent électrique utilisé comme re-

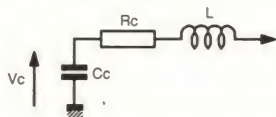


Figure 3 : modèle RLC pour la figuration du corps humain. Les valeurs sont comprises entre 50 et 250 pF (Cc), 500 et 10 k Ω (Rc) et 0 et 20 kV (Vc).

présentatif du corps humain quand il s'agit d'essais de simulation dans le cadre de l'ESD alors que des valeurs typiques ayant trait à ce circuit et retenues par divers organismes et sociétés font l'objet du tableau III dû à H. Ott. On notera que l'unanimité ne s'est pas tout à fait réalisée pour aboutir à des valeurs communes, chacun voyant midi à sa pendule même si les fourchettes de disparité demeurent raisonnables.

Comme le signale H. Ott, des circuits plus sophistiqués (**figure 4**) ont été proposés ; cependant, c'est le circuit RLC de la figure, qui a le plus souvent

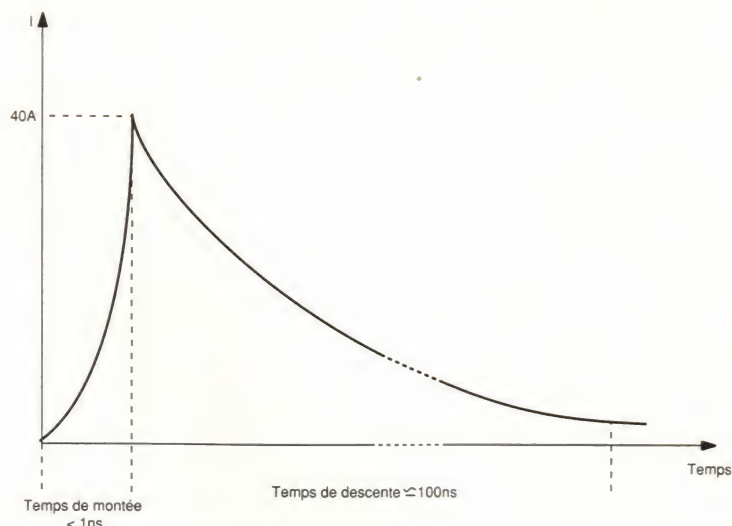


Figure 5 : aspect typique du courant d'une DES (d'après H. Ott).

été retenu lors des essais même si les valeurs adoptées diffèrent, comme le

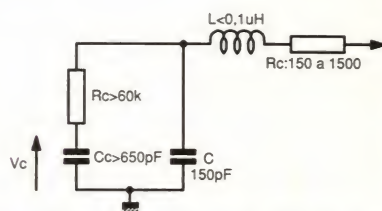


Figure 4 : autre modèle RLC de figuration du corps humain pour la DES : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...

montre le tableau.

Toujours d'après H. Ott, la **figure 5** représente l'aspect typique d'une décharge d'un corps chargé à 20 kV et simulé par une résistance de 500 Ω avec une capacité de 150 pF. La valeur crête du courant atteint 40 A avec un temps de montée (10 à 90% de l'amplitude) inférieur à 1 ns et un temps de descente de l'ordre de 100 ns. Le temps de montée est tributaire de l'inductance série de la sonde de mesure ; minimiser cette inductance est primordial lors de la conception de matériels pour essais de DES et L devra impérativement être inférieure à 0,1 μ H. Si les phénomènes électrostatiques ne perturbent en rien la physiologie des individus — une décharge à partir d'un potentiel inférieur à 3,5 kV n'est pas ressentie et il faut dépasser 25 kV pour qu'elle soit douloureuse — seulement quelques centaines de volts suffisent pour endommager un composant, même si la décharge électrostatique n'est pas perçue par les sens.

C'est ainsi que les mémoires peuvent simplement, en partie ou totalement, être effacées par la DES. Quant aux circuits CMOS, l'isolation de porte métallique étant assurée par une mince couche d'oxyde, il suffit de 60 V pour les endommager (soit d'une énergie W de seulement 0,4 μ J si C = 220 pF). Certains circuits TTL peuvent être détruits par des DES où W atteint des valeurs aussi basses que 0,01 μ J et, même, 0,001 μ J. C. J. Nadler qui cite ces chiffres a dressé un tableau (IV) des seuils d'énergie (maximale) entraînant l'endommagement des composants ; bien entendu, des valeurs inférieures peuvent avoir des effets néfastes — comme il a été vu ci-dessus — ce

qui signifie qu'au-dessus des valeurs que cite C. J. Nadler, aucun composant dans sa catégorie ne peut sortir indemne des énergies données comme seuils.

Influence de l'humidité de l'air

L'humidité de l'air, chiffrée par le degré hygrométrique de l'environnement immédiat, joue un rôle qui est essentiel dans les phénomènes électrostatiques. Si, par exemple, dans une des expériences fondamentales sur l'électricité statique rappelée au début de cet article — la séparation de charges électriques par frottement d'un morceau de drap sur un bâton de verre — nous remplaçons le bâton de verre par un bâton de quartz, l'effet sera obtenu plus facilement parce que le quartz est moins hygroscopique que le verre. Il est d'ailleurs d'observation courante qu'en amphithéâtre ces expériences sont plus faciles à effectuer le matin que le soir et au début d'un cours plutôt qu'après parce qu'alors la vapeur d'eau et la buée dues aux échanges respiratoires perturbent les démonstrations par augmentation du degré hygrométrique de l'air ambiant. L'explication tient dans l'existence d'une conductibilité non en volume mais superficielle ce qui rend impossible un cheminement des charges en surface.

• Dans le cas du quartz, en atmosphère humide, il se recouvre d'une mince pellicule d'eau pure, qui est elle-même un bon isolant.

• Le verre, dans les mêmes conditions, se recouvre également d'une mince pellicule d'eau ; cette eau est souillée par les silicates du verre et donc conductrice, ce qui peut amener la conductibilité en surface à des valeurs particulièrement élevées.

Mc Leod remarque que la résistivité (inverse de la conductibilité, rappelons-le) varie suivant une loi sensiblement logarithmique avec l'humidité. Nous donnons tableau V les énergies (en μ J) accumulées lors de la marche sur divers revêtements de sol, en fonction de l'humidité relative ambiante ; on observera la variation considérable des valeurs obtenues. Il est toutefois difficile d'atteindre des valeurs d'hu-

Tableau I :
Série triboélectrique (H. Ott) de la substance la plus susceptible à céder des électrons (positive) à celle susceptible d'en absorber (négative).

POSITIF	
1 Air	18 Caoutchouc dur
2 Peau humaine	19 Mylar
3 Amiante	20 Verre epoxy
4 Verre	21 Nickel, cuivre
5 Mica	22 Argent
6 Cheveux	23 Or, platine
7 Nylon	24 Mousse de polystyrène
8 Laine	25 Acrilique
9 Fourrure	26 Polyester
10 Plomb	27 Celluloid
11 Soie	28 Orlon
12 Aluminium	29 Mousse de polyuréthane
13 Papier	30 Polyéthylène
14 Coton	31 Polypropylène
15 Bois	32 Vinyle (PVC)
16 Acier	33 Silicium
17 Cire à cacheter	34 Teflon
	NEGATIF

midité relative supérieures à 50%, ce qui serait d'ailleurs mal ressenti par l'organisme humain. Signalons qu'il est également possible de réduire la charge d'un objet électrisé et même d'annuler celle-ci avec un ioniseur qui générera dans l'air des ions de signe opposé ; ces ions seront attirés par l'objet puisque de signes contraires aux charges qu'il porte et la neutralisation se fera progressivement.

PROTECTION DES CIRCUITS CONTRE LA « DES »

L'énergie d'une DES peut être transmise à un circuit électronique de plusieurs façons :

- par conduction directe ;
- par couplage capacitif ;
- par couplage inductif.

Alors que, lors d'une DES par conduction directe, le courant de décharge traverse directement les circuits menacés et fragiles ce qui, le plus souvent, les endommage, les couplages capacitifs et inductifs permettent à la DES de s'écouler au travers d'un condensateur – constitué par une portion du circuit et une surface métallique voisine de celui-ci – ou via une inductance mutuelle – portion du circuit à proximité d'un câble qui lui est parallèle – vers des composants qui ne supporteront pas ses effets.

D'après H. Ott, un circuit ou un système peut être protégé de la DES en mettant en œuvre divers procédés :

- Elimination ou neutralisation de la source d'électricité statique. Ce qui explique que dans les usines d'électronique travaillant sur des composants "sensibles", les employés à poste fixe portent un bracelet conducteur relié à la terre (soit directement soit avec interposition série d'une résistance de l'ordre du mégohm pour prévenir tout risque lors d'un contact accidentel avec le courant secteur).
- Isolation du produit « sensible » à la DES.

- Procurer une autre voie à la DES, voie qui évite le circuit à protéger.
- Protéger le circuit « sensible » par un blindage pour l'isoler des champs électrostatiques générés par la DES.

- De la même façon, protéger le circuit "sensible" des champs magnétiques de la DES.

En fait, la DES constitue un cas particulier d'un sujet plus général ayant pour appellation compatibilité électromagnétique (CEM), la différence entre DES et CEM provenant de courants et tensions plus importants pour la DES. Toutefois, l'annihilation de leurs effets peut être menée avec des méthodes identiques. Alain Charoy, auteur d'une série d'ouvrages sur la CEM, a fait une série de remarquables exposés et, qui plus est, à un niveau relativement élémentaire. Avec lui, la CEM et par la bande la DES et les couplages néfastes qui l'accompagnent, n'auront plus guère de secrets s'agissant d'obtenir un fonctionnement, ou une réalisation, fiable.

Charles PANNEL

Tableau II
Série triboélectrique de Grûner avec le potentiel en unités arbitraires (C. J. Nadler).

SUBSTANCE	POTENTIEL	SUBSTANCE	POTENTIEL
LAINE	+ 42	COTON	+ 5
PERLON	+ 20	LAITON	0
DACRON	+ 14	ORLON	- 4
PAPIER	+ 12	CAOUTCHOUC DUR	- 14
VERRE, ACIER	+ 10	CAOUTCHOUC	- 20
NYLON	+ 7		

Tableau III :
Valeurs retenues pour C, R, V et W pour le corps humain dans le cadre particulier de la DES (H. Ott). La norme DOD est celle du département de la défense des U.S.A. (H. Ott).

ORIGINE	C _c (pF)	R _c (Ω)	V (volts)	W (mJ)
CEI 801-2	150	150	15 000	16,9
SAE	200	250	15 000	22,5
DOD-HDBK-263	100	1 500	15 000	11,3
SOCIETE A	250	1 000	20 000	50
SOCIETE B	150	500	20 000	30
SOCIETE C	50	10 000	20 000	10
SOCIETE D	300	500	15 000	33,8
SOCIETE E	350	100	15 000	39,4
SOCIETE F	100	500	10 000	5

Tableau IV :
Seuils d'énergie (en μJ) entraînant l'endommagement des composants actifs (C.J. Nadler).

PMOS, NMOS STANDARD TTL LPS-TTL	60
C.MOS	25
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS BIPOLAIRES POUR SIGNAUX FAIBLES	5

Tableau V :
Energies (en μJ) accumulées au cours de la marche en fonction du taux d'humidité relative avec la nature du revêtement de sol comme paramètre (C.J. Nadler).

HUMIDITÉ RELATIVE	30 %	40 %	50 %	60 %
NATURE DU REVÊTEMENT DE SOL				
Synthétique	3 300	1 440	400	100
Laine	1 200	550	240	100
Antistatique	500	240	40	5
Synthétique traité	200	60	5	< 1

BIBLIOGRAPHIE

- P. A. Bricout : "Charges et champs électriques". Armand Colin. 1963.
- M. Rouault : "Electricité" Tome 1. Masson 1963.
- J. Ph. Perez, R. Carles et R. Fleckinger : "Electromagnétisme : vide et milieux matériels". Masson. 1990.
- C. J. Nadler : "Problèmes soulevés par le phénomène de l'électricité statique". Bulletin Technique des PTT Suisses. 6/1979.
- H. W. Ott : "Noise reduction techniques in electronic systems". John Wiley. 1988.
- R. F. Ficchi : "Les parasites en électricité et en électronique". Dunod. 1966.
- A. Charoy : "Compatibilité électromagnétique : parasites et perturbations des électroniques". 4 tomes. Dunod. 1992.

elc


MARQUE FRANCAISE DE QUALITE



0 - 30V 5A 1990F




3 - 30V 5A 930F

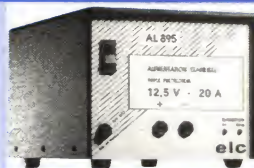

12,5V 20A 1350F



1Hz - 1MHz 1550F

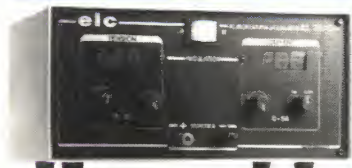

0 - 30V 10A 2700F

PRIX
TTC




12,5V 10A 750F



1Hz - 200KHz 1650F



2 X 0 - 30V 5A 3350F

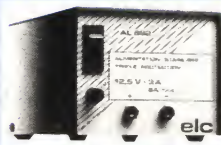

12,5V 3A 350F
12,5V 5A 430F



0,01Hz-11MHz 3500F



12V 1A 228F



1 - 15V 3A 730F



1 - 30V 2A 790F



3 - 15V 4A 490F



PAL SECAM CANAUX SYNTH. 11850F




3 - 12V 1A 235F



24V 1A 200F
12V 1A 185F



1Hz - 600MHz 1995F

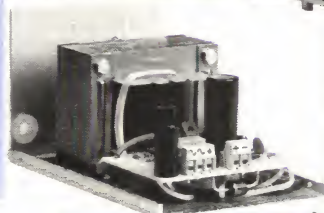


150 MHz

Sonde 1/1 et 1/10 168F




VHF - UHF 4850F

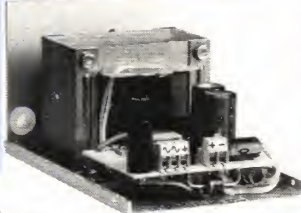

12V 2,5A 330F




V. 3 dig. LED 235F

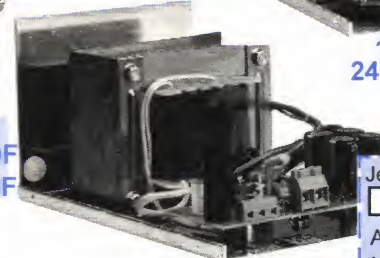

12V 4A 390F
24V 2,5A 430F



12V 10A 650F
24V 5A 650F

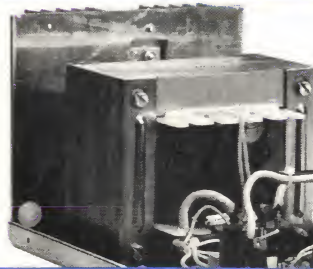

12V 20A 1150F
24V 10A 1150F



LCD 3d.1/2 250F

Je souhaite recevoir une documentation sur:

ERP 9/93

☐ Alim.R. ☐ Alim.Fixes ☐ Générat. ☐ Sondes

Autres produits à préciser

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Ecrire à **elc** "Service 102"

59 avenue des Romains

74000 ANNECY

Tél. 50.57.30.46

Fax 50.57.45.19

Catalogue général ☐
(Joindre 5 timbres à 2,80F)

elc

DES GAMMES A VOTRE PORTEE



MESURE & DEVELOPPEMENT

I.S.I.T - France - Tel: (33)61.85.57.67 - Fax: (33)61.85.19.14

Horaire d'ouverture:
9h00-12h00 & 14h00-18h30
Adresse: ZI Saint JEAN
31530 LEVIGNAC / SAVE

DEVELOPPEMENT FAMILLE 803x/5x

- x Emulateur Professionnel: boîtier externe liaison série
- x Totale transparence: émulation temps réel sans limitation
- x Pts d'arrêt qualif, compteur de passage
- x Trace & débog source C ou PLM
- x Mémoire 64K code + 64K donnée
- x Panel évolutif sondes ROMless et MONOchip jusqu'à 24 MHz



L'ALTERNATIVE AUX SOLUTIONS MASSUES

DEVELOPPEMENT FAMILLE 68HC11

- x 68HC11 A, E, D, F1, 811E2, 711E9
- x 64k mémoire, Emulation temps réel
- x 64k pts d'arrêt tps réel qualifiables
- x Liaison RS-232C: 115,2 Kbauds
- x Assembleur / Désassembleur ligne
- x SPU: Simulation périphériques
- x Débog symbolique



INCROYABLEMENT EFFICACE 7200 FHT


AUTRES MODELES AVEC DEBOG C 23500 FHT

OUTILS LOGICIELS PROFESSIONNELS

- DEVELOPPEMENT LANGAGE C / PASCAL .
- x Environnement intégré x Traducteur PASCAL -> C
- x Macro-Assembleur x Débogueur source C
- x Compilateur C / PASCAL x DOS, VAX, UNIX, ULTRIX
- OUTILS 8051 COMPATIBLES INTEL OMF51 .
- x Compilateur C (Taux d'expansion et vitesse optimisés)
- x Editeur Macro-Assembleur x Débogueur source C
- x Editeur de lien étendu >64K x Noyau temps réel

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL AUTONOME

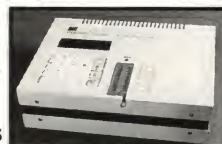- x EPROM; EEPROM; EPROM FLASH; EPLD; PEEL; BPROM; FPL; etc
- x Test CI: TTL; CMOS; DRAM; SRAM
- x Paramètres programmation éditables
- x Nombreux formats fichiers acceptés
- x Fonctionnement sur PC: liaison série & Carte parallèle
- x Programme de gestion multifenêtres très convivial



L'OUTIL QUE VOUS ATTENDIEZ 7900 FHT

DEVELOPPEMENT FAMILLE DSP 56000

- ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT POUR CARTE EVALUATION MOTOROLA DSP56000ADS.
- EMULATEUR TEMPS REEL DSP 56116 & 56156.
- EMULATEUR TEMPS REEL DSP56001 ou DSP56002.
- x Non intrusif x Débog assembleur ou C
- x Point d'arrêt hardware x Assemb/Désassembleur
- x Point d'arrêt soft condit x Optimisation code DSP

PROGRAMMATION DE COMPOSANTS

- PROGRAMMATEUR UNIVERSEL sur PC 5750 FHT
Carte intfce, 42 pins program. Excellent rapport Qualité /Prix
- MULTIPROGRAMMATEUR sur PC 3550 FHT
4 EPROMs 8 bits, 4 EPROMs 16 bits, 4 MCS 8048/51
- PROGRAMMATEUR EPROM / EEPROM 1890 FHT
2716 -> 27040 (4Mbits), 2804 -> 28256
- EFFACEUR EPROM 16 boîtiers 1150 FHT

SCOPE NUMERIQUE / PC

- x 10/20/40/100/200 Mhz, 1/2/4 voies
- x Buffeur: 4 à 128K
- x 8 voies logiques
- x Pré/ Post trigger
- x Logiciel de FFT
- x Imp: 1 Mo / 30pf



A PARTIR DE 5500 FHT

ANALYSE LOGIQUE / PC

- x Fréq: 80 / 100 Mhz, 24 / 32 voies
- x Mémoire: 4 / 16 kb
- x Seuils: + - 9v
- x 1->15 séq de Trig
- x Pré, Post Trigger
- x Timing / Liste états



A PARTIR DE 8500 FHT

ANALYSE DE SPECTRE

- x Fréq: 200KHz -> 810/1800 MHz
- x Résol: 280/10/4KHz
- x Span: 0,078 -> 800
- x Sensibilité -> 96Db
- x Dynamique > 58Db
- x Logiciel complet:



Marqueur, Recherche de pic, Autolog, etc..

DEVELOPPEMENT VME

- x 68020/30, 32MHz
- x Eeprom: 512 By
- x Ram -> 2MB, 0Ws
- x Eprom -> 512K
- x Zone pastillée: 2/3
- x Interface VME: basée VIC/VAC68 Master/Slave A32(24/16), D32(16/8)



CARTE uP INDUSTRIELLE

- x Dispo : 8031/32, 80196, 68HC16 68332, 68HC11 80535/537, etc
- x Port RS232/485
- x Port analogique
- x Port parallèle



A PARTIR DE 2450 FHT

CARTE 68HC16 BUS PC

- x Carte maître BUS PC/AT: compatible ttes cartes acquisition / périphériques
- x uP: HC16 à 16.7MHz, Debog backgd
- x RAM: 32 -> 256Kb, ROM: 32 -> 128Kb
- x PORTS: Analog, Digital, Opto, PWM
- x Batterie sauvegarde x RS232: 38.4Kb

NOUVEAU !!! 3590 FHT

EMULATEUR ROM/RAM 2Mb

- x ROM: 2764->272048(ext: 274096)
- x RAM: 64K à 2Mb
- x Adaptateur 16 bits
- x Désassemblage
- x Utilitaires gestion
- x Extension à 4 Mb



VALEUR SURE 3500 FHT

CARTE EVALUATION


- FAMILLE 68000..... 3900 FHT
68000/8MHz, ->64K RAM, ->128K ROM
Nbx périphériques, Moniteur, PC/RS232
- FAMILLE 803X/5X... 3450 FHT
Ucont:803X/5X/65X/85X/55X/562/451
75X/410/528, PC/RS232, Zone pastillée
Débog: Symbolique & source C/PLM

CARTE ACQUISITION PC

- Analogique: 2 voies 16/18 bits, 0 à +226V, filtre PB, Fréq: ->96KHz, CAD:76120, Drivers DOS & Window
- 8 sorties analogiques (DC ou mA)
- 4 sorties analog / 32 bits digital I/O
- 48 ou 96 I/O digital TTL /DTL
- Compteur Timer 5 voies, 8 I/O TTL

INTERPRÉTATION DES CODES RC5

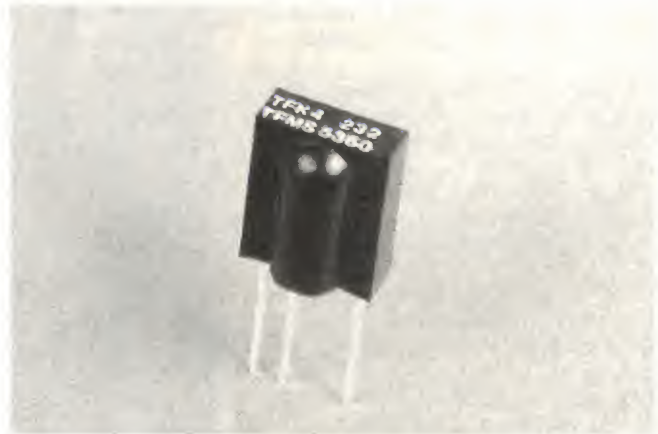La gestion des codes RC5 a déjà fait
l'objet de descriptions dans les
colonnes d'Electronique Radio-Plans.
Une première approche avait été
exposée par G. de Dieuleveult dans le
ERP 523 suite aux articles théoriques
de D. Paret.




Les solutions habituelles utilisent un ou deux timers pour mesurer les différents
temps nécessaires au décodage. Malheureusement, les timers sont
souvent utilisés à d'autres tâches, le timer 1 servant généralement de base
de temps à l'interface série, le timer 0 étant lui utilisé pour gérer les différents
temps système via une routine d'interruption.

L'idée est d'utiliser cette routine d'interruption périodique pour scruter la ligne de réception du code RC5 sans nécessiter l'utilisation exclusive du timer. Nous supposons par contre qu'un timer génère une interruption périodique au moins toutes les 250µs. Nous rappellerons à la **figure 1** la forme des signaux utilisés dans le codage RC5 et en **figure 2** la composition de la trame RC5. Un premier bit, toujours à 1 est le signal de début de trame. Il est suivi d'un bit indiquant la nature du RC5, puis du bit de répétition. Ce bit change d'état à chaque émission, il permet donc de faire la distinction entre la répétition (deux fois consécutives, du même code et la réception du même code séparé par un "trou" dû à une mauvaise réception. Les cinq bits qui suivent déterminent le type d'appareil auquel est destinée la télécommande (téléviseur, magnétoscope, CDI, etc). Suivent enfin les six bits de commande proprement dits.



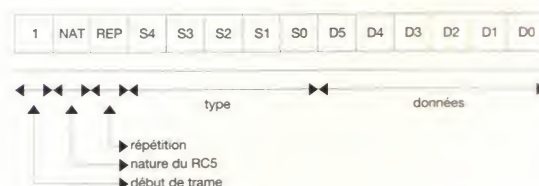■ Figure 1 : définition des "0" et "1" logiques en RC5.



■ Figure 2 : constitution d'une trame.



■ Figure 3 : représentation physique d'une trame quelconque avec interprétation des bits consécutifs. Les barres indiquent les créneaux mesurés.

On remarquera que le bit de "nature de RCS" constitue en fait un septième bit de donnée, certaines télécommandes générant à la fois des codes standards et étendus. (Le code RCS initial utilisait 2 bits de start, et ce bit n'était donc pas utilisable)

Si on observe les signaux, on voit qu'il y a une succession de créneaux larges ou étroits. Les créneaux sont larges dans le cas de deux bits successifs différents (1 puis 0 ou 0 puis 1), ils sont étroits si les deux bits successifs sont de même valeur.

L'algorithme permettant le décodage pourra s'exprimer de la manière suivante :

- mesurer la largeur d'un créneau (sans tenir compte de sa polarité)

- si c'est un créneau court, le bit suivant est le même que le bit courant, si c'est un créneau long, le bit suivant est l'inverse du bit précédent.

De plus on appliquera la règle suivante :

- si c'est un créneau court, on ne mesure pas le créneau suivant.

On appliquera cet algorithme jusqu'au dernier bit.

Pour aider le décodage, on sait de plus que le premier bit est à un.

On pourra aussi éliminer les parasites en écartant les trames dans lesquelles il y a des créneaux manifestement trop courts ou trop longs. La **figure 3** montre les créneaux mesurés et la valeur déduite.

Cet algorithme est programmé sur un microprocesseur de la famille 80C51. Le listing suivant montre la routine d'interruption ainsi que la définition des variables.

Le listing complet ainsi qu'un petit exécutable sortant le code décodé sur les ports 1 et 3 du microprocesseur est disponible sur le serveur ERP.

Le hardware est réduit à sa plus simple expression : un circuit de chez Telefunken inclut tout à la fois le phototransistor de réception, le filtrage et la mise en forme des signaux. Il existe plusieurs modèles suivant la fréquence de modulation du signal infrarouge, souvent celui-ci est modulé à 36kHz, c'est donc le modèle TFMS 5360 (disponible chez OMNITECH-SERTRONIQUE) que nous avons utilisé. Ces circuits existent aussi chez SIEMENS. Ce circuit possède trois broches, deux d'alimentation (0, +5V), et une sortie de signal directement compatible avec un microprocesseur, connectée ici sur le port P3.5.

Deux remarques sur ce hard ultra-simple :

- Le signal de sortie est inversé, il faut donc en tenir compte si vous utilisez le programme avec un hardware différent.

- Il faut bien découpler le circuit de Telefunken pour ne pas avoir d'impulsions parasites en sortie. Aussi, utilisez une capacité céramique aux bornes de ses broches d'alimentation.

Ces précautions étant prises, on obtient facilement dans une pièce normalement éclairée des portées d'une dizaine de mètres avec des télécommandes du commerce.

J.L. VERN

RCS_PIN	EQU	0B5H	; entrée du code RCS (inverse) P3.5
	RSEG	SEGMENT_DATA	; datas utilisées
RCS_MSG:	DS	2	; message reçu
RCS_SHF:	DS	2	; registre de reception
RCS_CPT:	DS	1	; compteur de tics
	RSEG	SEGMENT_BIT	; bits utilisés
RCS_STA:	DBIT	1	; attend un start
RCS_BIT:	DBIT	1	; numero du bit en cours
RCS_SKP:	DBIT	1	; saute le bit
RCS_NEW:	DBIT	1	; nouveau code
RCS_OUT:	DBIT	1	; saute jusqu'à ce que ligne stable
; définition arbitraire de la position du MSB et du LSB des données 16 bits			
MSB	EQU	0	
LSB	EQU	1	

; Gestion de codes RCS par interruption. L'interruption est toutes les 208µs,

; un bit dure 1.778 ms, un demi bit 889 µs, soit le temps de 4.27 interruptions

; La routine d'interruption verra donc la ligne RCS haute ou basse pendant au

; maximum 3 à 5 it pour l'état le plus court, de 7 à 9 it pour le plus long

; la durée entre deux messages est environ de 80 ms

ITEMPS:	PUSH	PSW	
	PUSH	ACC	
RCSDEC:	JB	RCS_STA,RCS_SKP	; attend un bit de start
; teste si le temps entre deux bits est dépassé			
	DJNZ	RCS_CPT,RCS_SKP	; pas de watch dog, continue
; le temps entre deux bits est dépassé, prépare à recevoir une nouvelle trame			
	CLR	RCS_OUT	
	MOV	RCS_SHF+LSB,#00001000B	
	MOV	RCS_SHF+MSB,#0	
	SETB	RCS_STA	; saute l'état avant le start
	SETB	RCS_BIT	; la ligne au repos est haute
	SETB	RCS_SKP	; et skip à 1
	SJMP	RCS_SK2	
; sort directement tant que RCS_PIN est identique à RCS_BIT			
RCS_SKP:	JB	RCS_PIN,RCS_SK1	; saute si ligne à 1
	JNB	RCS_BIT,RCS_SEND	; pas de changement, saute
	SJMP	RCS_SK0	
RCS_SK1:	JB	RCS_BIT,RCS_SEND	; pas de changement, saute
RCS_SK0:	CPL	RCS_BIT	; change le bit courant de signe
	JB	RCS_OUT,RCS_SK2	
	CLR	RCS_STA	; si start, attend encore
	JBC	RCS_SKP,RCS_SK2	; si skip armé, désarme le bit
	MOV	A,RCS_CPT	; prend le compteur de tics
	SETB	RCS_OUT	
	ADD	A,#5	
	JC	RCS_SK3	
; long, ne saute pas le suivant, et pousse RCS_BIT			
	ADD	A,#4	
	JNC	RCS_SK2	; si trop long, break
	MOV	C,RCS_BIT	
	CPL	C	
	SJMP	RCS_ACC	
; court, saute le suivant et pousse le complément de RCS_BIT			
RCS_SK3:	ADD	A,#-3	
	JC	RCS_SK2	; si trop court, break
	MOV	C,RCS_BIT	
	SETB	RCS_SKP	
RCS_ACC:	MOV	A,RCS_SHF+LSB	; pousse la retenue dans RCS_SHF (16 bits)
	RLC	A	
	MOV	RCS_SHF+LSB,A	
	MOV	A,RCS_SHF+MSB	
	RLC	A	
	MOV	RCS_SHF+MSB,A	
	MOV	RCS_OUT,C	; si c'est le dernier, saute apres
	JNC	RCS_SK2	; ce n'est pas le dernier, continue
; dernier bit poussé, teste si code identique au précédent			
	XRL	A,RCS_MSG+MSB	
	JNZ	RCS_NEW	; différent, nouveau code
	MOV	A,RCS_SHF+LSB	
	XRL	A,RCS_MSG+LSB	
	JZ	RCS_SK2	; identique, resete l'automate au prochain wdog
RCS_NEW:	SETB	RCS_NEW	
	MOV	RCS_MSG+MSB,RCS_SHF+MSB	
	MOV	RCS_MSG+LSB,RCS_SHF+LSB	
RCS_SK2:	MOV	RCS_CPT,#0	; met à 0 le compteur de tics
RCS_SEND:	POP	ACC	
	POP	PSW	
	RETI		

LE GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX ARBITRAIRES FLUKE PM5150

Les générateurs arbitraires sont des outils

de plus en plus communément utilisés.

Outre qu'ils peuvent bien sûr reproduire

toutes les formes d'ondes et modes de

commandes d'un générateur de

fonctions classique, ils offrent une

multitude d'autres fonctionnalités et

surtout l'énorme avantage de pouvoir créer ou recopier n'importe quel signal.

Le Fluke PM5150 se situe remarquablement bien au plan performances/prix

parmi les différents modèles proposés aujourd'hui sur le marché. Cet appareil est

tellement complet que les lignes qui suivent ne vous donneront qu'un aperçu

de son énorme potentiel.

Avant de présenter ce générateur très complet, une précision de taille s'impose. Tout le monde aura remarqué que nous parlons de Fluke, constructeur de renommée mondiale en métrologie et calibration, alors que l'appareil exhibe la bannière Philips. La raison en est simple : Fluke a acquis récemment - fin mai - la division test et mesure de Philips au terme d'une alliance entre les deux firmes (sur les plans commerciaux, marketing, développement et production) qui aura duré presque six ans.

La motivation profonde de cette fusion pour la multinationale néerlandaise est simple : Philips souhaite refocaliser sur ses métiers de base comme beaucoup de très grosses sociétés pluridisciplinaires aujourd'hui. L'activité « test et mesure » ne représentait qu'une infime part, noyée dans la nébuleuse. De son côté, Fluke acquiert d'emblée une dimension mondiale en test, mesure et instrumentation générale, nécessaire aujourd'hui dans un secteur où la compétition est acharnée.

Toutes les lignes de produits Philips du domaine, hormis les alimentations, porteront donc désormais le logo Fluke, et notamment le PM5150 objet de nos propos.

Cette parenthèse nécessaire faite, revenons au PM5150.

Les générateurs de signaux arbitraires, qui procèdent par synthèse numérique de tension, occupent une part de plus en plus importante des ventes globales de générateurs. Ceci est dû aux progrès technologiques, mais aussi aux besoins qui ont évolué.

Avec des possibilités quasi innombrables de création, d'archivage et de recopie de signaux, les générateurs programmables sont des outils incroyablement souples aussi bien en conception qu'en test, pour simuler des signaux réels complexes, même et surtout perturbés par des parasites, ou encore en production, voire pour la commande de systèmes. A titre anecdotique, un PM5150 sert pour commander une machine d'étrépage-découpage de films plastiques !

La seule limitation rencontrée, sur des appareils complets tels celui que nous décrivons, réside dans le domaine fréquentiel. Il est très difficile d'obtenir une grande rapidité et une haute résolution (ici 12 bits), conjointement, au niveau des convertisseurs numériques-analogiques.


Le PM5150 se présente dans un format standard de générateur avec possibilité de montage en baie. Cette remarque est utile à préciser car certains appareils du genre sont assez encombrants. L'interface utilisateur est composée d'un affichage deux lignes LCD alphanumériques associé à des touches et un vernier (encodeur) pour entrer les ordres de commandes. Le pavé de seize touches situé juste à droite du vernier relaie ce dernier pour l'entrée de valeurs numériques des paramètres. Deux touches nommées « select » servent au pointage du paramètre à modifier dans un menu quelconque. Lorsque la commande nécessite une validation, celle-ci s'opère grâce à la touche « enter ». De toute



façon, si la validation est nécessaire, un rappel devant la ligne de commande est visualisé par un astérisque ; de la sorte aucune confusion n'est possible. Certaines touches sont à accès direct : comme «rub-out», «hold», les autres permettent d'entrer dans un menu hiérarchisé en général très court. Dans un menu, les touches organisées en bandeau horizontal sous l'affichage permettent de sélectionner les options (soft keys). Enfin, certaines sont à accès prioritaire, presque toutes les autres. C'est évidemment le cas des touches «ARB Wave», «STD Wave», qui donnent accès respectivement aux signaux programmables ou à programmer, ou aux signaux standards préenregistrés.

Le PM5150 ne propose pas moins de 20 types de signaux standards dont la liste figure dans le tableau de résumé des caractéristiques joint. Pour chaque cas on peut, selon le type de signal, modifier certains paramètres : fréquence d'échantillonnage (dans tous les cas), période, phase initiale, exposant pour les rampes exponentielles et les gaussiennes, coefficient pour l'Haversine, rapport cyclique pour les rectangulaires, etc.

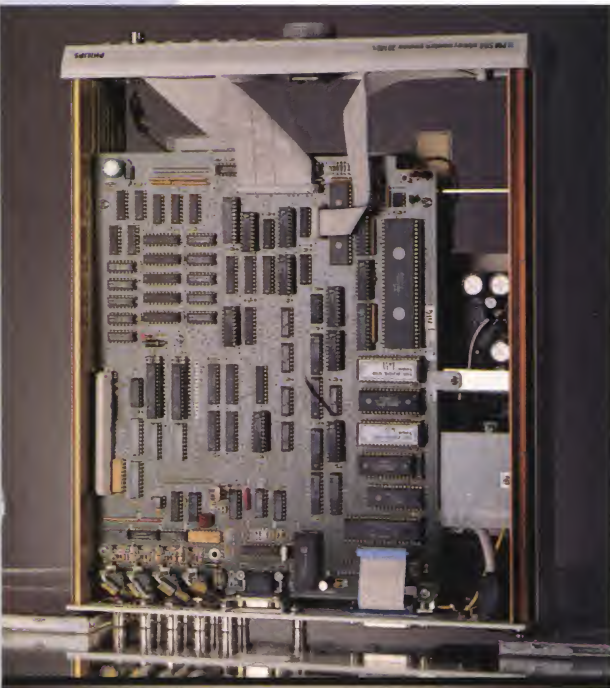Il est bon de rappeler que dans un générateur synthétisé, la fréquence réelle (fondamentale) du signal (1/T lorsqu'il est périodique) dépend dans un rapport de la fréquence d'échantillonnage, de la longueur mémoire exploitée ou nombre de pas, et du



■ Une réalisation interne très soignée.

nombre de périodes de signal sélectionné selon la relation :

$$F_{\text{sortie}} = \frac{F_{\text{échan}}}{\text{longueur mémoire}} \times N,$$

avec N = nombre de périodes.

Ainsi, sur un simple sinus si la longueur mémoire est de 1000 points, la fréquence d'échantillonnage 20 MHz (fréquence maximale dans le cas du 5150) et le nombre de périodes, 100, la fréquence du signal résultante (accessible à l'affichage par fréquence - touche SCLK/FREQ) vaut :

Spécifications techniques

Fréquence d'échantillonnage

Plage totale :	0,1 é/s à 20 Méch/s (50 ns à 10 s/é)
Précision :	± 50 ppm

Amplitude, tension alternative c-à-c en circuit ouvert

Plage	Résolution	Limites d'erreurs
2,00V - 20,00V	10 mV	± 1% de la valeur spécifiée ± 40 mV
200 mV - 2,000V	1 mV	± 3% de la valeur spécifiée ± 10 mV
20,0 mV - 200,0 mV	0,1 mV	± 5% de la valeur spécifiée ± 2 mV

Sortie en face avant

Impédance de sortie :	50 ohms
-----------------------	---------

Signaux standards

Longueur de signal standard :	Programmable de 32 à 32736 points
Forme d'onde :	Paramètres programmables
Sinusoidale	Nombre de périodes, phase
Carrée	Nombre de périodes, rapport cyclique
Impulsion ±	Nombre de périodes, retard, temps de montée/descente, hauteur
Dent de scie ±	Nombre de périodes, rapport cyclique
Exponentielle ±	Exposant
Gaussienne	Exposant
Haversine	Nombre de périodes
Cercle	Nombre de périodes, phase
Sinus x/x	Nombre de périodes
Bruit	Rapport f _{départ} /arrêt
Balayage lin.	Rapport f _{départ} /arrêt
Balayage log.	rapport f _p /f _m
AM	rapport f _p /f _m , mod, profondeur, phase f _p , phase f _m
SCM	rapport f _p /f _m , mod, indice, phase f _p , phase f _m
FM	

Signaux arbitraires

Longueur des signaux ARB :	Programmables de 32 à 32704 points
Longueur totale mémoire :	32.768 points
Résolution verticale :	12 bits, 4096 niveaux (de - 2048 à + 2047)
Segmentation :	La mémoire totale (32 K) peut être divisée en 100 ARB max.

Edition des signaux arbitraires

Outils d'édition	Face avant du PM 5150 ou souris (optionnelle)
Modes d'édition :	
• Ligne :	Tracé d'une ligne droite entre 2 points
• Vecteur :	
Fonction ADD :	Tracé d'un triangle entre 2 ancrages et un point variable
Fonction SUM :	Ajout d'un second signal entre 2 ancrages
Fonction INSERT :	Insertion d'un second signal entre 2 ancrages
Amplitude numérique :	Variation de l'amplitude entre les ancrages
Décalage numérique :	Variation du décalage entre les ancrages
Fonction de lissage :	Lissage du signal entre les ancrages
Fonction de duplication :	Copier - Coller
• Opérations mathématiques :	1/2 (ARB x + ARB y) = ARB z 1/2 (ARB x - ARB y) = ARB z ARB x * ARB y = ARB z

Générateur de séquences (optionnel)

Nombre max. de séquences différentes :	100
Nombre max. de pas dans une séquence :	1000
Nombre max. de pas dans le fichier de séquences total de l'instrument :	1000
Nombre max. de signaux différents :	100
Nombre max. de périodes de salve par pas de séquence :	1.048.675

Pureté spectrale (mesurée dans une bande de fréquence de 0-80 kHz)

DHT + bruit à 1V :	- 65 dBc typiques
(Réglages du PM 5150 : sinusoïde de 20 kHz, 1000 échantillons, 50 Ω filtre activé)	

Temps de montée/descente du signal

Moins de 20 ns
(Réglages du PM 5150 : signal carré, filtre désactivé, 10 Vpp dans 50 ohms)

Filtre analogique

Sélectionnable par l'utilisateur, 7 MHz, filtre passe-bas du 7^e ordre

Sources de déclenchement interne

Programmables en interne :	0,02 s - 10 s
----------------------------	---------------

Réglages mémorisés (en mémoire non volatile)

Mémoire ARB :	32 K
Réglages en face avant :	30

Entrées spéciales

Entrée d'horloge de référence externe 10 MHz	
Entrée d'horloge d'échantillonnage externe	
Entrée de déclenchement :	Entrée de déclenchement pour les modes Porte, Salve et Bascule
Entrée de réinitialisation :	Entrée réinitialisant le signal de sortie
Entrée de somme :	Entrée permettant l'ajout d'un signal externe
Maintien :	Entrée maintenant la sortie à l'état actuel

Sorties spéciales

Sync 1, 2, 3 :	Sortie TTL programmable avec adresse de départ et longueur d'impulsion programmable
Sortie Axe Z :	Sortie pilotant l'entrée Z d'un oscilloscope en mode EDIT
RCLK out :	Sortie de référence interne 10 MHz
SCLK out :	Sortie d'horloge d'échantillonnage
Sync Trigger out :	Sortie de synchronisation de deux générateurs d'ARB PM 5150 ou plus

$$\frac{20 \cdot 10^6}{10^3} \times 10^2 = 20 \cdot 10^5 \text{ soit } 2 \text{ MHz}$$

(Affichage 2000 kHz).

On peut, dans le cas du sinus, utiliser un nombre de pas réduit pour définir correctement la forme d'onde, ce qui, pour une longueur mémoire donnée, permet d'exploiter un grand nombre de périodes et un fondamental élevé ; dans ce dernier cas et pour toutes les fonctions ne mettant pas en œuvre de points anguleux ou de transitoires trop rapides, il est conseillé d'utiliser le filtre de sortie (passe-bas du 7^e ordre coupant à 7 MHz) afin d'obtenir la restitution correcte d'un signal défini sur peu de points. On peut obtenir ainsi des sinus très purs à 5 MHz par exemple, avec une légère perte d'amplitude que l'on corrigera avec les réglages appropriés. Sur des impulsions, des carrés ou triangulaires, il est par contre déconseillé d'utiliser le filtre qui ne provoquerait que des désagréments : suroscillations sur les paliers, déformation des points anguleux, etc.

N'oublions pas en effet que le PM5150 met en œuvre un ampli de sortie qui passe sous 50 Ω plus de 60 MHz, avec une coupure de 1^{er} ordre au gain unité, comme il se doit pour préserver la stabilité et restitution correcte des signaux. Nous avons mesuré un temps de montée en impulsif de 17 ns (≤ 20 ns annoncé par le constructeur) ; la mise en œuvre du filtre du 7^e ordre, intercalé, ne peut évidemment pas donner les mêmes résultats.

Ces conseils d'exploitation donnés, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur l'utilisation des signaux standards qui sont suffisamment variés (avec tous les réglages appropriés) pour satisfaire plus que les applications courantes. Notons qu'ils sont réexploitables pour créer des formes d'ondes arbitraires, ou en séquence, ou encore pour une composition sur une longueur mémoire choisie (attention à la disponibilité de cette dernière).

Les compositions peuvent mettre en œuvre un traitement arithmétique sur deux signaux (standards ou mémorisés en arbitraire) du genre $(A+B)/2$ ou $(A-B)/2$ ou $A \times B$. Dans ces conditions les signaux A et B doivent occuper une même taille mémoire (par exemple 2000 points) et le résultat, C, occupera une troisième zone de taille équivalente. Cette fonctionnalité adjointe au séquenceur – optionnel – et à l'édition des signaux arbitraires sous diverses formes que nous verrons plus loin, permet de créer virtuellement une infinité de formes d'ondes.

Commandes et modes de fonctionnement

Voyons un peu plus en détail le rôle des touches de commandes et les options offertes dans les menus.

- La touche «local» permet de commuter le passage du mode «manuel» au mode «remote».
- «Interface» sert au choix du type d'interface IEEE ou RS232 et à la configuration de la liaison.
- «Mode» appelle un menu dans lequel on choisit le mode de service ou de déclenchement.

Les modes offerts sont :

— continu : la zone d'adresses où le signal est enregistré est continuellement balayée.

— Trig : s'apparente au mode mono-coup. Un seul balayage est effectué à chaque ordre.

— Gate : le signal est envoyé et supprimé selon un temps de porte.

— Burst : un déclenchement provoque l'envoi d'un paquet de périodes de signal dont le nombre est programmable (jusqu'à 10⁶).

— Toggle : mode bascule, le signal est introduit et supprimé à chaque impulsion de déclenchement.

— Hold : la valeur atteinte au moment de l'appui sur «Hold» est maintenue jusqu'au relâchement.

— RTS : provoque un retour à l'adresse de départ (return to start) à n'importe quel point d'un cycle.

Ouvrons une parenthèse pour signaler que ces modes peuvent appeler des signaux de synchronisation externe entrés sur le panneau arrière : c'est le rôle des embases BNC Trig in, RTS in et Hold in.

A l'inverse le 5051 fournit des signaux de déclenchement : SYNC out 1 à 3, SYNC Trig out qui serviront à synchroniser divers appareils, notamment des oscilloscopes ou d'autres générateurs.

- «Set-Up» appelle un menu permettant de fixer les tailles mémoire dévolues aux signaux arbitraires et standards.

- «Rub-out» permet d'effacer des valeurs entrées par les touches du clavier numérique ou à l'aide du vernier.

- «Last» rappelle en ordre inverse, une par une, les quinze dernières entrées mémorisées.

- «Sequence» donne accès au menu de création de séquences de formes d'ondes, pour la version 551 (option). On peut entrer jusqu'à cent séquences différentes qui seront constituées du chaînage de formes d'ondes créées ou standards auxquelles on peut évidemment appliquer une transformation mathématique comme vu plus haut.

- AC/DC propose un menu par lequel on peut régler l'amplitude du signal et la valeur de la tension continue superposée.

- RESET. Cette touche accessible à l'aide d'une pointe (stylo bille par exemple) réinitialise l'appareil si celui-ci est en fonctionnement. Un appui lors de la mise sous tension avec maintien pendant la séquence d'autotest le remet à zéro, côté logiciel avec chargement des configurations standards. L'édition de signaux arbitraires peut s'effectuer de quatre façons différentes :

- à l'aide d'une souris raccordée au port RS232 et d'un scope numérique raccordé sur une voie avec un déclenchement externe provenant du générateur (Sync out 1) et d'une entrée Z (modulation du faisceau), sortie Z.out du générateur. Les points de construction apparaissent de la sorte en surbrillance (réglable dans le menu Z-level).

- en mode manuel par entrée des données via le pavé numérique.

- par recopie d'une trace acquise sur un scope numérique soit via le port



■ Un panneau offrant de nombreux raccords.

RS232 soit via l'interface IEEE.

- par recopie de fichiers en provenance d'un PC via les deux mêmes interfaces.

Considérant comme nous l'avons dit que l'on peut ensuite opérer toute transformation sur les signaux enregistrés, on se rend compte de la richesse des possibilités offertes.

Les procédures d'édition manuelle, soit en mode ligne soit en mode vecteur avec points d'ancrage, restent des opérations relativement simples. Toutefois on appréciera certainement mieux l'édition sous un logiciel PC. Rappelons qu'à tout moment il est possible d'insérer des signaux préalablement enregistrés (ou standards) «retravaillés» dans l'édition d'un signal en cours.

Enfin, une fonction DUMP permet d'allouer une profondeur mémoire plus importante que les 2000 pas affectés à un signal arbitraire. On peut à l'aide de cette fonction utiliser toute la taille mémoire.

Il doit être possible, nous avouons ne pas avoir essayé, d'entrer, moyennant peut-être quelques adaptations, des fichiers de stimuli issus d'un simulateur de type SPICE. Ceci peut s'avérer très intéressant pour effectuer des tests composés sur le simulateur ou vérifier la rectitude de certains modèles via un DSO.

Si l'utilisateur ne dispose pas de logiciel approprié, Fluke propose, sous la référence PM2273, «Wave-maker» qui, outre l'édition de signaux arbitraires, autorise le tri de ceux enregistrés en mémoire du PM5150 par viderage. On peut alors très simplement réorganiser la mémoire et à l'aide du menu «Store/recall» préparer des expérimentations pour effectuer du contrôle automatique soit sur site, soit en production.

Conclusion

Le PM5150 est vraiment un très puissant outil d'investigation et de test proposé à un prix compétitif, 25 600 F HT, si l'on se réfère aux excellentes performances et aux nombreuses fonctionnalités qu'il offre.

C'est un appareil qui se révélera de plus en plus indispensable dans des domaines très variés : l'industrie électronique bien sûr, mais aussi le médical, l'automobile, les communications, tant en test, conception que production. Le fait de proposer un séquenceur (optionnel, version 5150/551) qui décuple ses possibilités, les deux interfaces RS232 et IEEE488 (de base) et de très nombreux accès d'entrées-sorties de signaux pour la synchronisation et le déclenchement, le situe au top niveau des appareils délivrant des signaux synthétisés actuellement.

C. DUCROS

EXPOTRONIC

SES PARTENAIRES

- Industriels
- Fabricants
- Importateurs
- Détaillants
- Editeurs
- Organismes de formation
- Ecoles

SON PUBLIC

- Fervents et passionnés
- Etudiants
- Enseignants dont :
l'Education nationale,
lycées techniques,
grandes écoles
d'ingénieurs, etc.
- Enseignement privé
- Grand public

SES SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Composants • Appareils de mesures
- Kits électroniques • Emission / réception
- CB • Outillage • Librairies spécialisées
- Editions diverses • Radio modélisme
- Sono et jeux de lumière • Boutiques
«privilège» • Accessoires

ENSEIGNANTS !

Pour vos déplacements
en groupe, consultez-nous !

SAP Pascal DECLERCK
70, rue Compans
75019 PARIS
Tél. : (1) 42.00.33.05

Bulletin d'entrée à EXPOTRONIC Pré-enregistrement valable 1 journée les 5-6 ou 7 novembre 1993

Prix de l'entrée = 30F

Retournez cette carte intégralement complétée avant le 4 octobre 1993. Vous gagnerez du temps et recevrez par retour votre badge visiteur. Passé cette date, conservez ce bulletin, votre badge vous sera délivré en échange aux comptoirs d'accueil. Remplissez lisiblement le bulletin et joignez votre règlement de 30 F, par chèque libellé à l'ordre de SHOWAY. Retourner l'ensemble à l'attention de SHOWAY - 70, rue Compans - 75019 PARIS

Nom M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐

Fonction _____

Etablissement, organisme _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Pays _____

DOMAINE D'ACTIVITÉS

Cochez la case correspondante :

A Enseignants et Formateurs :

- A1 ☐ Collège
- A2 ☐ Lycée enseignement général
- A3 ☐ Lycée professionnel
- A4 ☐ Lycée technique
- A5 ☐ Enseignement supérieur, IUT, université
- A6 ☐ Apprentissage
- A7 ☐ Formation continue

☐ Je suis Professionnel en Electronique. Je désire recevoir un dossier Exposit

B Votre fonction :

- B1 ☐ Direction
- B2 ☐ Ingénieur
- B3 ☐ Agent technique
- B4 ☐ Bureau d'études
- B5 ☐ Production
- B6 ☐ SAV
- B7 ☐ Achats
- B8 ☐ Commercial
- B9 ☐ Etudiant
- B10 ☐ Enseignant
- B11 ☐ Autres

C Vos centres d'intérêts :

- C1 ☐ Instrumentation/Mesure
- C2 ☐ Composants
- C3 ☐ Circuit imprimé
- C4 ☐ CAO
- C5 ☐ Outillage
- C6 ☐ Alarmes
- C7 ☐ Kits électroniques
- C8 ☐ Robotique
- C9 ☐ Périphériques informatiques
- C10 ☐ Accessoires
- C11 ☐ CB - Emission/Réception
- C12 ☐ Autres

(possibilité de cocher plusieurs cases)


J'autorise l'organisation à exploiter les informations énumérées ci-dessus. Ces réponses sont facultatives et pourront être exploitées par les organisateurs et messieurs les exposants. Pour tout droit d'accès et rectifications : SHOWAY - 70, rue Compans - 75019 PARIS.

Les journées de l'électronique de loisirs
5, 6 et 7 novembre 1993
CNIT PARIS • LA DEFENSE

4^e
ÉDITION

ALIMENTATION 2X40 V 3 A GÉRÉE PAR MICROCONTROLEUR

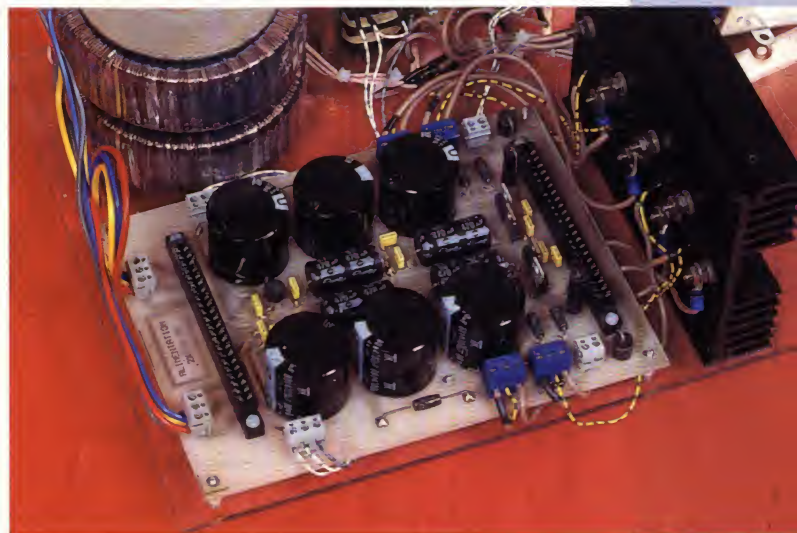L'alimentation qui vous est proposée dans cet article, sans que nous la qualifiions d'extraordinaire, possède des qualités surprenantes et bénéficie de perfectionnements dont vous pourrez juger de l'opportunité par la lecture des lignes qui suivent.



Malgré un principe de régulation tout à fait classique, on peut difficilement innover en la matière si l'on souhaite un faible bruit en sortie, la gestion de la tension et du courant de sortie ainsi que leur lecture seront effectuées par microcontrôleur, ce qui est déjà moins commun mais d'une efficacité à toute épreuve.

CARACTÉRISTIQUES DES ALIMENTATIONS

En figure 1 est représenté le schéma de l'alimentation principale, et en figure 2, celui de l'alimentation secondaire. Nous l'appelons ainsi car ce sera cette alimentation qui aura sa tension de sortie asservie à l'alimentation principale en mode série. Elles sont rigoureusement identiques quant à leur principe de fonctionnement mais différent sur certains points, surtout en ce qui concerne les organes de commutation (relais) qui seront actifs en mode TRACKING.

Ces alimentations pourront être mises en série (mode TRACKING) : on obtiendra ainsi une alimentation symétrique de + et - 40 V ou 80 V. Dans ce dernier cas, l'étage de régulation de la tension de l'alimentation principale commandera la tension de sortie de la deuxième alimentation, ce qui permet-

tra d'avoir des valeurs de sortie exactement identiques par rapport à la masse (ou point milieu).

Quant au microcontrôleur, il commandera les convertisseurs chargés de fournir les tensions de référence nécessaires aux alimentations. Ce sont elles qui fixeront les valeurs de U et de I que nous trouverons sur les bornes de sortie.

Les lectures de ces valeurs seront confiées à des convertisseurs analogiques-numériques et l'affichage se fera sur un écran à cristaux liquides. Le microcontrôleur sera également pourvu d'un port de communication série, ce qui permettra de le relier à un PC, et d'un clavier à touches pour le mode manuel de programmation des alimentations. La commande de ces dernières par des potentiomètres mis en façade, sera également possible, ce qui permettra, si on le désire, de construire uniquement dans un premier temps une alimentation classique, ce que

nous proposons dans ce numéro et d'adjoindre ou non la carte microcontrôleur que nous décrirons le mois prochain. Par ailleurs, trois « petites » alimentations annexes sont prévues : + 5 V, + 12 V et - 12 V, qui serviront à l'alimentation pour les essais de maquettes comportant des circuits logiques et des amplificateurs opérationnels ou autres.


Ces alimentations seront ajustables :
+ 4,5 V à + 5,5 V.
+ 12 V à + 15 V.
- 12 V à - 15 V.

ce qui permettra de couvrir à peu près tous les cas de figure.

Chacune d'elles pourra fournir un courant suffisant dans la majorité des cas : 2 A pour le 5 V et 1,5 A pour le + 12 V et - 12 V.

La régulation

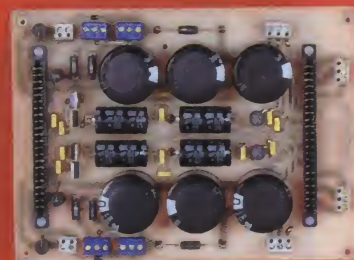Comme nous l'avons dit plus haut, l'innovation en ce domaine étant difficile-



C'est A2 qui s'en charge, en mesurant la tension aux bornes de Rc, et en la comparant à la tension de référence appliquée sur son entrée non inverseuse. Si le courant maximal autorisé, fixé par cette tension, est dépassé, alors A2

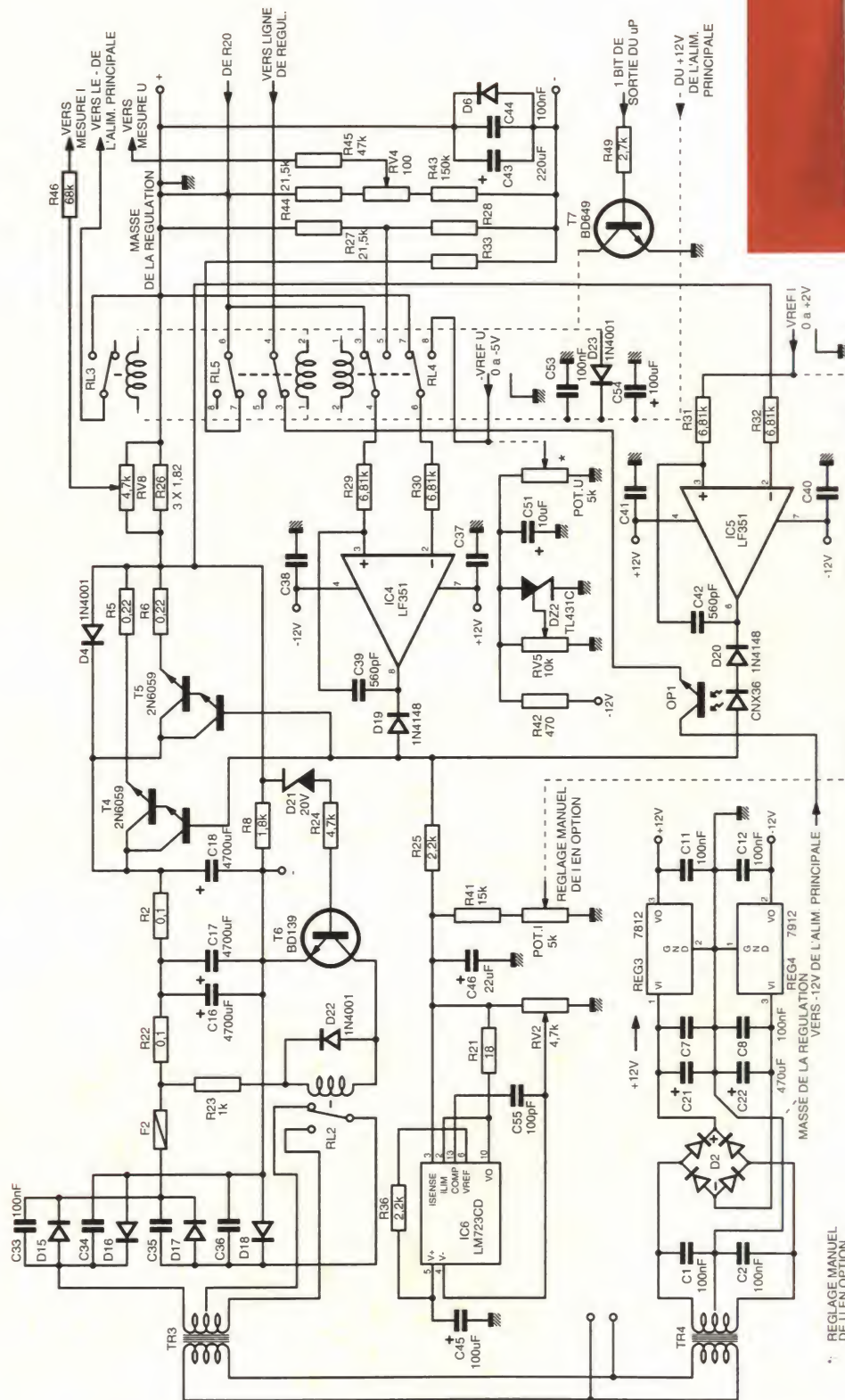


Figure 2 : l'alimentation secondaire ■


verra apparaître sur sa sortie une tension de plus en plus négative, ce qui réduira le courant d'émetteur des ballasts.

LE SCHÉMA DE PRINCIPE GÉNÉRAL

Le redressement

Les transformateurs d'alimentations sont des modèles toriques à deux enroulements, fournissant deux fois 22 volts sous 160 VA. Le redressement de

la tension alternative et son filtrage sont tout à fait classiques, si ce n'est la commutation par relais de l'un ou des deux bobinages des transformateurs, ce qui évitera aux transistors ballasts d'avoir à dissiper une puissance trop importante lorsque les alimentations seront réglées à de basses tensions de sortie. Le seuil de la commutation du relais est confiée aux diodes zener D13 et D21, commandant les transistors T3 et T6. Sa valeur a été fixée à

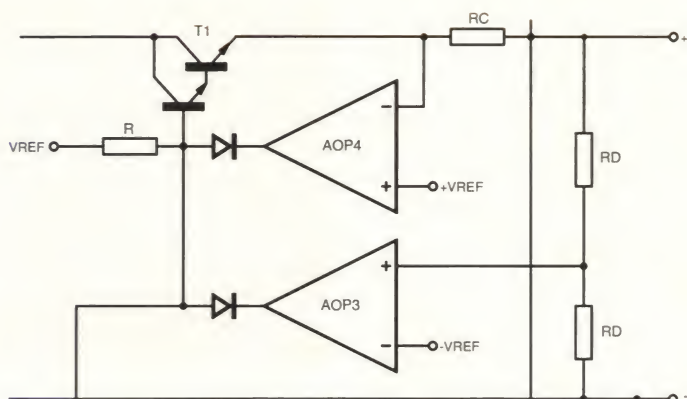

■ Figure 3a : principe de la régulation.

20 volts. Il sera proposé dans un numéro ultérieur, une carte à redressement contrôlé par thyristors.

La régulation en mode normal

Les circuits intégrés IC3 et IC6 fournissent les tensions de base nécessaires à la commande des transistors ballasts. Dans le cas d'un fonctionnement manuel, ils fournissent également les tensions de commande des intensités débitées par les alimentations.

IC1 et IC4 contrôlent la régulation de tension, alors que IC2 et IC5 contrôlent la régulation de courant. Chacun des deux AOP de chaque alimentation contrôle en parallèle les transistors de puissance (figure 3a) : si les entrées + et - de AOP1 sont au même potentiel, alors sa sortie est positive par rapport à la base de T1, et la diode D1 est bloquée ; si ses entrées ne sont plus au même potentiel, par exemple si l'on veut baisser la tension de sortie, AOP1 essaiera de compenser cette différence par l'intermédiaire de sa sortie ; la diode conduit et diminue le courant de base du ballast : l'alimentation fonctionne alors en régulation de tension. Dans le cas où ce sont les entrées de AOP2 qui présentent une différence de potentiel, alors ce sera la sortie de ce dernier qui commandera la tension de sortie du montage, AOP1 étant alors mis hors circuit : c'est le fonctionnement en régulation de courant.

La régulation en mode tracking


Lorsque les alimentations sont mises en série, les relais RL3, RL4 et RL5 sont alimentés et commutent différentes lignes :

1/ RL3 relie la ligne - de l'alimentation principale à la ligne + de l'alimentation secondaire.

2/ RL4 et un contact de RL5 déconnecteront l'entrée non inverseuse de IC5 du pont diviseur de mesure de la tension de sortie de l'alimentation secondaire (R27 et R28), pour la connecter au pont constitué des résistances R20 et R33, connectées entre les lignes + de l'alimentation 1 et - de l'alimentation 2. Les contacts de ces deux relais connecteront également l'entrée inverseuse

de IC5 au point milieu des deux alimentations. C'est ce système qui fera en sorte que la tension de sortie de l'alimentation secondaire suivra exactement la tension de sortie de l'alimentation principale (figure 3b).

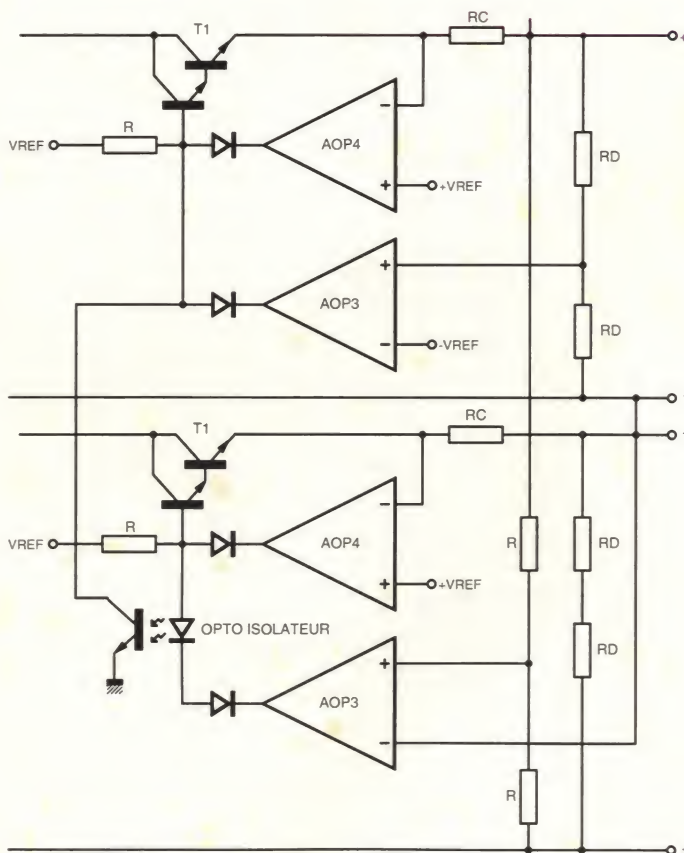
3/ Le contact restant de RL5 connectera la sortie collecteur du transistor de l'optocoupleur OP1 à la ligne de régulation de l'alimentation principale. Si l'alimentation secondaire dépasse le débit



■ Figure 3b : la régulation en mode tracking.


fixé, elle diminuera sa tension de sortie ainsi que celle de l'autre alimentation, et les deux niveaux auront encore la même valeur. Simple, mais efficace.

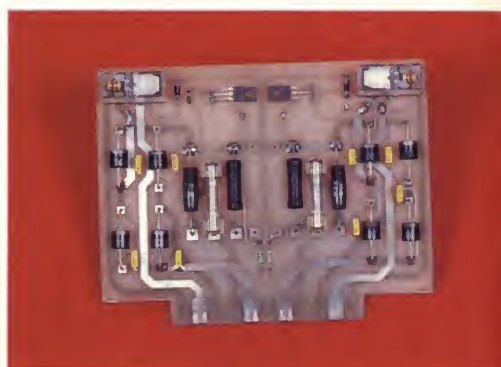Les diodes D5 et D6 évitent, dans le mode Tracking, et dans le cas où l'une des alimentations viendrait à ne plus fonctionner, que l'alimentation restante ne débite dans la deuxième.




L'alimentation triple annexe

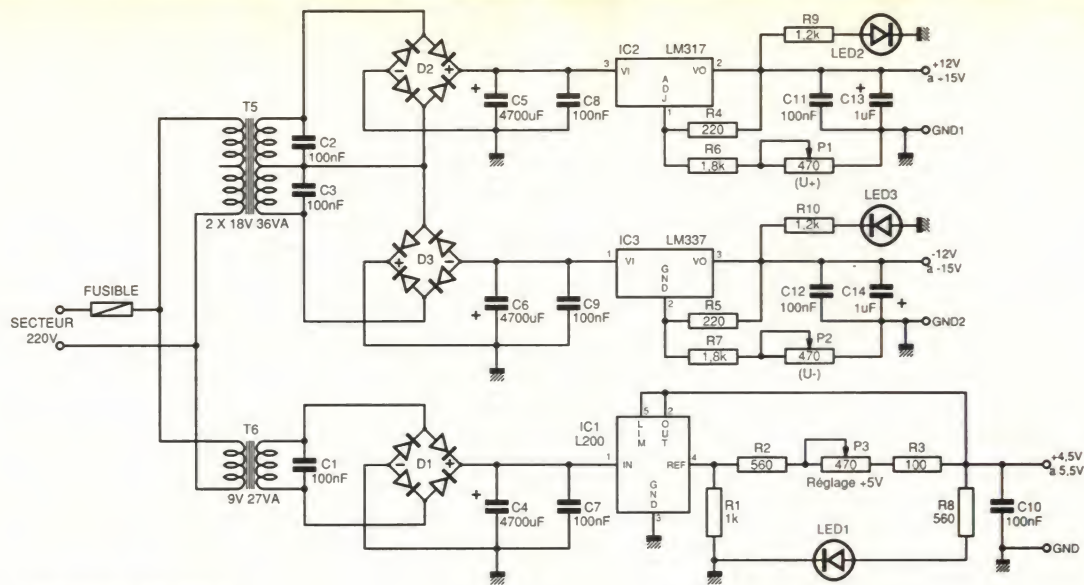
Le schéma de principe en est donné figure 4. Il n'y a que très peu de commentaires à faire à son sujet, puisqu'elle est basée sur l'emploi de circuits intégrés régulateurs de tension.



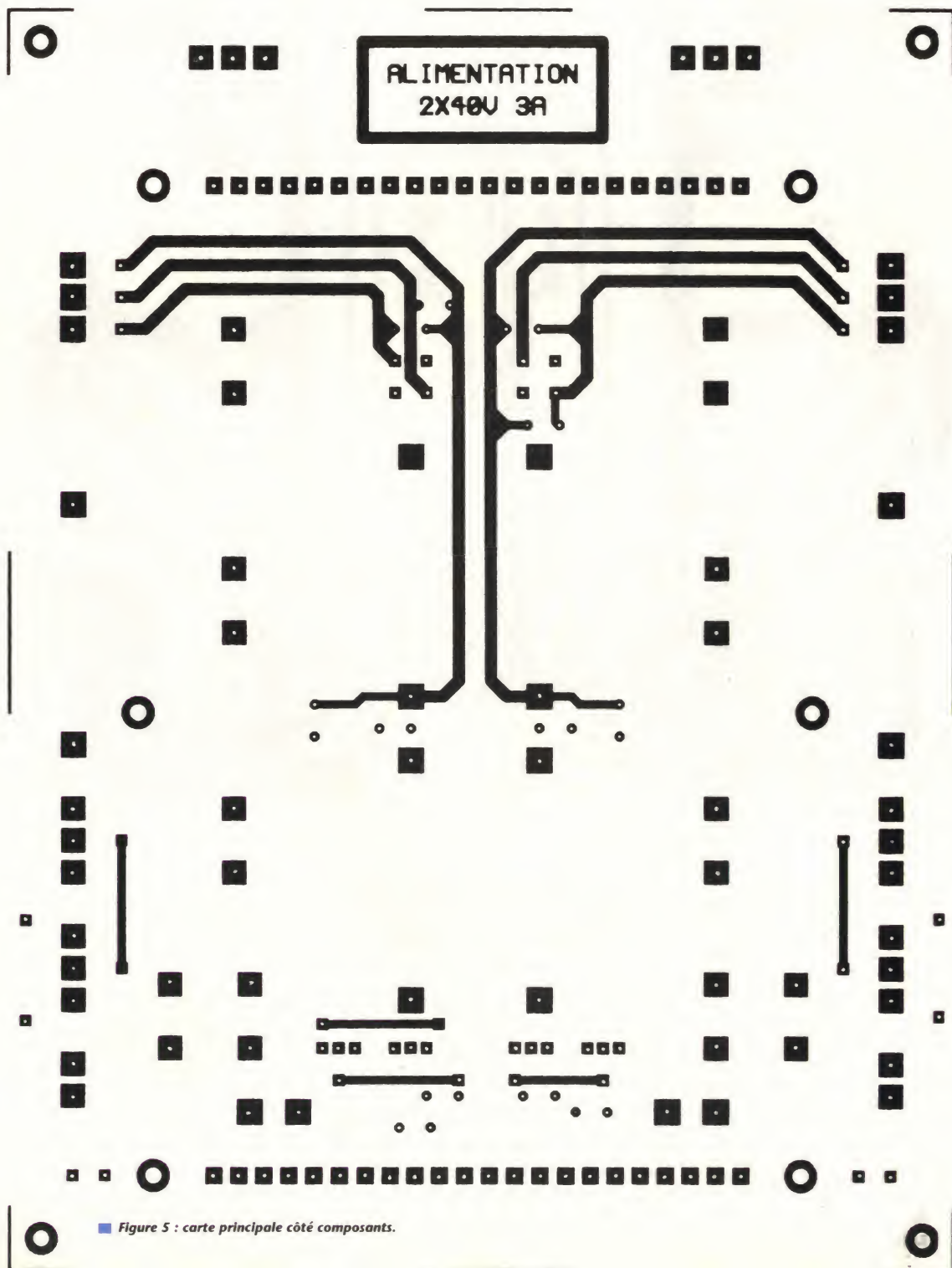■ Figure 4b : l'alimentation triple annexe.



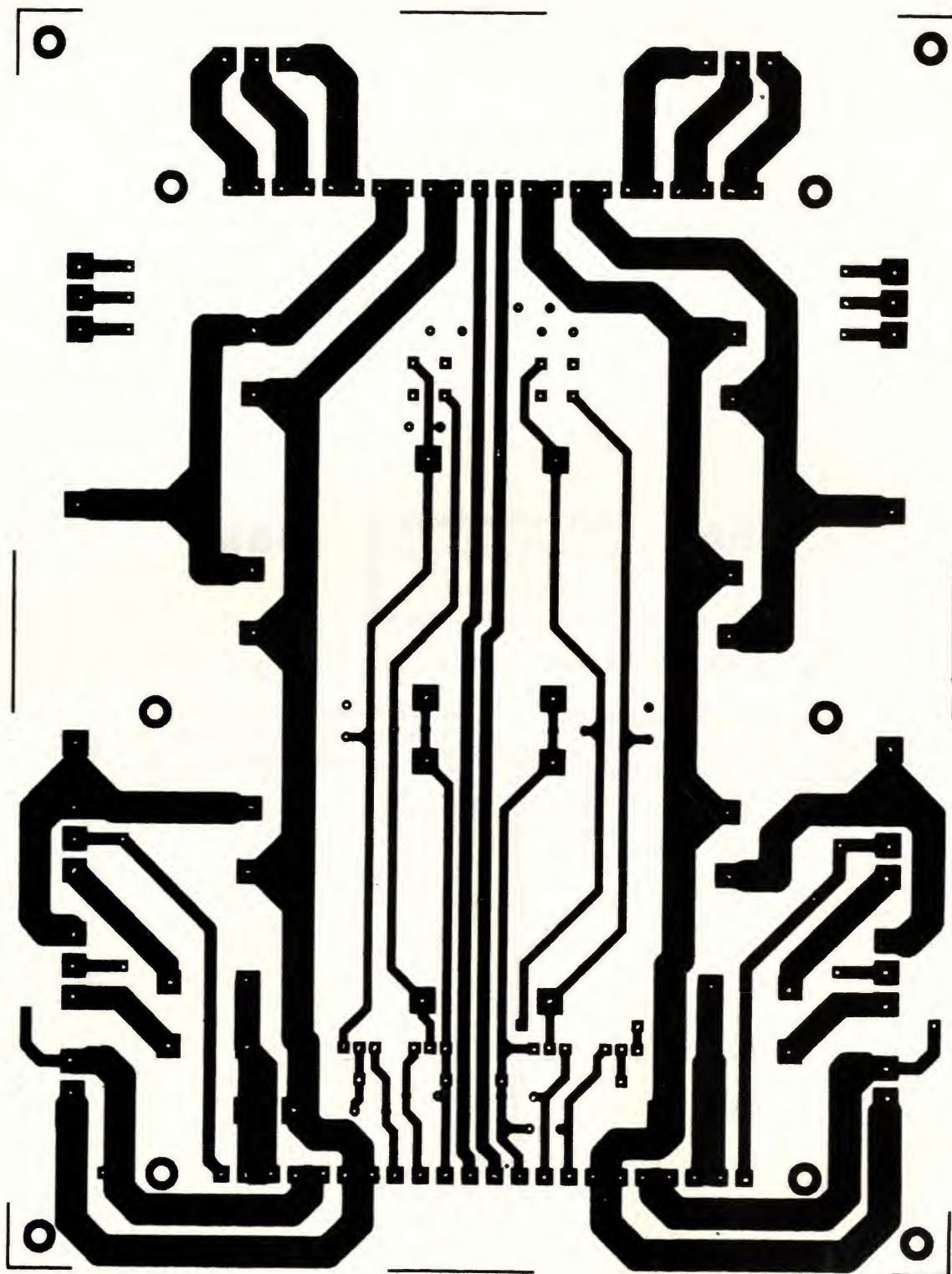■ Figure 5 : carte principale côté composants.



■ Figure 6 : carte principale côté cuivre.

L'alimentation + 5 V a été conçue autour d'un L200, CI robuste et pratiquement indestructible. Les alimentations + 12 V et - 12 V utilisent un LM317 et un LM337, circuits tout aussi résistants protégés contre les courts circuits et une élévation excessive de la chaleur. Les composants ont été largement dimensionnés (ponts redresseurs, condensateurs de filtrage et dissipateurs) pour permettre une utilisation de longue durée au débit de courant maximum.

LA RÉALISATION DES DIFFÉRENTES CARTES

Les alimentations, à elles seules, comportent quatre cartes. Il faudra en réaliser une cinquième pour la platine supportant le microcontrôleur, ce que nous verrons dans un article ultérieur. Pour réduire au maximum l'encombrement dans le boîtier, et éviter le plus possible l'utilisation de fils de câblage, nous avons prévu un système de connexion par slots sur la platine principale.

Nous aurons donc :


1/La platine de base (filtrages, connexions des transistors ballasts et slots, figures 5 et 6, implantation en figure 7 ;

2/Une carte pour le redressement figures 8 et 9, implantation en figure 10 ;

3/Une carte qui supportera toute la partie régulation des deux alimentations figures 11 et 12, implantation en figure 13 ;

4/La carte de l'alimentation triple annexe figure 14, implantation en figure 15.

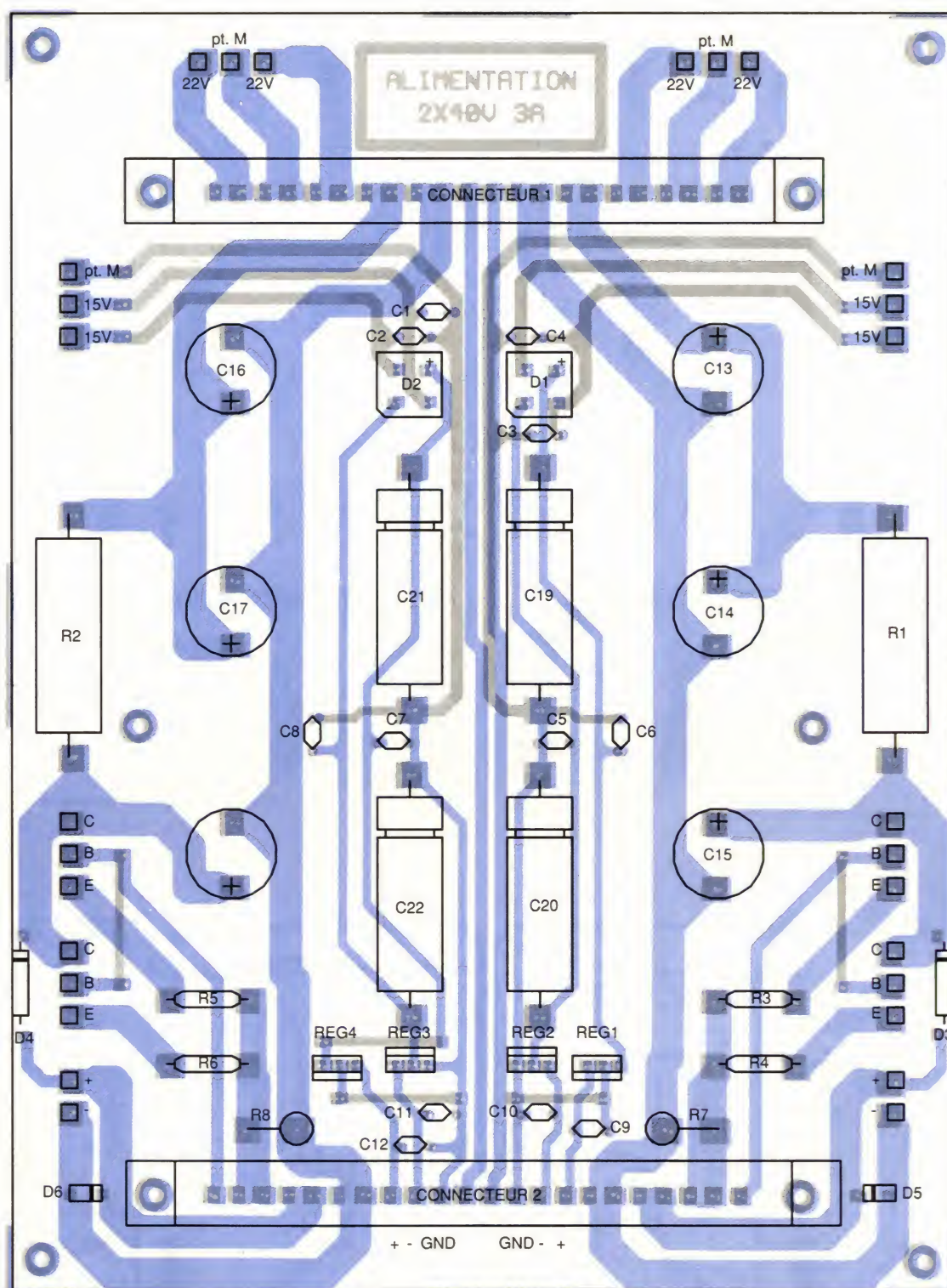Les connecteurs de cartes employés sont au pas de 3,96 mm, et ce pour



■ Figure 7 : Implantation de la carte principale.


deux raisons :

- les pistes ont pu être dessinées beaucoup plus larges qu'avec des connecteurs au pas de 2,54 mm ;
- les contacts supportent une très forte intensité (ils sont donnés pour 5 A sous 100 V) ; nous les avons doublés pour plus de sécurité.


Note

L'emploi de ces connecteurs entraîne une précaution à prendre lors des essais et de tout enfichage des cartes : Les condensateurs de grosses valeurs garderont leur charge un certain temps si l'on ne prend pas la peine de les décharger ; dans ce cas, et après enlèvement d'une carte, il faudra la réenficher (surtout celle du redressement) bien verticalement pour éviter un court-circuit entre deux contacts voisins.


P. OGUIC

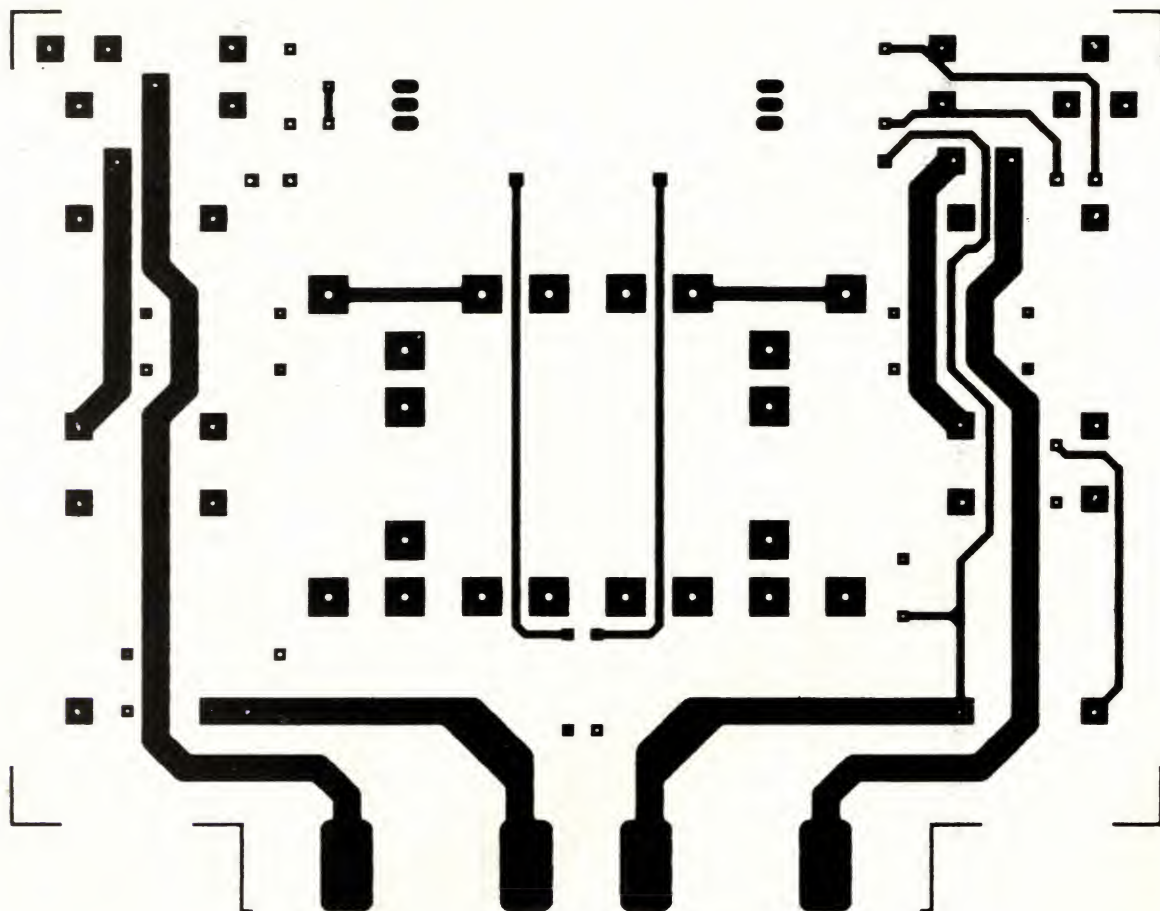

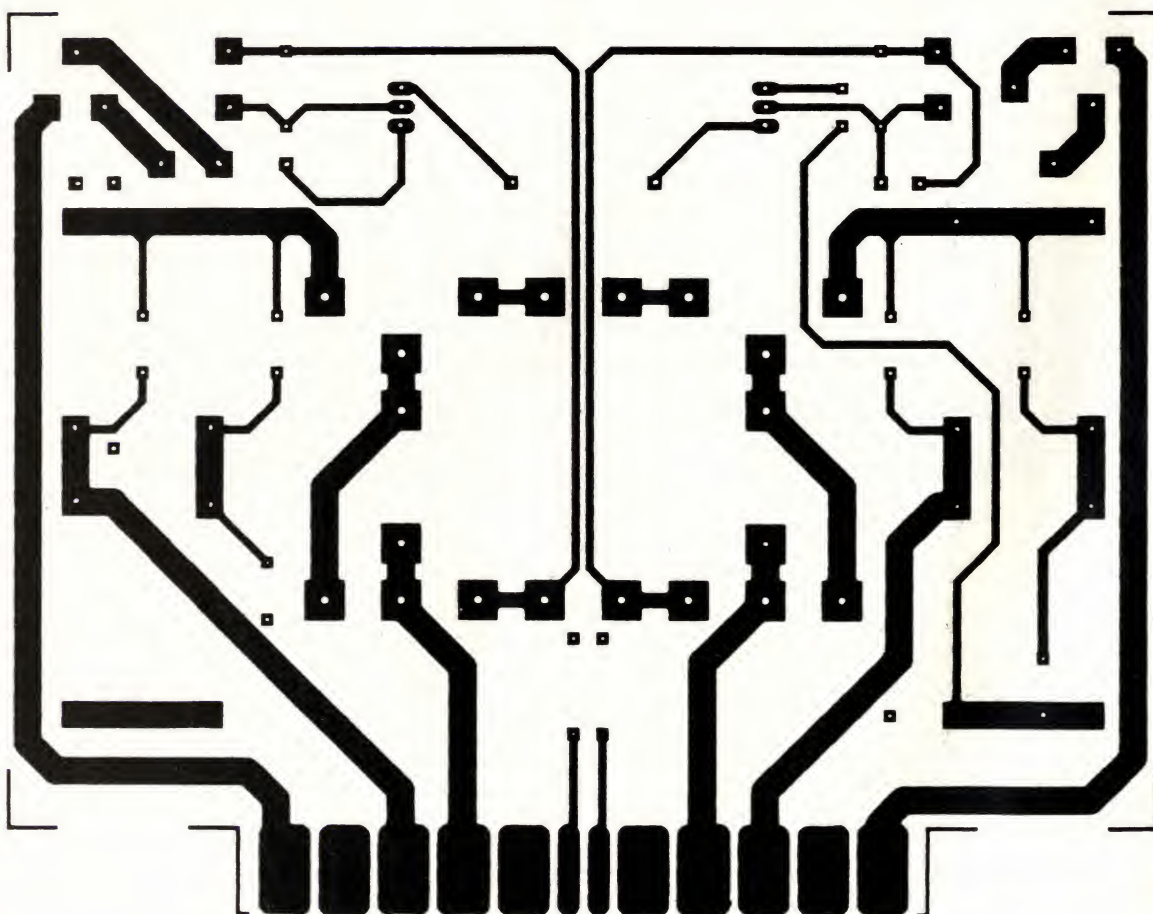
■ Figure 8 : carte redressement côté composants.



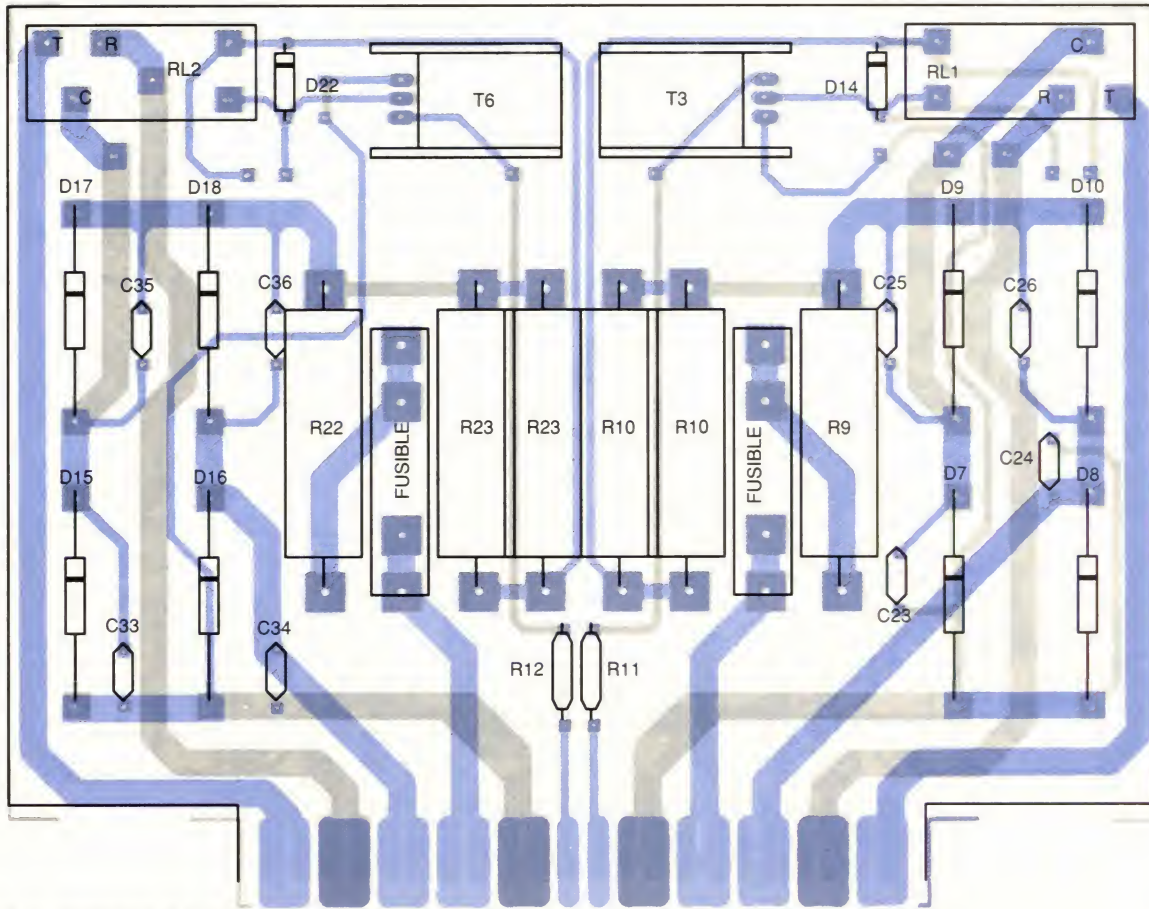
■ Figure 9 : carte redressement côté cuivre.



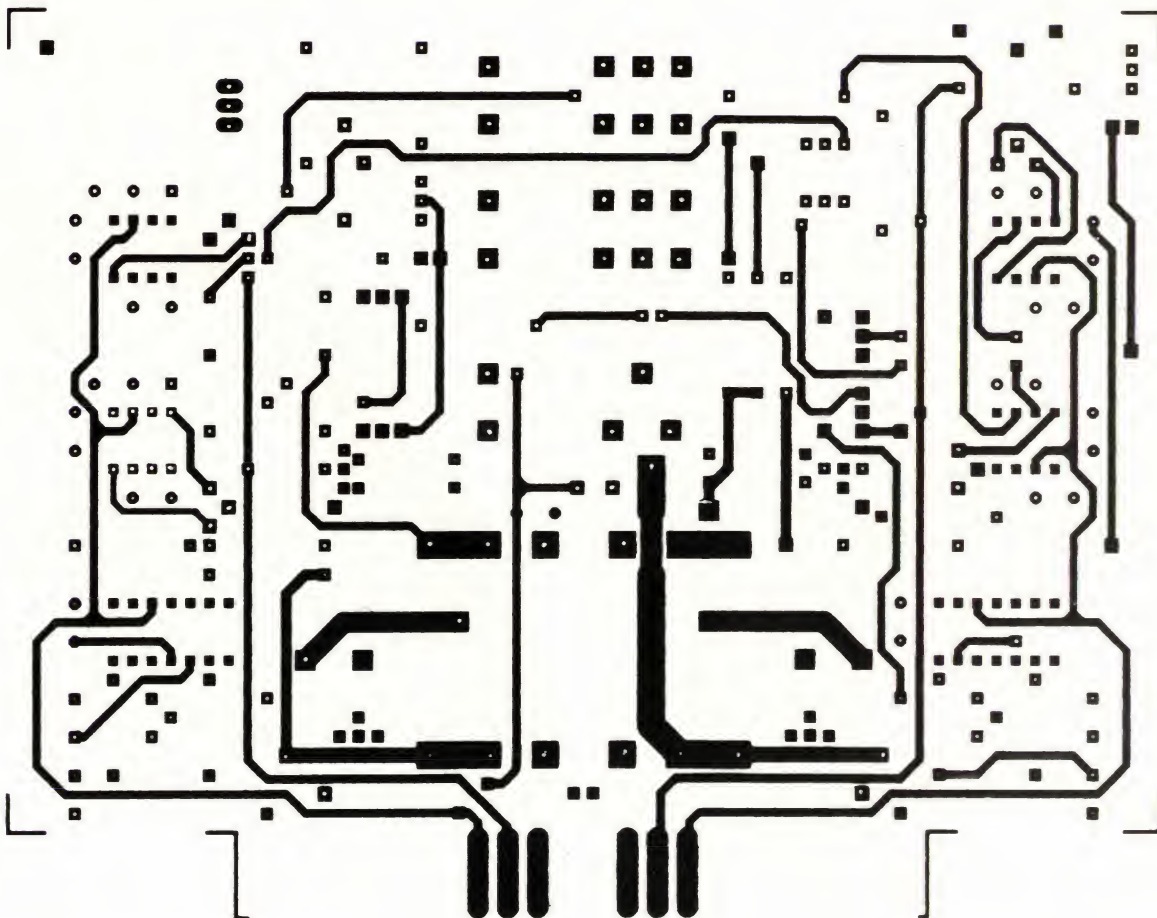
■ Figure 10 : implantation de la carte redressement.



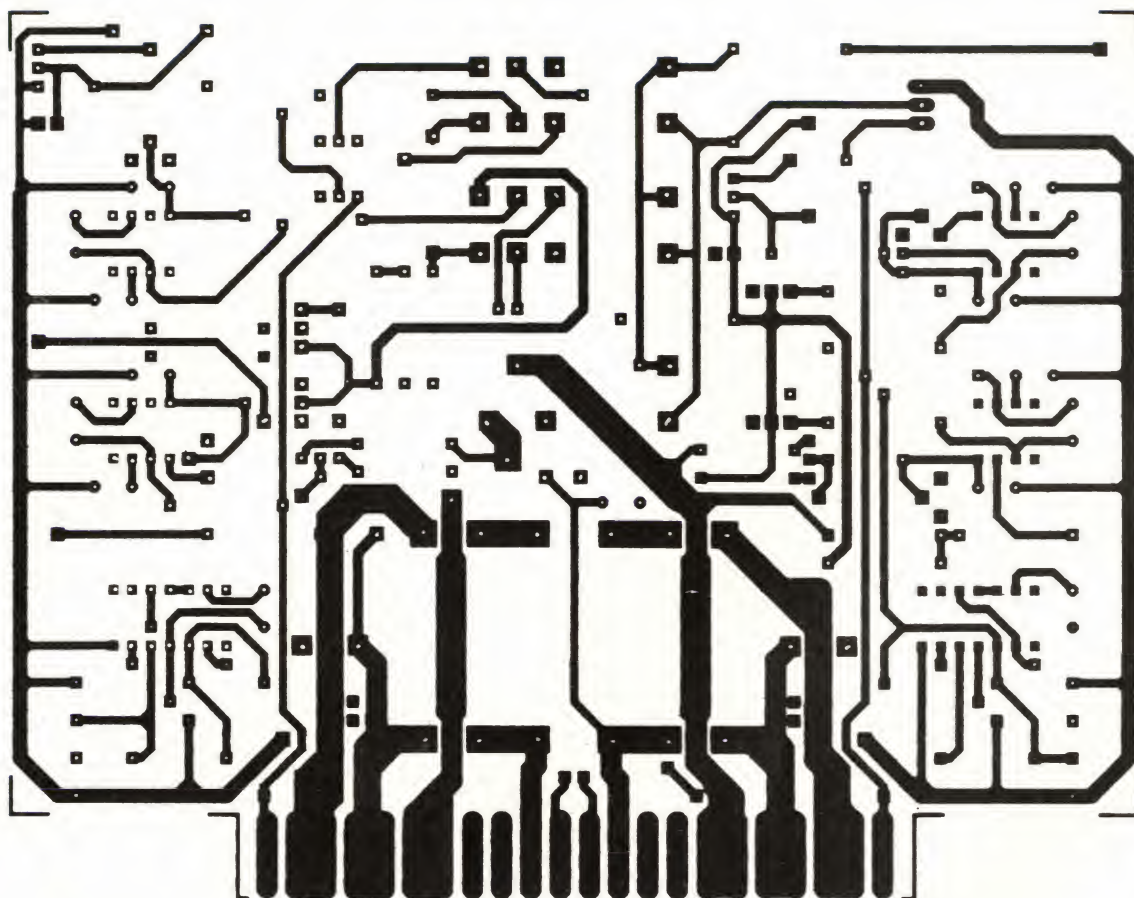
■ Figure 11 : carte de régulation côté composants.



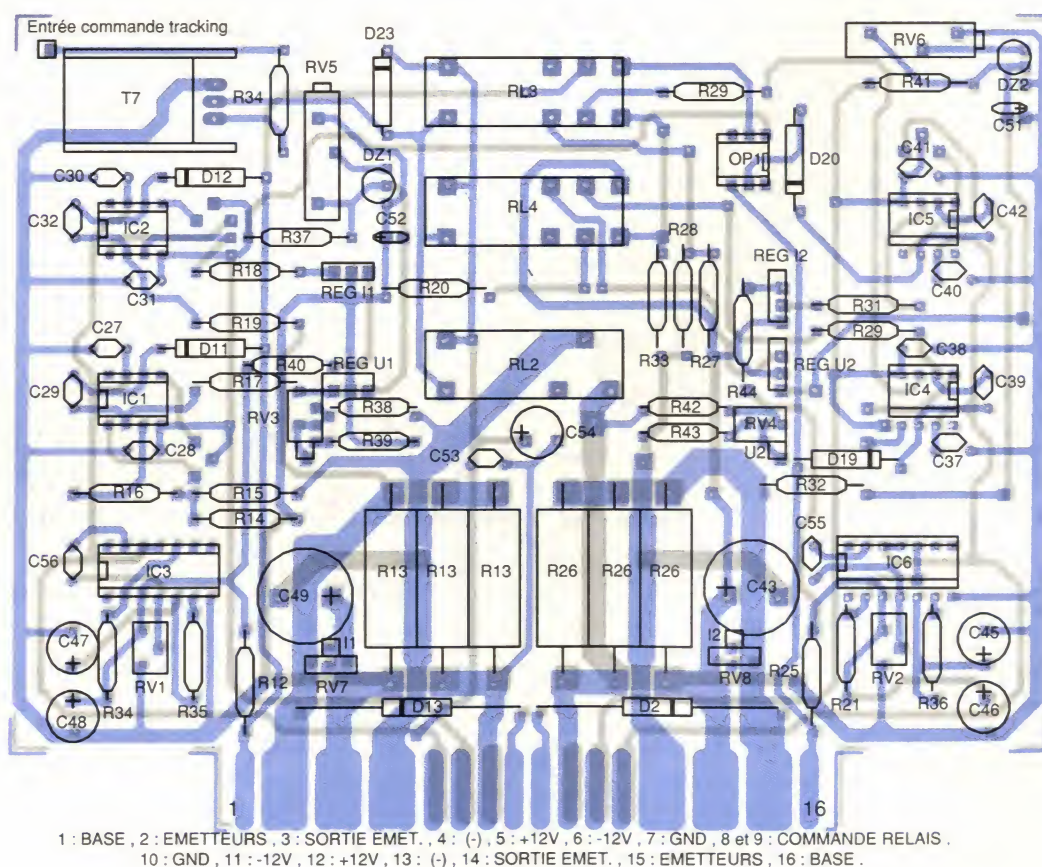
■ Figure 12 : carte de régulation côté cuivre.



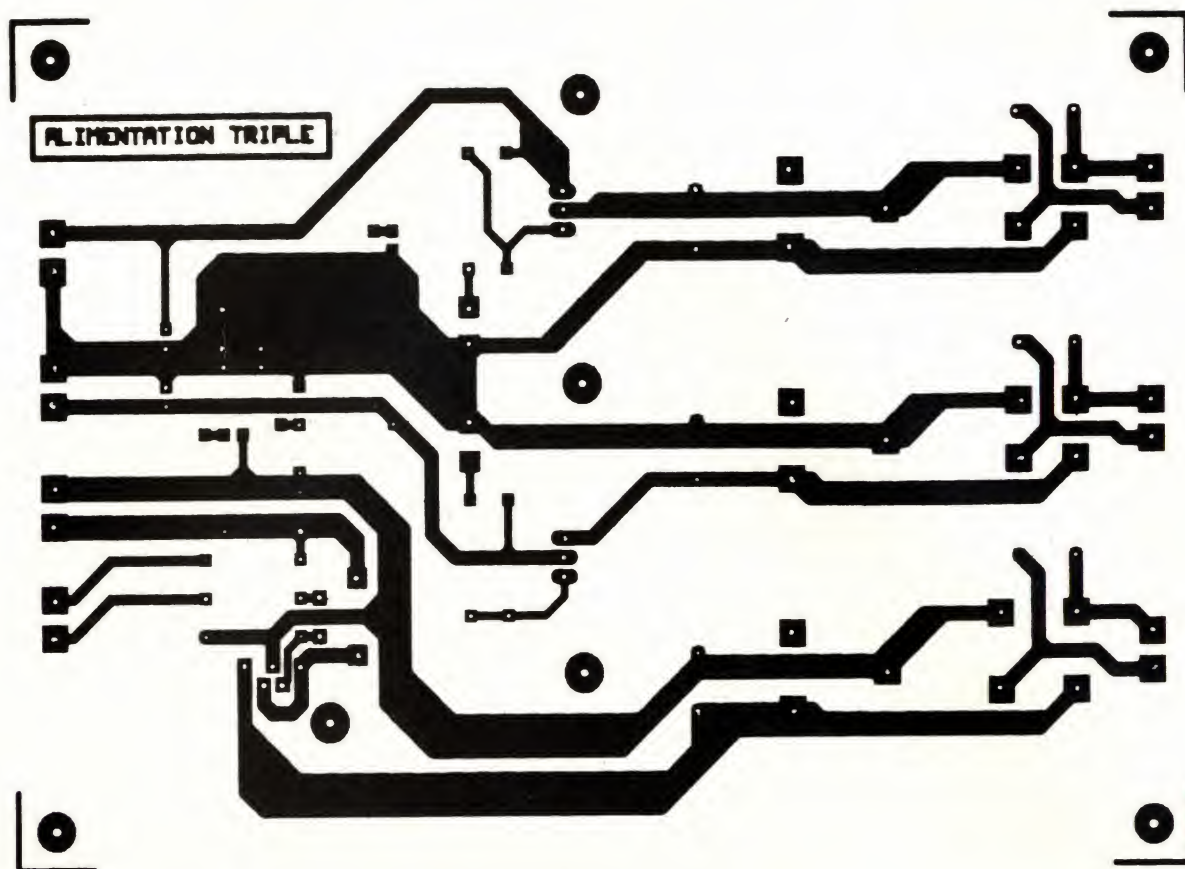■ Figure 13 : implantation de la carte régulation.



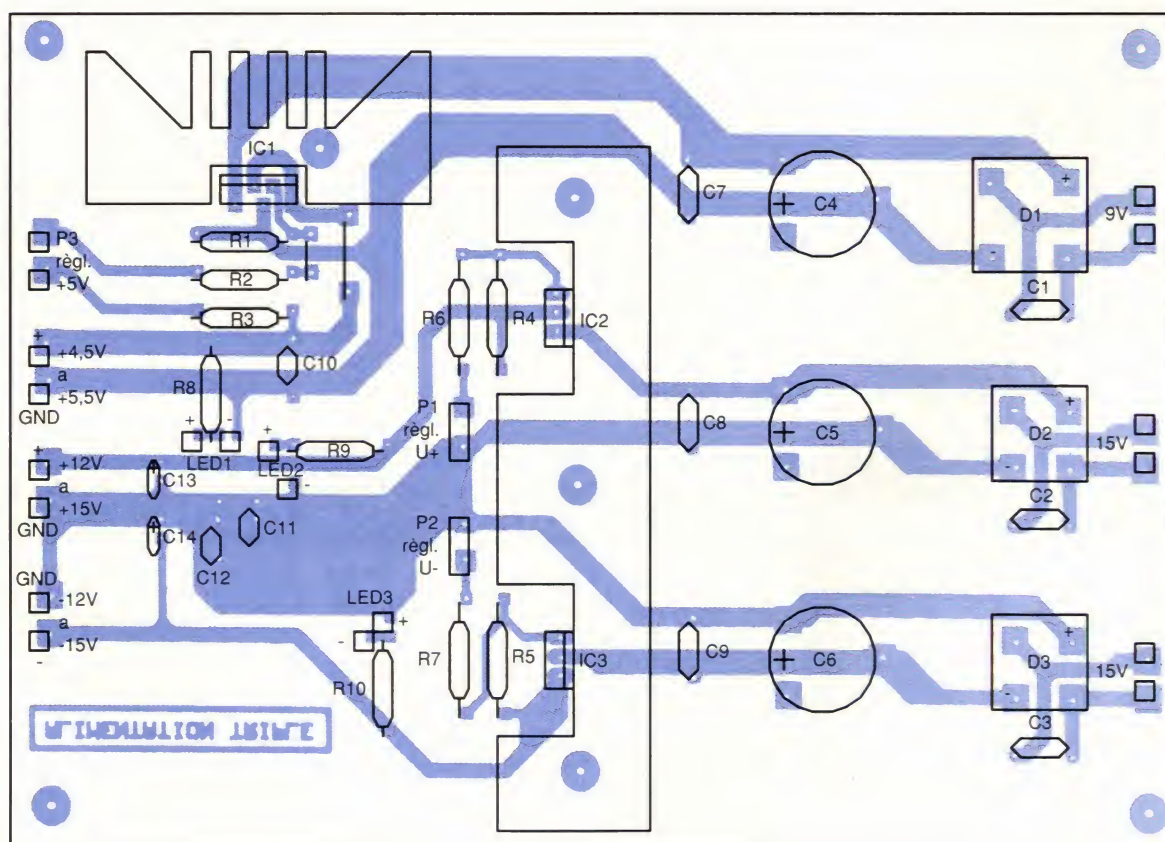■ Figure 14 : carte de l'alimentation triple annexe.



■ Figure 15 : implantation de l'alimentation triple annexe.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

Alimentation triple

Résistances :

R1 : 1k Ω
R2, R8 : 560 Ω
R3 : 100 Ω
R4, R5 : 220 Ω 1 %
R6, R7 : 1,8 k Ω
R9, R10 : 1,2 k Ω

Condensateurs :

C1, C2, C3, C7, C8, C9, C10, C11, C12 : 100 nF
C4, C5, C6 : 4700 μ F 25 V
C13, C14 : 1 μ F 35 volts tantale goutte.

Potentiomètres :

P1 : 470 Ω linéaire
P2 : 470 Ω linéaire
P3 : 220 Ω linéaire

Semiconducteurs :

D1, D2 et D3 : pont 3A, 40V.

Circuits intégrés :

IC1 : LC200
IC2 : LM317
IC3 : LM 337

Divers :

3 LED rouges
picots à souder
dissipateurs pour boîtier TO220
1 transformateur 9 V, 27 VA
1 transformateur 2 fois 18 V, 36 VA.

ALIMENTATIONS PRINCIPALES

Résistances :

R1, R2, R9, R22 : 0,1 Ω 5 W.

R3, R4, R5, R6 : 0,22 Ω , 5 W.
R7, R8 : 1,8 k Ω , 2 W.
R10, R23 : 1 k Ω , 3 W, 5 %.
R13 : 3 résistances de 1,82 Ω , 1 % 5 W en parallèle.
R26 : 3 résistances de 1,82 Ω , 1 % 5 W en parallèle.
R16, R17, R18, R19, R29, R30, R31, R32 : 6,81 k Ω 1 %.
R14, R39, R27, R44 : 21,5 k Ω 1 %.
R15, R38, R28, R43 : 150 k Ω 1 %.
R34, R36 : 2,2 k Ω 5 %.
R35, R21 : 18 Ω 5 %.
R12, R25 : 2,2 k Ω 5 %.
R11, R24 : 4,7 k Ω 5 %.
R20, R33 : 21,5 k Ω 1 %.
R40, R41 : 15 k Ω (optionnelles).
R45, R47 : 47 k Ω .
R46, R48 : 68 k Ω .
R37, R42 : 470 Ω 5 % (optionnelles).
R49 : 2,7 k Ω 5 %.

Résistances ajustables multitours :

RV1, RV2 : 4,7 k Ω .
RV3, RV4 : 100 Ω .
RV5, RV6 : 10 k Ω (optionnelles).
RV7, RV8 : 4,7 k Ω .

Potentiomètres (optionnel pour réglage manuel) :

POT.U : 5 k Ω linéaire
POT.I : 5 k Ω linéaire

Condensateurs :

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C30, C31, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C40, C41, C44, C50, C53 : 100 nF.
C13, C14, C15, C16, C17, C18 : 4700 μ F 80 V type radial « snap-in ».
C19, C20, C21, C22 : 470 μ F 25 V type axial.
C29, C32, C39, C42 : 560 pF.
C45, C47 : 100 μ F, 16 V radial.
C46, C48 : 22 μ F, 35 V, tantale Goutte.
C43, C49 : 220 μ F 63 V type radial.
C51, C52 : 10 μ F 35 V tantale Goutte

(optionnels).

C54 : 100 μ F 16 V type radial.
C55, C56 : 100 pF.

Circuits intégrés :

IC1, IC2, IC4, IC5 : LF351, LF356, LM741.
IC3, IC6 : LM723.
REG1, REG3 : 7812.
REG2, REG4 : 7912.

Semiconducteurs :

T1, T2, T4, T5 : 2N6059, BDX67C (DARLINGTON minimum 100 V 15A)
T3, T6 : BD139.
T7 : BD649
D1, D2 : pont 1 A 80 V
D3, D4, D14, D22, D23 : 1N4001.
D5, D6, D7, D8, D9, D10, D15, D16, D17, D18 : diodes 6A, 100 V.
D11, D12, D19, D20 : 1N4148.
D13, D21 : zener 20V.
DZ1, DZ2 : TL431C (optionnels).
OP1 : OPTOCOUPLEUR
CNX36.

Divers :

4 supports CI 8 broches type marguerite.
2 supports CI 14 broches type marguerite.
2 porte-fusibles longs modèles avec fusibles 4 A.
2 transformateurs toriques 2 fois 22 V 160 VA.
2 transformateurs 2 fois 12 V 12 VA.
3 relais 12 V 1 contact repos-travail de marque FINDER.
2 relais 12 V 2 contacts repos-travail de marque FINDER.

Notes :

Les condensateurs C44 et C50 (100 nF) ne sont pas implantés sur le circuit imprimé mais directement sur les bornes de sortie des alimentations. Les résistances R45, R46, R47 et R48 ne sont pas soudées sur la carte de régulation, mais font partie de la carte microcontrôleur.

99
F/TTC



**MULTIMETRE 4315 AVEC EN PLUS
CAPACIMETRE, DECIBELMETRE EN LECTURE
DIRECTE** et 42 fonctions en
Voltmètre CC / CA - Ampèremètre CC/CA et ohmmètre
livré en mallette métallique hermétique.



**Multimètre 4317 avec
disjoncteur automatique**
42 fonctions - 5 Ampères
Livré en mallette
métallique
hermétique

288^F

GARANTIE 1 AN

ROBUSTESSE GARANTIE

En vente chez : (forfait de port 35 F)

ACER Composants

42, rue de chabrol
75010 PARIS
Tél. : 47 70 28 31
Fax : 42 46 86 29

ACER Reuilly Composants

79, boulevard Diderot
75012 PARIS
Tél. : 43 72 70 17
Fax : 42 46 86 29

RÉPAREZ EN TOUTE SÉCURITÉ VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTROMÉNAGERS !



4 volumes
21 x 29,7
2700 pages

- Bricoleur débutant ou plus expérimenté, chacun s'y retrouve parfaitement

Explications claires, schémas détaillés, tableaux pratiques et complets, tout est conçu pour vous permettre de trouver rapidement la solution que vous cherchez. Un indice vous indique le niveau technique, l'outillage, le degré d'habileté nécessaire pour chaque intervention. **Tranquillité et sécurité assurées !**

- Sachez diagnostiquer une panne

Détecter l'origine d'une panne n'est pas toujours chose aisée. Dans le manuel WEKA vous disposez d'arbres de diagnostic. Une aide considérable !

- Le Manuel WEKA : facile à consulter simple à utiliser

Le Manuel WEKA traite des appareils électroniques et électroménagers les plus courants. Un coup d'oeil aux répertoires par types d'appareils, de marques ou de pannes et vous trouverez le sujet qui vous préoccupe... C'est simple, rapide, précis et efficace.

EXTRAIT DU SOMMAIRE

Caractéristiques et normes. Techniques de mesure et outillage.
Entretien et dépannage : TV, magnétoscopes, autoradios, magnétophones, micro-ordinateurs, téléphones, télécommandes, outillage de jardin et d'atelier, préparateurs culinaires, aspirateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, appareils de chauffage...
Adresses utiles.


VOTRE GARANTIE "satisfait ou remboursé"

Les Éditions WEKA s'engagent :

- à vous rembourser votre ouvrage si vous le retournez dans les 15 jours dans son emballage d'origine.
- à vous faire parvenir, tous les deux mois environ, le complément concernant votre ouvrage que vous restez libre d'accepter.

**RENVOYEZ VOTRE BON DE COMMANDE
DÈS AUJOURD'HUI !**

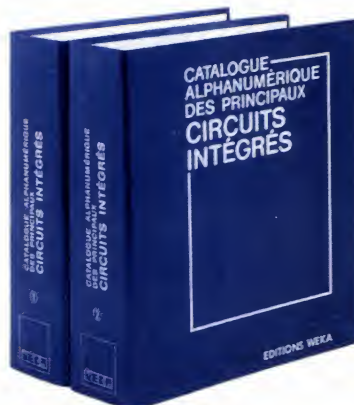UN CATALOGUE alphanumérique des principaux CIRCUITS INTÉGRÉS TOUT EN FRANÇAIS !



2 volumes
21 x 29,7
1588 pages

- Plus de temps perdu !

Fini les recherches fastidieuses et les documents en anglais. Voici le premier "Catalogue Alphanumérique des Principaux Circuits Intégrés" tout en français. Un ouvrage indispensable à la mise en œuvre des circuits intégrés.

- Un double classement pour s'y retrouver facilement

Grâce au double classement (classement numérique et classement par fonction) vous sélectionnez le bon composant en quelques secondes et vous disposez instantanément de toutes les informations pour le mettre en œuvre.

- Des automatismes aux microprocesseurs, tous les circuits intégrés

Guidé par votre Catalogue, vous optimisez votre maîtrise des circuits intégrés dans tous les domaines qui vous intéressent : audio-visuel, électronique, automobile, télécommandes téléphonie... Intervenir avec efficacité sur tous les circuits intelligents n'a jamais été aussi simple !

EXTRAIT DU SOMMAIRE

Circuits numériques • Circuits intégrés logiques de type TTL C MOS série 4000 • Circuits d'ordinateurs et périphériques • Circuits intégrés linéaires • Amplificateurs opérationnels, BF, HF • Régulateurs • Contrôleurs pour moteur • Circuits de communication de réseau • Transducteurs • Générateurs de fonction • Circuits intégrés de traitement et de conversion de données • Circuits intégrés spéciaux...

BON DE COMMANDE

ERP 9/93

A renvoyer avec votre règlement sous enveloppe non affranchie à : Éditions WEKA - Libre Réponse n°5 - 75941 Paris cedex 19

OUI, je désire recevoir :

- ☐ Le "Manuel Pour entretenir et Réparer tous vos Équipements Electroniques et Electroménagers". J'ai bien noté que :
- je recevrai 4 volumes de 2700 pages, format 21 x 29,7 cm au prix total de 575 F TTC* franco (Réf. 9700).
- cet ouvrage est enrichi, tous les 2 mois environ, par des compléments de 150 pages, au prix de 321 F TTC* franco, le complément.

- ☐ Le "Catalogue Alphanumérique des principaux Circuits Intégrés".

Je choisis mon option :

- ☐ Option A : L'Essentiel. L'ouvrage de base soit 2 volumes 21 x 29,7 cm, 1588 pages au prix total de 665 F TTC* franco (Réf. 7100).
☐ Option B : L'Encyclopédie. L'ouvrage de base et 49 compléments (déjà parus), 10 volumes, 7674 pages, 21 x 29,7 cm, au prix total de 3210 F TTC* franco. (Réf. 7150).

Quelle que soit l'option choisie, j'ai bien noté que cet ouvrage est enrichi (à partir du 50^e complément à paraître), tous les 2 mois environ, par des compléments de 150 pages au prix de 338 F TTC* franco, le complément. Je pourrai interrompre ce service à tout moment par simple demande écrite.

Offre valable jusqu'au 15/10/93

Je joins mon règlement de _____ F TTC* franco par :

- ☐ Chèque bancaire à l'ordre des Éditions WEKA.

- ☐ Envoi par avion : + 110 F par titre.

Nom : _____ Prénom : _____

Société : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Téléphone : _____

Date : _____

Signature obligatoire

* Prix révisibles en fonction de l'évolution des tarifs de nos propres fournisseurs


353465

SIMULATION LOGIQUE ANALOGIQUE

A partir de

1390 Frs H.T

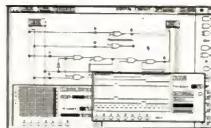- Permet de concevoir et de tester des schémas électroniques (formation)
- Fonction Voltmètre
- Fonction Ohmmètre
- Fonction Wattmètre
- Fonction Oscilloscope
- Fonction Générateur
- Fonction Analyseur Logique



DESCRIPTION

Le nouveau ELECTRONICS WORKBENCH transforme votre PC en laboratoire complet. Vous pouvez avec le WORKBENCH concevoir, expérimenter et tester des schémas avec un nombre illimité de composants passifs ou logiques. Puis vous analysez le schéma avec le multimètre, l'oscilloscope, le générateur de signaux, l'analyseur logique, etc...

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL sur PC



PROMOTION EXCEPTIONNELLE

3990 Frs H.T

- Programme EEPROMS-EPROMS BIPOLAIRES - MONOCHIP
- PAL - EPLD - GAL - FLASH EPROMS
- Test des CI RAM - TTL - CMOS
- Horloge hardware
- Protégé contre les sur-tensions et les courts circuits

ANALYSEUR LOGIQUE



8 voies 100 Mhz

4990 Frs H.T

16 voies 100 Mhz


7490 Frs H.T

32 voies 200 Mhz

9990 Frs H.T

Ces Analyseurs Logiques se présentent sous forme de cartes courtes pour PC sont livrés avec 16 sondes et le programme sur PC. A l'écran du PC des "fenêtres" permettent de configurer le nombre de voies, la vitesse d'horloge externe et interne, le nom des fichiers à sauvegarder ainsi que les paramètres "type".

CAO sur PC / AT

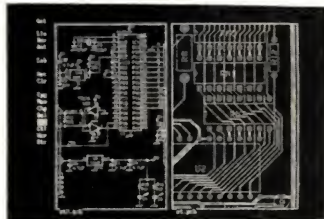

Avec routeur **7990** Frs H.T

Sans routeur **2190** Frs H.T

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE

- Adaptateurs Universels pour la programmation
- Programmeur autonome portable DATA MAN
- Programmeur Universel sur PC, XT, AT
- Programmeur d'EPROMS sur PC, XT, AT
- Analyseur logique
- Emulateur d'EPROMS
- Adaptateurs pour programmer les PGA
- Adaptateur pour programmer les PLCC
- Emulateur Z80 (Low Price)
- Emulateur 8085 (Low Price)
- Emulateur NSC 800 (Low Price)
- Emulateur 8051 et famille (Low Price)
- Emulateur 68 HC11 (Low Price)
- Emulateur 68HC05 (Low Price)
- Emulateur 64180 (Low Price)
- Emulateur UNIVERSEL SDT 800 pour les cibles suivantes : Z80 - Z180 - 64180 - 8085 - NSC800 - 6502 65C816 - 6301 - 6303 - 68000 - 6809 - 6802 8088 - 8086 - 80188 - 80C188 - 80186 - 80C186...
- Simulateur Logique et Analogique
- Emulateur Z180 (Low Price)
- Emulateur pour 8096/80196
- Emulateur pour 8031/32/51/52
- Emulateur 8086/186/286
- Testeur de composants
- Editeurs (demander la liste)
- Utilitaires (demander la liste)
- Cross Assembleurs
- Simulateurs - Debuggers
- Cross Compilateurs PASCAL
- CAO pour circuits imprimés (Low Price)
- Compilateur schémas (Low Price)
- Compilateur pour PAL/EPLD (Low Price)
- Debuggers Source C
- Compilateur croisés BASIC
- Effaceur d'Eeprom

ADAPTATEURS UNIVERSELS



A partir de **1590** Frs H.T pour Monochips, PLCC, PGA, SOT, directement sur tout programmeur d'Eeprom

EMULATEURS DE µ P



A partir de **6490** Frs H.T


DATA MAN S4



7500 Frs H.T


PROGRAMMATEUR ET EMULATEUR EPROM PORTABLE

EMULATEUR D'EPROM

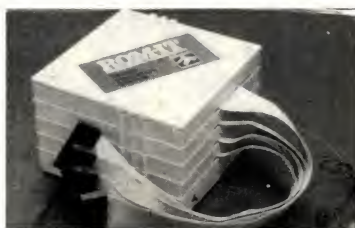

Peut emuler de 1 à 8 Eeproms. Emule de la 2764 à la 8 Mo

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL PORTABLE

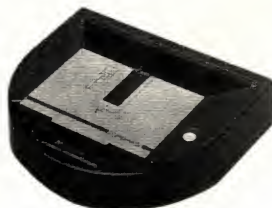

NOUVEAU

7990 Frs H.T

- Portable ● programme tous les composants
- Fonctionne sur le port parallèle ● Autonome

ETCO
INSTRUMENTS

27, rue Félix Merlin
93800 Epinay sur Seine
Tél. : (1) 48. 41. 07. 43
Fax. : (1) 48. 41. 80. 29

NOUS ACCEPTONS



DEVELOPPEMENT CARTES MEMOIRE



NOUVEAU

7990 Frs H.T

Cet outil comprend :

- le lecteur de cartes universel
- les logiciels
- 1 Carte SRAM, 1 carte FLASH
- le Manuel avec des exemples

CARTES D'APPLICATION



NOUVEAU

A partir de **990** Frs H.T

Disponible pour 8031/52 80-52-68HC11 - 68HC16-8096-68332 ect...

PROGRAMMATEUR DOMESTIQUE À 68HC811E2

Les programmeurs électriques

s'utilisent de plus en plus pour

commander un chauffage, arroser

une pelouse ou mettre en route une

machine à café le matin. Disponibles


partout dans le commerce, ils sont

souvent bon marché, mais ne

permettent qu'une programmation journalière souvent peu pratique à modifier.

Pourquoi ne pas utiliser l'écran et le clavier d'un Minitel pour éditer facilement

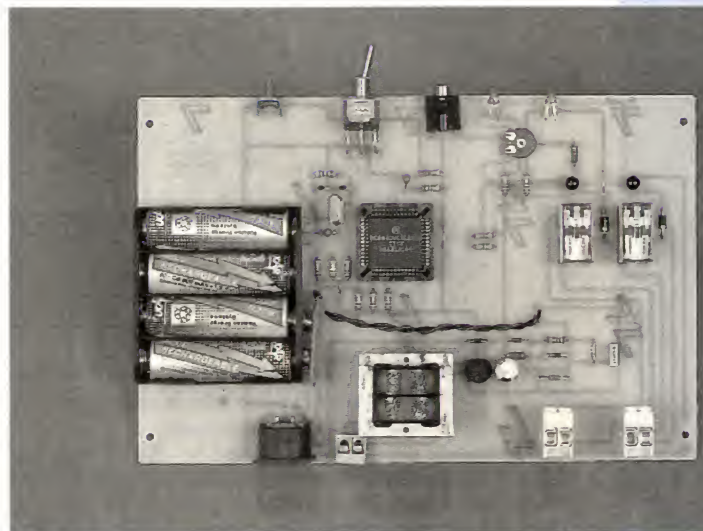les horaires de fonctionnement des appareils que l'on veut programmer ?



Le montage suivant permet de commander deux relais pour alimenter n'importe quel appareil électrique sur une semaine au quart d'heure près. On peut programmer autant de plages que l'on veut à l'aide du clavier d'un Minitel quelconque jusqu'à la version Minitel 2 (**figure 1**). De plus, un bouton poussoir permet de forcer l'allumage et l'extinction de l'appareil branché sur la voie 1 jusqu'à la plage de programmation suivante. Le tout tient dans un boîtier 220 PM MMP, se branche directement sur la prise périmétrique du Minitel et peut être déplacé une fois que l'on a réglé les horaires de fonctionnement des deux voies.

Le 68HC811E2


Développé depuis peu par Motorola, le microcontrôleur 68HC11 est maintenant disponible. La version 68HC811E2 peut être utilisée sans mémoire externe, de manière autonome

```

Température: 19 degrés
F
DIMANCHE 08 : 06
PROGRAMMATION DU DIMANCHE
voie1: 0H 1H 2H 3H 4H 5H
voie2: .....
        6H 7H 8H 9H 10H 11H
voie1: .....
voie2: .....
        12H 13H 14H 15H 16H 17H
voie1: .....
voie2: .....
        18H 19H 20H 21H 22H 23H
voie1: .....
voie2: .....
  
```

■ Figure 1 : l'écran minitel du programmeur.

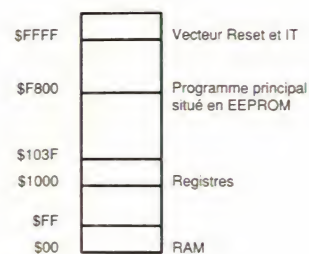et dispose de nombreuses entrées-sorties dont une liaison série et huit entrées analogiques. De plus, ce microcontrôleur peut se programmer directement par sa liaison série à l'aide d'un compatible PC. La **figure 2** présente les emplacements des mémoires et registres internes. Le programme principal de 2 Ko sera logé en EEPROM à partir de \$F800. La RAM contiendra



■ Figure 2 : structure de la mémoire.

alors la pile et les nombreuses variables du programme. Les registres, situés en \$1000-\$103F permettent de gérer les entrées-sorties, l'horloge interne...

DESCRIPTION DU SCHEMA ÉLECTRIQUE

Le 68HC811E2 est peu exigeant en composants externes et se contente de quelques mA fournis par une alimenta-

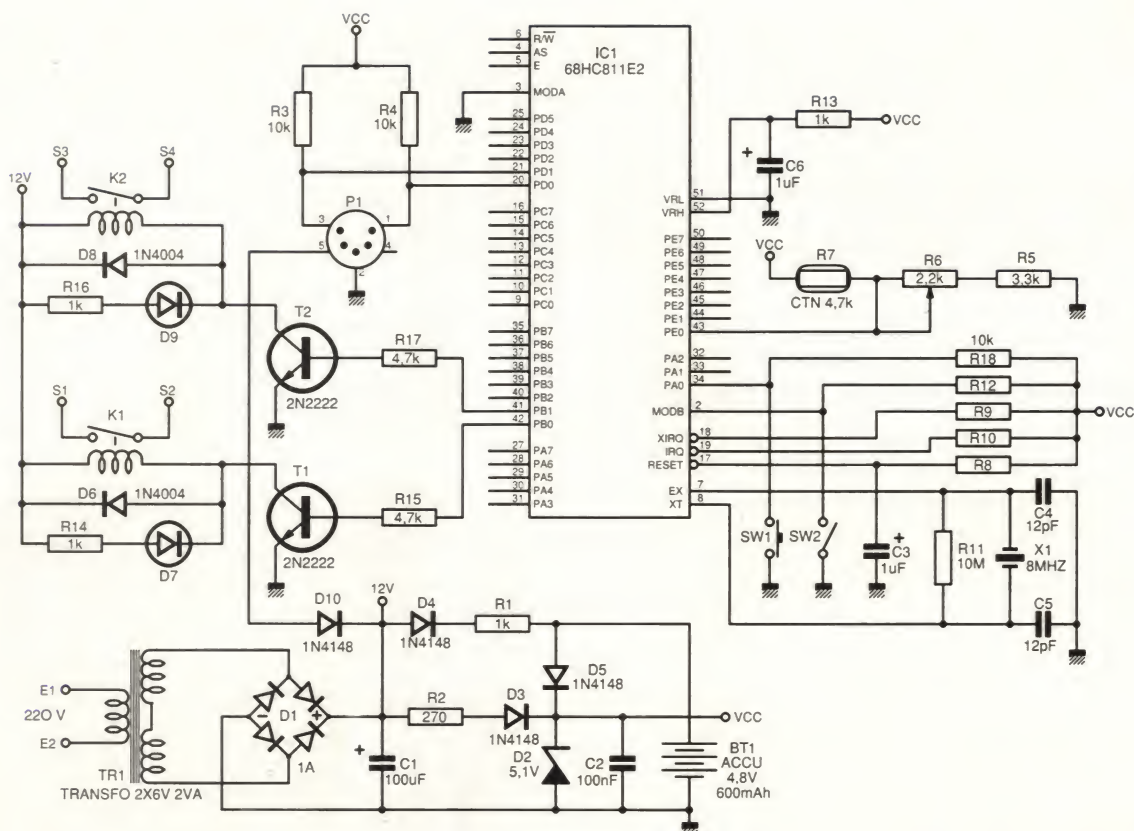



Figure 3.

tion très simple : un transformateur 2 x 6 V suivi d'un pont redresseur et d'une capacité de 100 µF fournissent au montage une tension de 12 V utilisée directement pour les relais et stabilisée à 5,1 V pour le microcontrôleur par la diode Zener (**figure 3**). En l'absence de 220 V secteur, quatre piles rechargeables assurent une autonomie de plusieurs jours au montage et permettent de garder en mémoire la programmation des plages horaires de fonctionnement des appareils branchés sur le programmeur. Ces batteries sont rechargées en permanence par un faible courant de l'ordre de 7 mA. L'horloge est basée autour d'un quartz de 8 MHz ainsi que des condensateurs C4 et C5 et de la résistance R11, conformément aux données du constructeur. Les pattes d'interruptions et les entrées-sorties en collecteur ouvert sont rappelées au 5 V par des résistances. Le signal RESET est obtenu par un simple réseau R-C. Pour son convertisseur A-D, le 68HC11 utilise les références Vrl et Vrh qui sont fixées à 0 V et 5 V, Vrh étant découplée de l'alimentation du circuit. La mesure de température se fait sur l'entrée analogique EA1 grâce à une thermistance. Le réglage de température s'effectue par l'ajustable R6. L'entrée PA0 est rappelée d'ordinaire au 5 V, mais un bouton poussoir la fait passer au 0 V lorsqu'il est appuyé. Les rebonds du poussoir sont éliminés par le logiciel. Enfin, les sorties utilisées sont PB0 pour la voie 1 et PB1 pour la voie 2. On commande alors les relais par le biais de transistors classiques sans oublier les diodes de roue libre sans lesquelles les transistors supporteraient le backwing. Les pattes MOD A et MOD B du

HC11 déterminent son mode de fonctionnement. Le HC11 étant utilisé seul, MOD A doit être relié au 0 V. Quant à MOD B, elle reste à 5 V lors de l'utilisation normale, mais doit être mise à la masse lors de la première utilisation du microcontrôleur pour effectuer sa programmation, ce que l'on obtiendra en plaçant un strap provisoire à ce moment.

RÉALISATION PRATIQUE

Le schéma du circuit imprimé (simple face) est donné en **figure 4**. Il sera très facilement reproduit par méthode photographique. Ces dimensions sont assez importantes pour pouvoir supporter accus et relais. Il faudra veiller à bien isoler le 220 V. Le 68HC811 est fragile et suffisamment cher pour nécessiter un minimum de précautions. Le montage ainsi réalisé peut facilement prendre place dans un coffret MMP 220 PM. Les relais devront être choisis en fonction des puissances des appareils que vous souhaitez commander. De même, il est important de choisir des diamètres de fil compatibles avec les intensités qui y circulent. La thermistance doit être située en dehors du boîtier car le transformateur chauffe légèrement et en permanence à l'intérieur. On pourra par exemple loger la CTN dans une fiche jack de diamètre 3,5. Il est pratique de souder sur l'entrée marquée MOD B et sur la masse située à proximité, deux contacts tulipes qui permettent de placer un strap lors de la première programmation.

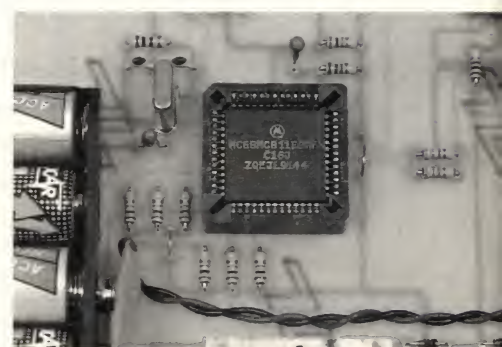


Programmation du 68HC811

Le programmeur domestique nécessite un programme en assembleur pour réaliser l'édition des plages programmées sur le Minitel. Ce programme occuper la quasi totalité de l'EEPROM interne et doit y être inscrit une fois pour toutes. Cette opération peut être effectuée par un compatible PC classique muni d'une liaison RS232 connecté à un câble PC-Minitel, par exemple tel que celui de la **figure 5**. Attention, certaines liaisons utilisent une sortie 12 V disponible sur la prise péri-informatique de certains Minitels. Dans ce cas, on pourra court-circuiter D10 lors de la première programmation. Par ailleurs, il n'est pas tellement recommandé d'utiliser la liaison PC-Minitel fournie figure 5 avec un Minitel car elle n'est pas isolée. Cependant, sa simplicité permet même de placer le montage dans le capot du connecteur DB25. On pourra si on le souhaite prendre le montage opto-isolé du N° 530 qui, lui, ne présente aucun risque.


Il faut alors recopier les programmes TELEC.PAS, PROG1.S19 et PROG_DOM.S19 dans un même répertoire. Après avoir connecté la liaison PC-Minitel entre PC et programmeur domestique, relié MOB B au 0 V, débranché les piles rechargeables et alimenté le programmeur (voir **figure 8**), on lancera TELEC sous TURBO PASCAL. Ce programme télécharge les fichiers PROG1 en RAM puis PROG_DOM en EEPROM du micro-

contrôleur. De plus, il vérifie les erreurs de recopie des fichiers PROG1 et PROG_DOM qui doivent être sans faute sans quoi rien ne peut fonctionner. PROG1 est un petit programme qui permet de programmer l'EEPROM car en mode bootstrap (lorsque MOD B = 0), le 68HC811 attend un programme (PROG1) sur sa liaison série, le place en RAM et l'exécute. Une fois lancé, PROG 1 attend le programme principal (PROG_DOM) sur la liaison

série et le place en EEPROM. Après cette programmation, il faut débrancher le strap, le 220 V et la connexion PC-Minitel. On peut alors brancher les piles rechargeables et alimenter normalement l'appareil. Il est indispensable de procéder ainsi afin que le 68HC811 ne soit plus alimenté pendant un instant puis réalimenté, ce qui génère une remise à zéro interne qui valide le nouveau mode avec MOD B égal maintenant à 5 V, le programme

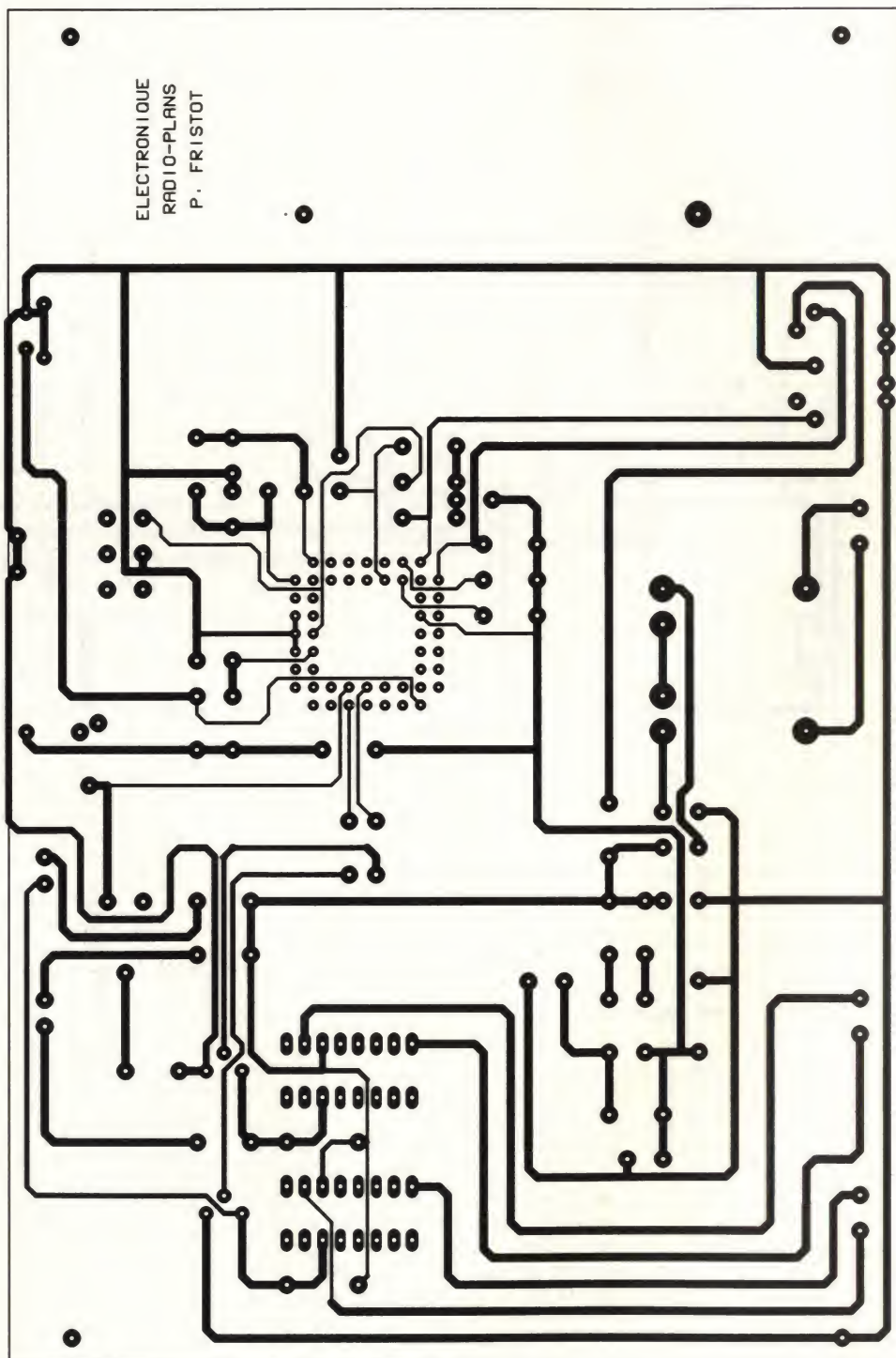

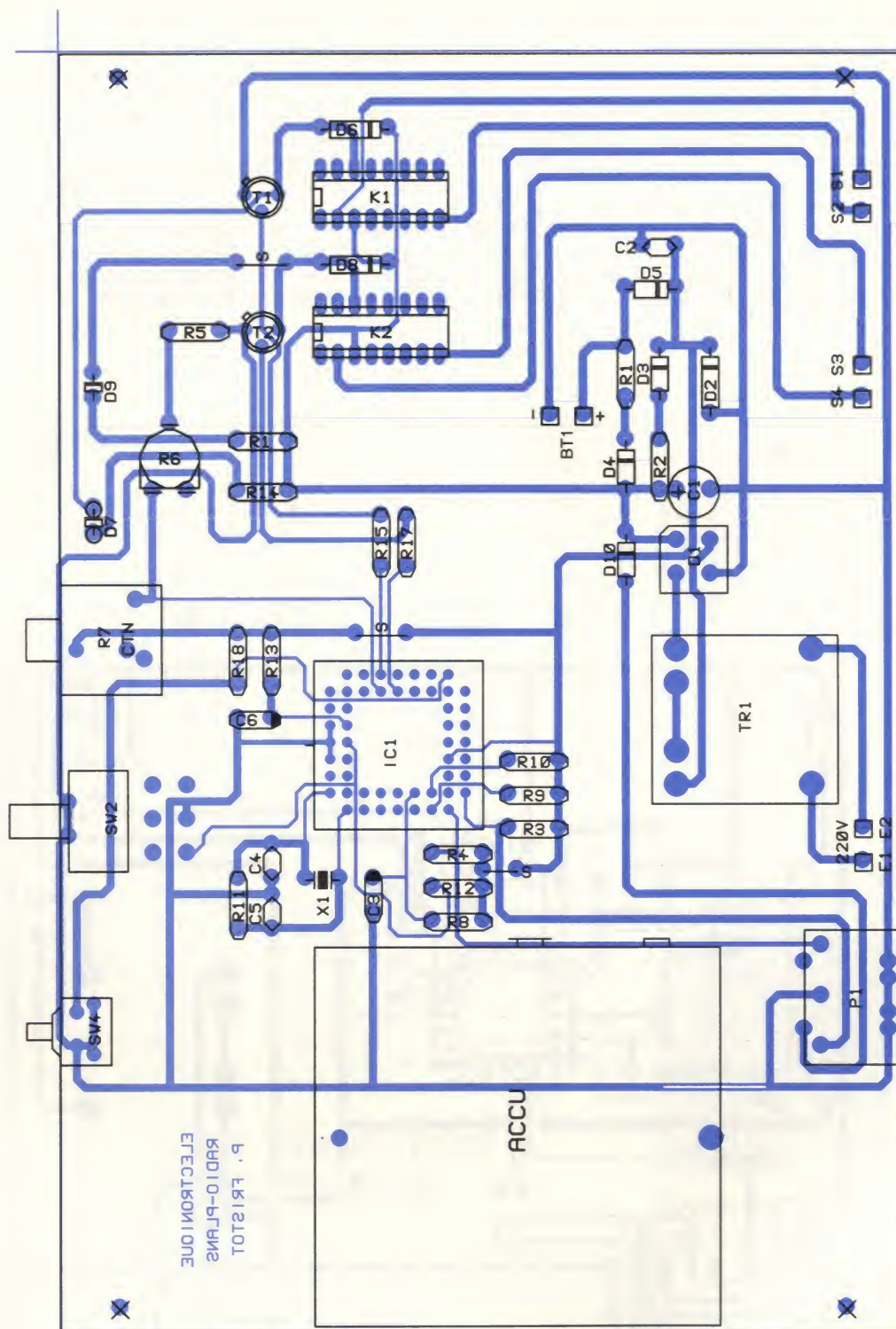■ Figure 4a : le circuit imprimé simple face. Les dimensions sont « confortables » pour pouvoir supporter les batteries et différents types de relais.



■ Figure 4b : une implantation aérée accessible à tout un chacun.

PROG_DOM se mettant alors en fonction automatiquement. Nous donnons les fichiers .S19 en **figure 6** mais vous trouverez TELEC.PAS et les \$.519 sur notre serveur ou sur disquette.


Le programme PROG_DOM

Il constitue l'âme du programmeur domestique et réalise de nombreuses fonctions :

- L'horloge : on utilise les interruptions périodiques de période 4,096 ms internes pour faire fonctionner l'horloge. Il faut donc 244 interruptions pour obtenir 0,9994 secondes. Mais pour obtenir une horloge plus précise, il faut chaque 256 secondes attendre 36 in-

terruptions supplémentaires sans compter cette "seconde". Alors $(256 \times 244 + 36) \times 4,096 \text{ ms} = 256 \text{ secondes}$ exactement. Pour compenser les incertitudes des quartz, il est possible de modifier ce nombre "36" soit \$24 dans le programme PROG1. Cet octet est souligné en **figure 6a**, la ligne est repérée par * ; Si vous souhaitez modifier cet octet, il faudra soit recalculer le dernier octet de la ligne (check sum), soit ne pas tenir compte de l'erreur qu'indiquera le programme TELEC lors du téléchargement.

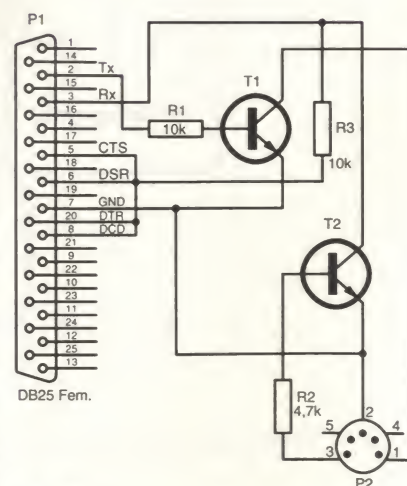- Gestion du clavier : le Minitel envoie par la liaison série les codes correspondants aux touches pressées sur le clavier. Le programme teste donc ces codes et effectue les opérations de-



■ Figure 5.

S105FFF0FC0609
S105FFFF80005
S113F8000FCE10008E00FF1C39808633A72B1C09F5
S113F810021C07FF1C28201C2D0C1C244018CE00A1
S113F82000186F001808188C00E026F50E3E1F2EE5
S113F83020FABDF9DD1312FFF39603971386099797
S113F8401C8608971DBDF959151A81BDF99FBDF88D
S113F8508BBDF8B88D2D0E3E131A8008151A80BD85
S113F860F88B8D1F1F2E0E5BDF9DD1318FF05BDB8B
S113F870F88E8D0F1212FF05BDF99F20AF121A01E9
S113F880C720D3961CD61BDBF9B339BDFCF7BDF90D
S113F89064BDF96F18CEFD42BDF984BDFD2D13186A
S113F8A0FF03BDFE7C9603BDFD0BDBF98FBDF97B47
S113F8B01318FF03BDFE853918CEFD47BDF984BD7D
S113F8C0FD2D9613BDFD0B7F001418CEFD63BDF80E
S113F8D0F018CEFD847C0014BDF8F018CEFDA67C93
S113F8E00014BDF8F018CEFD8C87C0014BDF8F03942
S113F8F0BDF984BDFD2BDF94318CE0030BDF90B13
S113F900BDF94E18CE0084BDF90B39D61458DB145A
S113F910183AD613BDFBD5183A7F001618E600D75F
S113F920155F12150104862E2002862ABDF6667715
S113F93000155CC10826EB18087C00169616810396
S113F94026DA39BDF98418CEFD8BDFD2D39BDF99D
S113F9508418CEFD4BDFD2D39BDFE8E18CEFD3CC0
S113F960BDFD2D398614BDFE66861EBDFE6639BDFD
S113F970FE8EBDFE74864BDFE6639BDFE74864C98
S113F980BDFE6639860BDFE66860ABDFE663996E5
S113F99002BDFEDA863ABDFE669601BDFEDA39BDC9
S113F9A0FE8E860CBDFE66BDFE8E8614BDFE66BD53
S113F9B0FE8E863968614BDFE66861EBDFE6632375F
S113F9C0168609BDFE665A26F833860ABDFE665AB7
S113F9D026F81318FF01398611BDFE6639A62EA636
S113F9E02F847F8D0139D611C11926128141260E2B
S113F9F07F00111312FF0314A011412FF3912129B
S113FA00FF03971139D611C11326287F00118148AD
S113FA102604BDFB4239814726098608BDFE66BD22
S113FA20FB5D3981422604BDFB6A3981452604BD4C
S113FA30FBDD39815226111318FF477F00187F0020
S113FA4000BDF88EBDF88339814826111318FF32A2
S113FA507C00029602811826037F000239814D261C
S113FA60111318FF1D7C00019601813C26037F00C1
S113FA700139814A26101318FF089603BDFB8597A8
S113FA8003391418FF391318FF0D7F00187F000085
S113FA90BDF88EBDF88339814626047F0012398172
S113FAA02026098609BDFE66BDFB3539812E260652
S113FAB0BDFE668D3339812A2606BDFE668D353935
S113FAC081432604BDFB8E398150260B9613BDFB62
S113FAD0859713141A01398154260ABDFCF7BDF920
S113FAE064BDF88339971139BDFAFE88FF18A40064
S113FAF018A70039BDFAFE18A0018A7003918CEB5
S113FB000030131D010418CE0084D613BDFBD51795
S113FB10D61DC008541B541BD61CC009375454545A
S113FB201B16183A338601C4072704485A20FA36AC
S113FB30BDFB3532397C001C8621911C261E8609AA
S113FB40971C131D01067C001D7C001D7C001D9666
S113FB501D811826048608971DBDF883397A001C78
S113FB608608911C261E8620971C121D01067A0009
S113FB701D7A001D7A001D961D81052604861597A1
S113FB801DBDF8833984074C810726014F39D613EC
S113FB902602C6075ABDFBD518CE0030BDFBAA18F5
S113FBA0CE0084BDFBAA141A01397F001437183C17
S113FBB0183A18A600C14826061838183C2004C66E
S113FBC00C183A18A70018383318087C0014961437
S113FBD0810C26D9395858D70858DB083918CE0073
S113FBE0308D0A18CE00848D04141A0139D613BD41
S113FBF0BDF5183A860C186F0018084A26F8390005
S113FC00000024000000961F261C1E000118860216
S113FC10971F1E0401098601971E1C0401200786F4
S113FC2002971E1D0401BDF117A000427037EFC08
S11300000F8E00FFCE10001D351F8630A72BBD0BC
S1130010908D0F815326FA8D098139260E1C35FFE8
S113002020FE1F2E20FCA62FA72F39813126E28D1A
S1130030F1368DEE16328D2F5A5A5A3718CE0000EB
S11300409D2218A7001808188C000426F3BD007F11
S113005033378DCE368DCB16328D0CBD00A63318BA
S1130060085A26ED7E00118D0D484848489704171C
S11300708D049A041639813B230280078030399617
S113008000D6018DE2369602D6038DDB32188F3905
S1130090C606E73BE73FC607E73B8D1A6F3B391FB0
S11300A02E80FCA72F39C602E73B18A700C603E73A
S11300B03B8D0B6F3B39183C18CE09C42006183C05
S11300C018CE01F4180926FC1838395A5A5A5A5AC3
S11300D05A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A7C
S11300E05A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A6C
S11300F05A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5C
S9030000FC

Figure 6a : le programme PROG1.S19.

S113FC30831404F41207FF107C0009260EB6FC029C
S113FC4097041407FF7EFC837F0007131FFF037ACA
S113FC50001FBDCA3863C7C0000910026257F008C
S113FC6000141A807C0001863C910126167F000155
S113FC707C000296028118260A7F00029603BDFBCF
S113FC808597031D25BF3B9601C608812D240B547F
S113FC90811E240654810F24015413020104585870
S113FCA0585839D603C407BDFBD59602740002DB4D
S113FCB00297023718CE00308D1618CE0084331800
S113FCC03A8DC418E40027041C0402391D040239C7
S113FCD0183A8DB318E400270F131E01037F001E8A
S113FCE0121E020F1C040139131E02037F001E1290
S113FCF01E01F11D04013918CEFD8BDFD2D960C2B
S113FD00BDFEDA18CEFE12BDFD2D39840737165814
S113FD10585818CEFE1E183A5F18A600BDFE661885
S113FD20085CC10826F38620BDFE66333918A60098
S113FD30815C2707BDFE66180820F2391B3B605A18
S113FD40515COA2020205COA0A20202020202048
S113FD502050524F4752414D4D4154494F4E20443B
S113FD6055205COA2020202020202020204F4820DD
S113FD702031482020324820203348202034482095
S113FD802035485COA2020202020202020203648CE
S113FD90202037482020384820203948202031307E
S113FDA048203131485COA202020202020202020B7
S113FDB0313248203133482031344820313548200D
S113FDC0313648203137485COA202020202020206A
S113FDD0202031384820313948203230482032310F
S113FDE04820323248203233485C20766F696531CE
S113FDF03A20205C20766F6965323A20205C1F40EF
S113FE004154656D70194265726174757265203A6A
S113FE10205C2064656772194265732E205C444936
S113FE204D414E4348454C554E44492020204D41B8
S113FE305244492020204D455243524544494A45A5
S113FE4055444920202056454E4452454449534187
S113FE504D4544492020813B230280078030391FCF
S113FE602E20FCA62F393637BDFE9B1F2E80FCA703
S113FE702F33323936861BDFE663239BDFE748699
S113FE8048BDFE6639BDFE748649BDFE6639183C20
S113FE9018CE4000180926FC183839847F970A9731
S113FEA00B4F5F130A0102888077000A5CC10726A2
S113FEB0F29A0B39364444444810A25028B078B59
S113FEC030BDFE663236840F810A25028B078B30E3
S113FED0BDFE668620BDFE66323937BDFE668B3033
S113FEE0BDFE66CB3017BDFE663339164FCE000A11
S113FEF002378F1733CE100039164FCE0064023705
S113FF008F1733CE1000390041FFFFF006EFFFF53 *
S113FF10FF8630A7301F3080FCE6314FB3FF07D394
S113FF200DDDD0D18DE0F18BCFF0C26117F000F7FAE
S113FF300010960D7F000D7F000E970C39180818DD
S106FF40DF0F3993
S9030000FC

Figure 6b : PROG-DOM.S19.


LES DIFFERENTES TOUCHES UTILISEES PAR LE PROGRAMMATEUR:

Edition:	SHIFT SUITE:	Mise en route de l'éditeur.
	'F'	Fin du mode d'édition
	''	Programme la case courante du curseur 'ON'
	''	Programme la case courante du curseur 'OFF'
	ESPACE	Déplace le curseur à droite
	CORRECTION	Déplace le curseur à gauche
	SUITE	Ligne suivante
	RETOUR	Ligne précédente
	'P'	Programmation du jour suivant
	'C'	Recopie la programmation du jour précédent
	ANNULATION	sur le jour en cours de programmation
		Efface la programmation du jour courant.
Réglage de l'horloge	'J', 'H', 'M' ou 'R'	Début du réglage: date et heure clignotent
	'J'	Jour suivant
	'H'	Heure suivante
	'M'	Minute suivante
	Autre touche	Fin du réglage


Figure 7 : les touches utilisées sur le minitel.

mandées. La **figure 7** récapitule les fonctions des différentes touches utilisées. Sur Minitel 2, il faut au préalable taper FNCT SOMMAIRE pour sortir du répertoire.

• Pour la température, on règle le zéro

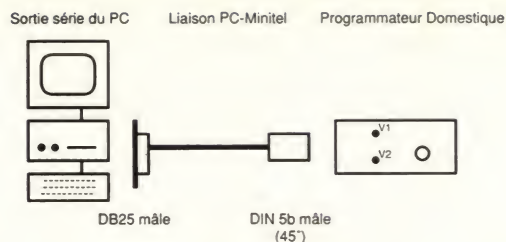

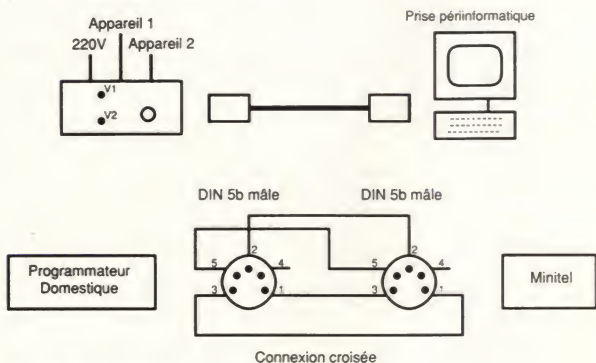a) programmation avant la 1^{re} utilisation.



■ Figure 8. b) utilisation normale.

grâce à l'ajustable R6. Si la température qu'affiche le montage sur Minitel varie moins que la température réelle, on peut jouer sur la sensibilité du capteur en modifiant l'octet égal à \$6E sur la **figure 6b** et dont la ligne est repérée par **. De même que pour l'horloge, modifier cet octet génèrera une erreur de check-sum sauf si vous modifiez le dernier octet de la ligne en conséquence.

En fait, les possibilités de l'association d'un 68HC11 et d'un Minitel ne sont limitées que par le programme que l'on place dans le microcontrôleur. La mise au point de ces programmes est encore assez délicate car la faible

quantité de mémoire disponible oblige à programmer en assembleur. Cependant, des outils efficaces de développement existent et permettent de trouver les erreurs rapidement (voir N° 547). Avec un minimum d'expérience, on peut alors imaginer les applications les plus variées, allant bien au delà du programmeur présenté ici.

P. FRISTOT

Programmation avant la première utilisation

- Placer le strap entre MOD B et le 0 V.
- Brancher la liaison PC-Minitel.
- Brancher le programmeur sur le

secteur.

- Lancer TELEC sous Turbo Pascal.
- Débrancher le secteur et la liaison PC-Minitel.
- Placer les piles rechargeables.

Utilisation normale

- Brancher la connexion Minitel-Programmeur Domestique.
- Allumer votre Minitel.
- Taper SHIFT SUITE pour lancer l'éditeur (précédé de FNCT SOM sur Minitel 2).
- Programmer vos pages grâce aux touches données **figure 7**.
- Taper F pour arrêter l'édition.
- Vous pouvez débrancher la connexion Minitel-Programmeur et déplacer le programmeur domestique jusqu'à son lieu d'utilisation.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

Résistances 1/4 W :

- R1, R13, R14, R16 : 1k Ω
- R2 : 270 Ω
- R3, R4, R8, R9, R10, R12, R18 : 10 k Ω
- R5 : 3,3 k Ω
- R11 : 10 M Ω
- R15, R17 : 4,7 k Ω
- R7 : CTN 4,7 k Ω (25°)
- R6 : ajustable 2,2 k Ω

Condensateurs :

- C1 : 100 μ F 16 V axial
- C2 : 100 nF polyester
- C3, C6 : 1 μ F tantale
- C4, C5 : 12 pF céramique

Semiconducteurs :

- T1, T2 : 2N2222 ou équivalent
- D1 : pont 50 V/1A
- D2 : Zener 5,1 V 1 W
- D3, D4, D5, D10 : 1N4148
- D6, D8 : 1N4004
- D7, D9 : LED


Circuit intégré :

- IC1 : 68HC811 E2 (Motorola)

Divers :

- X1 : Quartz 8 MHz
- K1, K2 : Relais 12 V (selon vos charges)
- BT1 : 4 piles rechargeables type R6
- TR1 : 2 X 6 V 2 VA moulé
- P1 : Din 5 broches femelle châssis
- Capteur de température : Jacks mâle et femelle \varnothing 3,5, mono
- Raccord vers Minitel : 2 Din 5 broches mâle (45°)
- Support CI : PLCC 52 broches

EURO 600 MODULE SATELLITE

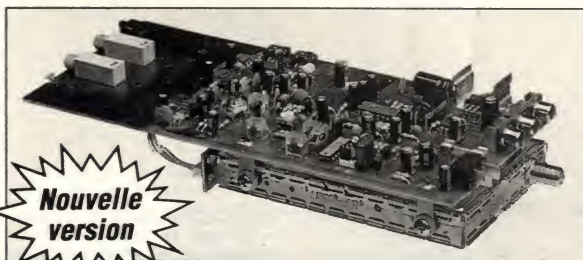

CARACTERISTIQUES :

UTILISATION :

- Démodulateur portable pour camping
- Télévision amateur bandes 23 et 33 cm
- Instrument de mesure pour installateurs

SPECIFICATION :

- Fréquences FI : 900-1850 Mhz
- Sensibilité : -70 dB m ou 38 dB/uV
- Audio PLL : 5-8,5 Mhz
- Sortie vidéo : 1 volt p/p Adj.
- Alimentation : + 12,5 à + 17,5 Vdc \pm 360 mA

LORRAINE SATELLITE COMMUNICATION
B.P. 22 - 65, rue de la République
F- 57520 GROSLIEDERSTROFF
Tél. : (33) 87 09 08 67
Fax. : (33) 87 09 08 76

LSC
FRANCE



UN CHRONOMÈTRE A 68705

Evidemment, de nombreux articles ont

déjà été publiés sur ce sujet dans le

passé, mettant en œuvre des circuits

spécialisés. Face au chronomètre du


labo photo, l'image d'un chronomètre

d'un autre style s'est révélée

intéressante. Cette réalisation est

propice aux détournements de tous genres, comme la réalisation d'un

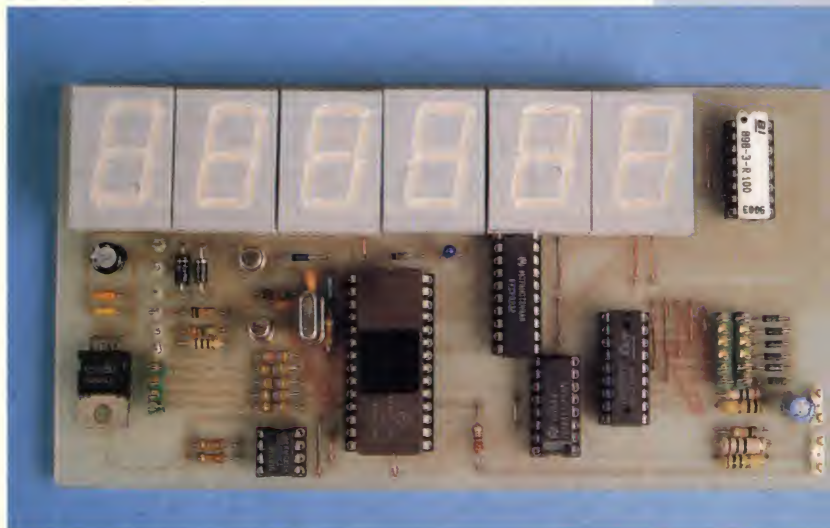programmateur journalier, d'un métronome, etc.



Les solutions à nonochip

Face à un problème, il y a souvent plusieurs solutions, le monochip permet de le résoudre, mais en plus, il permet de conserver une réserve d'adaptabilité contrairement aux solutions purement « matérielles ».

Le programme pour le 68705P3 de cet article ne contient pas toutes les fonctionnalités qui vont être données, mais par le source fourni, chacun pourra personnaliser ce chronomètre pour son application.

Le serveur ERP contiendra la dernière version du programme.

L'ébauche du chronomètre idéal

Un chronomètre classique mesure le temps, mais c'est une vue restreinte de l'appareil, car ce compagnon du photographe pourrait l'aider un peu plus dans son travail. Ces nouvelles fonctions devenant presque aussi importantes que la mesure du temps... C'est en regardant le chronomètre, comme une madeleine (dans sa tasse de café), et avec les souvenirs du photographe amateur dans son labo que nous avons élaboré un cahier des charges. En vrac, nous avons retenu que notre chronomètre devra fonctionner sans ordinateur (être autonome), il devra savoir compter ou décompter, gérer l'extinction de la lumière du laboratoire pour allumer

l'agrandisseur. Deux éléments du chronomètre seront particulièrement soignés : l'afficheur et l'indicateur sonore. Pour conserver le noir, l'afficheur pourra s'éteindre, toutefois il sera possible d'avoir des « éclats » précédés d'un bip pour connaître les temps intermédiaires. Sa luminosité sera contrôlable. Les temps d'exposition courants pourront être mis en mémoire. Toujours dans le labo, les différents traitements sont bien codifiés : **exposition, premier bain, second bain..., séchage** ; en définissant l'action, le chronomètre prendra le dernier temps relatif à cette action, ou proposera les « derniers » temps utilisés. Enfin, il pourra gérer plusieurs chronométrages en même temps, les commandes devront être ergonomiques bien que ce soit déjà assez complexe ; c'est pourquoi (car ce n'est pas fini), nous avons décidé d'ajouter au mode **autonome** le mode **relié...** à un ordinateur. Toutes ces opérations pourront être contrôlées d'un ordinateur, l'ergonomie s'en trouvera facilitée. Pour faire une photo, bien souvent on modifie le temps d'exposition, quelquefois on l'abrége (c'est le trait de génie), malheureusement une demi-heure plus tard, on ne se souvient plus de ce temps qui a donné ce merveilleux tirage ; maintenant nous aurons le mode espion. Chaque action sur le chronomètre sera enregistrée sur l'ordinateur (date, temps, arrêt de l'exposition...).

Cela pourra servir à constituer une base de données sur le tirage des photos.

Autres fonctions possibles


L'affichage a été réalisé avec des diodes électro-luminescentes, la pénombre qui règne dans un labo n'est pas du goût des afficheurs LCD, même des versions rétroéclairées.

Le LCD est alphanumérique, et de faible coût, mais quelquefois on préfère voir de loin des grands chiffres lumineux, d'où le choix des LED...

Moyennant un logiciel adéquat, ce module pourra servir d'afficheur esclave pour le fréquencesmètre. Il simulera « l'afficheur LCD » du fréquencesmètre décrit dans un précédent numéro (ERP533).

LE HARD

Le plan électrique est donné **figure 1**. Avec tout ce préambule, ce devrait être une machine à gaz... et bien non, pas du tout, regardons le plan électrique. Commençons par le monochip ; nos lecteurs commencent à connaître la famille. Les afficheurs LED consommant beaucoup, nous avons écarté d'office les versions LOW POWER (67HC705) ainsi que celles qui sont pauvres en capacité EPROM (le petit K1). Le 68705P3 convient, comme par hasard il est facilement disponible ; il nous faudra peut-être un peu restreindre le soft en version autonome. Au cas où l'applicatif deviendrait trop grand, nous passerions au

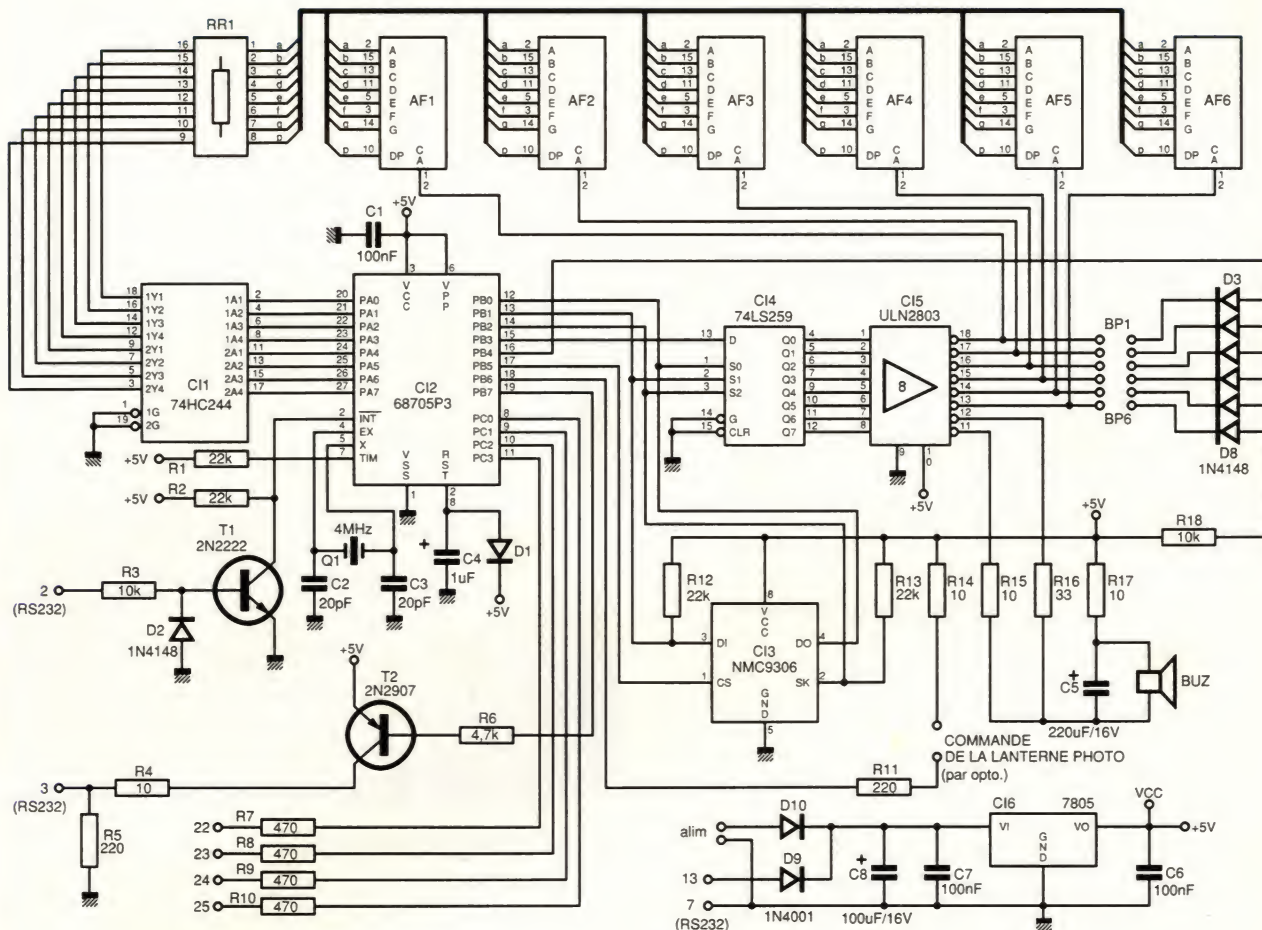

■ Figure 1 : schéma de principe.

68HC705C8 mais comme d'habitude le 68705P3 sert de test. Pour une application « haut de gamme » une liaison RS232 a été prévue, le chronomètre devenant un « terminal » intelligent du PC.

L'affichage

Un chronomètre compte, en version « Relier », il doit assurer le dialogue avec l'ordinateur, c'est tout. Moyennant peut-être quelques parasites dans l'affichage en cas de grosse « charge », le monochip assurera le multiplexage des afficheurs. Nous l'avons limité à six chiffres, c'est suffisant pour un affichage HHMMSS ou MMSSDD (DD : les dixièmes... bien qu'en photo, l'heure et les dixièmes !). Le choix des circuits pour « driver » les afficheurs a été très difficile. Le premier choix s'est porté sur la série ULN, elle sort 500 mA, mais si la version NPN (ULN2803) est facile à trouver, le complémentaire PNP (ULN29XX) n'existe que dans notre catalogue, certainement chez les distributeurs, mais pas chez les détaillants. Le gros calibre pas dispo, la partie PNP étant la plus « difficile » à résolder, nous nous sommes tournés vers le CD4511 (très faible coût) ou le MC14499 qui contrôle seulement quatre afficheurs, et que ferait notre monochip puisqu'il doit assurer le multiplexage de l'affichage des segments ? Tous ces circuits ne sont pas capables de gérer individuellement chaque segment (et le point pour le CD4511). Nous souhaitons afficher du texte avec des sept segments à la ma-

nière d'« AC Soft » d'Alary ! Enfin parce qu'ils sont les plus utilisés, nous avons choisi des afficheurs « cathodes communes ». Au niveau multiplexage, à chaque instant le côté « PNP » doit assurer l'affichage d'un segment. Du côté « moins », il doit absorber la somme de tous les courants. Le huit pointé « .8 » constitue le cas le plus critique au niveau des courants. Heureusement la nouvelle technologie HC, HCT a vu le jour et est capable d'absorber ou de fournir le même courant dans les deux sens. Des drivers, comme le 74HC(T) 244, peuvent fournir 30 mA, avec une perte d'un volt. Côté négatif, les circuits NPN sont plus faciles à trouver. Une première version a utilisé des circuits type 74LS45, 74LS145, 74145. Ce sont des circuits à collecteurs ouverts capables d'absorber 40 mA pour la série LS et 80 mA pour la série normale avec un volt de perte. Cela convenait très bien pour de petits afficheurs, mais ces circuits sont incapables d'absorber les huit fois 30 mA, soit 240 mA dans le pire des cas. Cette version nécessite l'utilisation d'un 74LS259 et d'un ULN2803. Ce circuit est capable d'absorber 500 mA, de plus le coût d'un 259 plus un 2803 est plus faible qu'un 74145, alors...

Choix des afficheurs

Il existe de nombreux modèles d'afficheurs, le montage peut fournir 30 mA par segments, les afficheurs HDSP5300 de 14,2 mm (HP), en rouge, fournissent 1 300 μ cd à 20 mA, la version à haut rendement (5503)

fournit 2 800 μ cd avec seulement 10 mA. En mode pulsé avec un rapport cyclique 1/6 on obtient 3700 μ cd mais attention un « plantage » du 68705 grillerait l'afficheur ; avec ces courants on trouve une tension d'environ deux volts aux bornes des afficheurs. Toutes ces informations vont nous permettre de choisir la résistance série à mettre sur le montage. Sachant que nous perdons deux fois un volt dans les drivers (MOS côté positif et NPN côté négatif), que notre afficheur fait chuter deux volts, et qu'enfin l'alimentation est de 5 volts, nous trouverons un volt aux bornes de notre résistance. En prenant une base de 10 mA par segment, nous devons mettre une résistance de 100 Ω . Côté puissance, sous 1 volt, une résistance de 100 Ω dissipe 10 mW donc un ensemble de résistances en réseau conviendra parfaitement ; monté sur support, on pourra adapter la valeur du réseau en fonction de la luminosité maximale voulue. Le logiciel pouvant aussi assurer une diminution de la luminosité en sous-balayant l'affichage.

Notre rapide calcul a été fait « à la louche », c'est suffisant ; toutefois, on peut remarquer que les pertes dans les drivers (2V) ont été surestimées à 10 mA, donc le courant sera plus important, peut-être 15 mA... Si on diminue les valeurs de la résistance, la luminosité va croître jusqu'à la saturation des transistors, la résistance n'assure plus que la protection des segments en cas de destruction du transistor !

Le 93C06

Une nouveauté, nous avons quand même gardé deux diodes de configuration sur la sortie, D6 et D5, mais c'est insuffisant pour conserver les temps « standard » pour notre chronomètre autonome. Ces deux diodes seront utilisées si le 93C06 n'est pas présent. Au cas où quatre configurations ne seraient pas suffisantes, une diode d'un bouton poussoir non utilisée peut être réquisitionnée. Nous avons prévu quatre boutons poussoir. Le 93C06 contient 32 mots de 8 bits, deux octets sont nécessaires pour les minutes et les secondes, bien que seize mémorisations soient possibles ; ce nombre sera inférieur en raison des mots de configuration qu'il faut aussi sauvegarder. Si on manque de place, le 9446 avec 128 octets sera monté. Le fonctionnement de cette E2PROM a déjà décrit dans la revue (ERP532). CS à zéro le circuit est en haute impédance, sinon l'horloge et Di fournis par le monochip donnent une commande et une adresse au 93CXX. On peut classiquement lire, écrire ou effacer le contenu de la mémoire qui n'est pas perdu lors de la coupure du courant... Nous avons oublié de le préciser. Au bout de 100 000 modifications, il est préférable de changer le circuit!

Les boutons, le buzzer, le port C

Pour les boutons, nous aurions pu en mettre six, nous nous sommes limités à quatre. Le logiciel en analyse 6, c'était plus simple ! Pendant le balayage des afficheurs, le monochip va scruter l'état des boutons. Les diodes permettent une gestion de ce clavier sans perturber l'affichage même si plusieurs touches sont enfoncées simultanément. Ces informations sont renvoyées sur le port B5 du monochip. L'ULN sert aussi pour le buzzer, certains changent de tonalité en fonction de la tension, deux résistances permettent de le moduler. La capacité évite un découpage trop sec dû au balayage de l'afficheur. La mise en place d'un petit haut-parleur a été envisagée. En fait cela dépend surtout du logiciel dont nous allons parler. Le port C est complètement disponible, à la discrétion des utilisateurs. Il est prévu qu'il reçoive les données allant aux afficheurs LCD dans la version afficheur esclave du fréquencemètre. Le logiciel du fréquencemètre utilise le mode quatre bits. L'IRQ est reliée par le transistor au CS de l'afficheur. Il faut se souvenir que nous n'utilisons jamais la fonction de relecture, les informations vont dans un seul sens. Quand le monochip du fréquencemètre (par exemple) envoie un demi-octet à l'afficheur LCD, il active CS, notre monochip l'intercepte, puis décrypte l'information pour l'afficher.

Les classiques

L'interface RS232 est un classique du genre, toujours un pseudo-RS232 avec

des niveaux TTL. Aucune gestion de flux hardware n'est prévue ; si elle devient nécessaire, elle sera faite en logiciel. Nous avons choisi un quartz de 4 MHz, très facile à se procurer. Mais c'est un gros problème pour la précision, surtout que l'on doit gérer la liaison série en même temps. Pour avoir la précision du quartz, il faudra mettre un quartz de 3,6864 MHz et mettre quelques NOPs dans le code, voir l'étiquette P4-MHz dans le source (disponible sur le serveur ERP).

Voyons les détails. Pour bien recevoir la RS232, il nous faut échantillonner à trois fois la vitesse, ainsi à 600 bauds nous devons déclencher une IT timer 1 800 fois par seconde.

Sachant que le timer divise par 256 que le pré-diviseur divise par 2, qu'enfin l'horloge du quartz est divisée par quatre, nous avons : $600 \times 3 \times 256 \times 2 \times 4 = 3,6864 \text{ MHz}$ la fréquence du quartz... Tous les 1 800 coups, une seconde exactement s'est écoulée, tout est au mieux.

Pour le quatre MHz, à chaque IT nous retardons le TIMER en le rechargeant dans le programme de l'IT pour rallonger son cycle.

En raison du temps de latence, variable, qui dépend de l'instruction qu'est en train d'exécuter le processeur au moment de l'IT, une erreur est commise toutes les 555 μs , d'environ 3 μs en moyenne.

Pour la gestion de la RS232, ce n'est pas gênant, mais pour le chronomètre cela représente environ 0,5 % soit une seconde toutes les trois minutes et demies !

Cette erreur n'est absolument pas rectifiable, on ne connaît même pas le sens du glissement ; il faudrait effectuer des statistiques !

Une seconde sur trois minutes et demies n'est pas dramatique en photo : de toutes manières, il y a une solution simple : le quartz de 3,6864 MHz.

Si vraiment cette valeur est introuvable, on peut utiliser la moitié soit 1,8432 MHz, c'est la valeur « standard » du circuit 8250 utilisé sur les cartes COMX du PC ! Dans ce cas, il faudra reconfigurer le prédiviseur du 68705P3 (division par 1). Pour des questions de place, on utilise souvent un quartz de 18,432 MHz, qui est divisé par 10 par un 74LS90 (attention : il faut diviser par cinq puis par deux pour avoir un signal carré, de plus ce circuit a les pattes d'alimentation placées bizarrement pour un 74XX).

L'alimentation

Elle a été confiée à un 7805, la consommation de notre module est d'environ 200 mA. La moitié est consommée par le 68705P3, l'autre correspond aux afficheurs. Le 7805 devra être muni d'un radiateur.

Pour limiter cet échauffement, il faut stabiliser au mieux la tension d'entrée du régulateur. La capacité C1 doit être la plus élevée possible afin de réduire la variation de tension aux bornes du 7805, malheureusement elle doit être au minimum de trois volts pour assurer le fonctionnement du régulateur,

d'où une puissance dissipée d'au moins 600 mW. En utilisant un régulateur présentant seulement deux volts de déchet, on arrivera à 400 mW. Un adaptateur secteur de fort courant (1A) réglable en tension, suivi d'une grosse capacité pour C1 (4 700 $\mu\text{F}/25 \text{ volts}$) forme l'étage d'entrée idéal pour limiter la température du régulateur.

LE LOGICIEL

C'est la partie la plus difficile.

On commence par classer les opérations à effectuer en fonction de leur priorité. Ainsi la réponse à l'appui d'un bouton peut prendre un quart de seconde, par contre la gestion de la RS232, de l'horloge, du buzzer et des afficheurs est prioritaire. Ensuite il faut écrire les programmes critiques, l'ensemble des traitements sous IT timer ne doit pas excéder 555 μs (à 600 bauds). A la fin de cette première phase, on vérifie les temps maxi de traitements, par exemple en utilisant un port (PCX) avec un BSET au début du programme d'IT et un BCLR à la fin. A l'aide de l'oscilloscope, on ne doit pas observer d'irrégularités entre deux fronts montants, sinon c'est que nous avons « perdu » une IT. Nous pouvons ensuite écrire le programme applicatif ; en informatique la version est définitivement temporaire !

L'implémentation de l'ensemble des fonctions sera longue, et ajustable en fonction des circonstances, c'est l'intérêt du monochip. Le source est abondamment commenté. Le logiciel (au moment de l'écriture de ces lignes) permet de chronométrer (incrémentairement, décrémentation), la commande peut être faite en utilisant les boutons ou bien la liaison série. A chaque arrêt, le processeur envoie la valeur affichée sur la liaison série. la **figure 2** donne la liste des fonctions intervenant dans les trois grandes parties du logiciel : interruptions, sous-programmes, programme principal.

Le 68705P3 est facilement programmé en utilisant le programmeur décrit dans le numéro 526 d'ERP (par le port imprimante).

Détournement

Cette réalisation peut être détournée comme programmeur journalier, par exemple. Nous ne l'avons pas fait car il manque deux éléments à notre montage pour ce type de réalisation :
– Le chien de garde pour parer un « plantage » du CPU
– l'horloge qui n'est pas sauvegardée, il faut assurer l'alimentation continue du montage.

Le courrier des lecteurs

Le monochip permet toutes sortes de personnalisations, c'est pourquoi les


```

IT_TIMER Version Chronometre
  Gestion Quartz 4Mhz IF P3_4MHZ
  Remise à zéro de l'interruption
  Gestion RS232 IN: Caractere reçu mis dans le Buffer Rx
  Gestion RS232 OUT: Transmission du caractere du Buffer Tx
  Gestion CHRONO: Incrementation de la seconde
  Gestion Affichage des Segment, Buzzer, Bouton
FIN IT_TIMER

IRQ_CHRONO
  Gestion RS232 IN, detection start bit
FIN IRQ_CHRONO

***** LES SOUS PROGRAMMES *****
TSTOFF: PORTX mis en entree
CLRVAR: RAZ de la RAM, ZERO EST TOUJOURS l'ETAT INACTIF
INITIO: Init des PORTX, TIMER et IRQ

*Afficheurs:
AFFCLR: Effacement de l'afficheur (tout a zero)
AFFCLR: Le contenu de A est mis dans les afficheurs

*Chronometre:
CHRRAZ: Remise à zéro du chronometre
CHRCV: Conversion Valeur Chronometre/SEGMENT, Affichage
CHRS32: Envoie de la valeur sur la RS232

*DIVERS
PTSTR: Envoie d'un message sur la RS232
OUTCAR: Envoie d'un caractere sur la RS232
TESTCAR: TEST si un caractere a été recus, Z=1 si rien,
        sinon le caractere est dans A.

***** LE PROGRAMME PRINCIPAL *****
(Version V1.X,)
Réalise un chronometre SIMPLE:
Les boutons:
DEPART: STOP: REMISE A ZERO: INCREMENTATION/DECREMENTATION
Telecommande par le PC: <D>depart <A>arret <R>mise à zero
<I>ncrémentation
A l'arret envoie la valeur affiché sur la RS232.

DEBUT: TSTOFF, CLRVAR, INITIO
Test de l'afficheur (8.), du Buzzer ON
Envoie sur la RS232 du message de presentation
Effacement de l'afficheur, buzzer OFF
Remise a zero du chrono

BOUCLE: CHRCV Conversion Chrono/segment
TST BOUTON 1: DEPART, (LAMPE_ON) RAZ_BOUTON_1
TST BOUTON 2: ARRET,
"Arret", (LAMPE_OFF), CHRS32, RAZ_BOUTON_2
TST BOUTON 3: CHRRAZ, RAZ_BOUTON_3
TST BOUTON 4: INVERSION DU SENS I/D
TSTCAR: Rien: on BOUCLE
        Si D: DEPART
        Si A: ARRET
        Si R: CHRRAZ
        Si I: I/D
        on BOUCLE
  
```

■ Figure 2 : plan logiciel

sources sont disponibles sous forme de disquette ou par le serveur d'ERP. Ne disposer que du code binaire, c'est rester esclave de l'application et le courrier démontre que nos lecteurs veulent rester libres. Chaque article propose une réalisation, mais comme dans ce domaine c'est surtout le logiciel qui fait l'application, nous donnons sou-

vent des « extensions possibles » dans la mesure où le matériel est déjà présent. Ces « extensions » sont des invitations, il faut écrire le logiciel et pas seulement ajouter un fil au montage... Nous rappelons qu'un programmeur utilisant les fichiers Motorola a été décrit dans l'ERP526, un assembleur a été décrit dans l'ERP541, celui-ci n'est

Nomenclature

RR1 : réseau de huit résistances 100Ω (voir texte)
 R1, R2, R12, R13 : 22 kΩ
 R3, R18 : 10 kΩ
 R4, R14, R15, R17 : 10 Ω
 R5, R11 : 220Ω
 R6 : 4,7kΩ
 R7, R8, R9, R10 : 470Ω
 R16 : 33Ω

Condensateurs :


C1, C6, C7 : 100nF
 C2, C3 : 22pF
 C4 : 1 μF
 C5 : 220μF/ 16 V
 C8 : 100μF/16V

Semiconducteurs :


D1 à D8 : 1N4148
 D9 à D10 : 1N4001
 AF1 à AF6 : HDSP 3903
 CI1 : 74HC244
 CI2 : 68705P3
 CI3 : MMC9306
 CI4 : 74LS259
 CI5 : ULN2803
 CI6 : 7805
 T1 : 2N2222
 T2 : 2N2907

Divers :

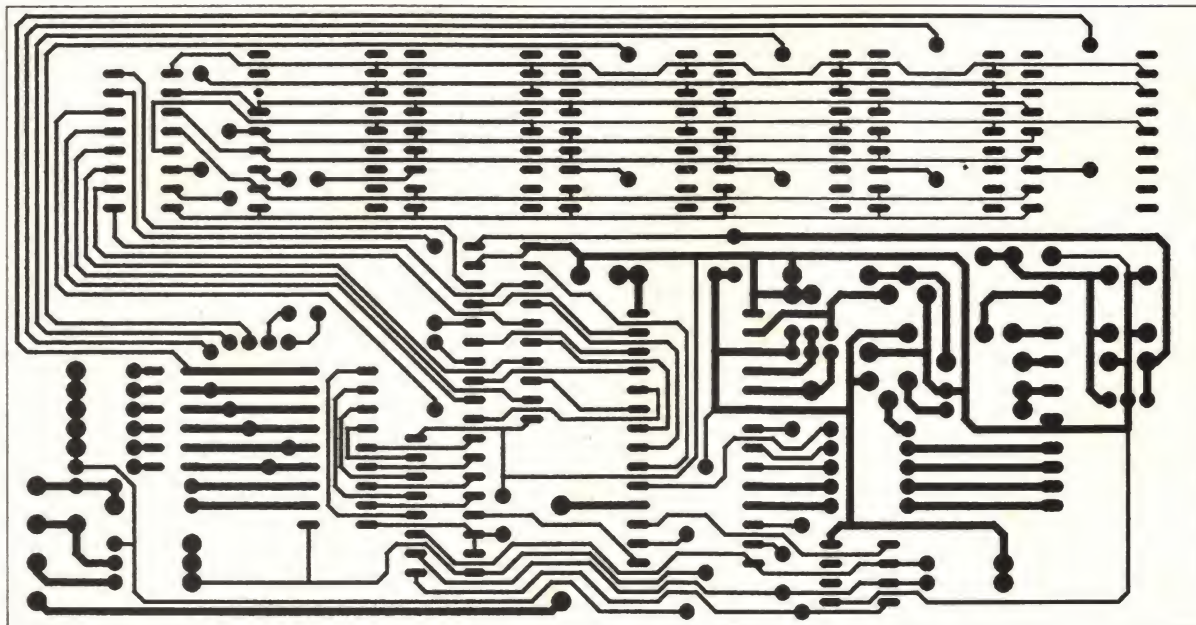BUZ : Buzzer au choix
 Q1 : Quartz 4MHz (ou 3,6864 MHz)



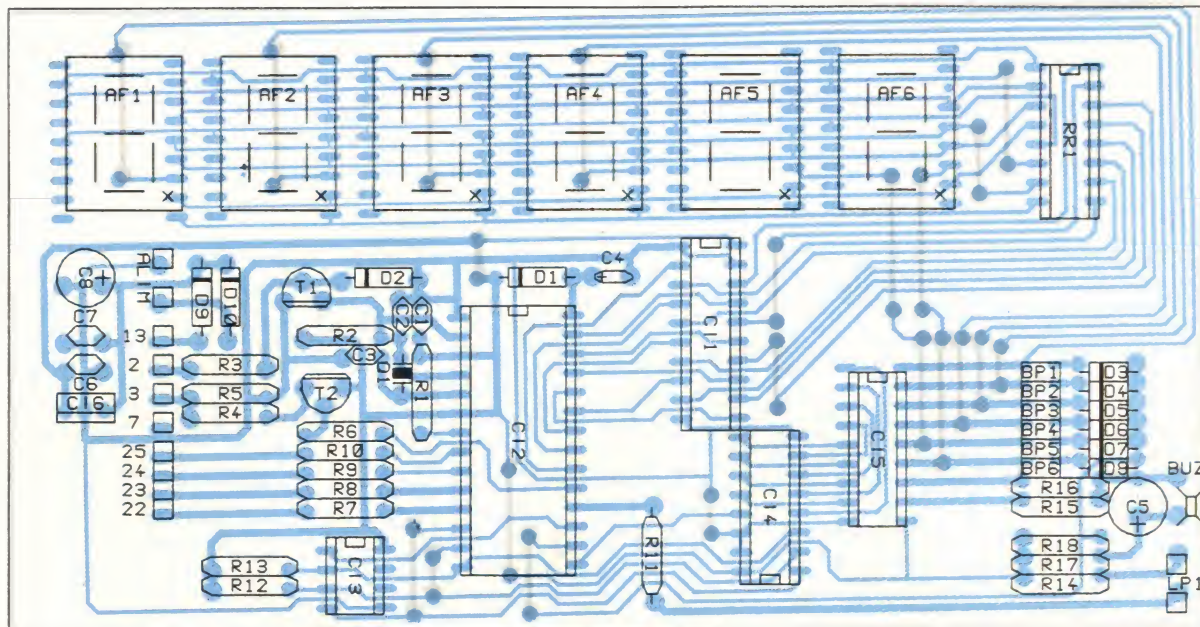■ Figure 3 : circuit imprimé en simple face qui a imposé quelques straps qu'il ne faudra pas oublier.



■ Implantation des composants avec les straps.

pas complètement compatible avec celui de l'auteur, il est tout de même excellent (merci à Dominique Pierre), qu'enfin Motorola a mis à votre disposition sur notre serveur plusieurs assembleurs dédiés à ses microcontrôleurs 8 bits.

Les sources ainsi que tous les articles déjà parus contiennent toutes les informations nécessaires pour la création de son application.

CONCLUSION

Dans cet article, au travers d'une divagation sur un chronomètre photo, nous avons voulu démontrer la puissance d'un processeur, la faible quantité de matériel nécessaire et la souplesse qu'entraîne une utilisation au maximum du soft pour la gestion des fonctions demandées.

Là encore, le logiciel disponible permettra d'avoir seulement un chronomètre, il ne sera pas équipé de toutes les fonctionnalités de notre application, mais il constitue une base solide pour imaginer des fonctions complémentaires à cet appareil de base. Si la place manque pour le programme applicatif, il faudra utiliser un PC (avec un logiciel à écrire), le chronomètre sera alors un terminal.

P. Achnard

Sélectionner les composantes de votre système d'acquisition?

DAQ Designer

le fait à votre place gratuitement!!!

Finie la recherche fastidieuse dans les catalogues de produits d'acquisition de données.

Installez simplement la disquette DAQ Designer dans votre PC.

Le logiciel vous interroge sur les besoins de votre application, et en déduit automatiquement la configuration correspondante, parmi une gamme complète de produits d'acquisition de données sur PC:

- Cartes d'Entrées/Sorties enfichables
- Accessoires de câblage
- Produits de conditionnement du signal
- Logiciels de pilotage/d'application



Centre d'Affaires Paris-Nord
Immeuble "Le Continental"
BP 217 - 93153 Le Blanc Mesnil
Tél.: (1) 48 65 33 70
Fax: (1) 48 65 19 07

U.S. Corporate Headquarters
Tel: (512) 794-0100
Fax: (512) 794-8411

En Français



Ne vous privez pas du logiciel
DAQ Designer, il est gratuit.


Je souhaite recevoir gratuitement le catalogue 93.

Nom/Prénom _____
Société _____
Code/Ville _____

Fonction _____
Adresse _____
Tél. _____ Fax _____

J'ai déjà reçu de la documentation de la part de National Instruments oui ☐ non ☐

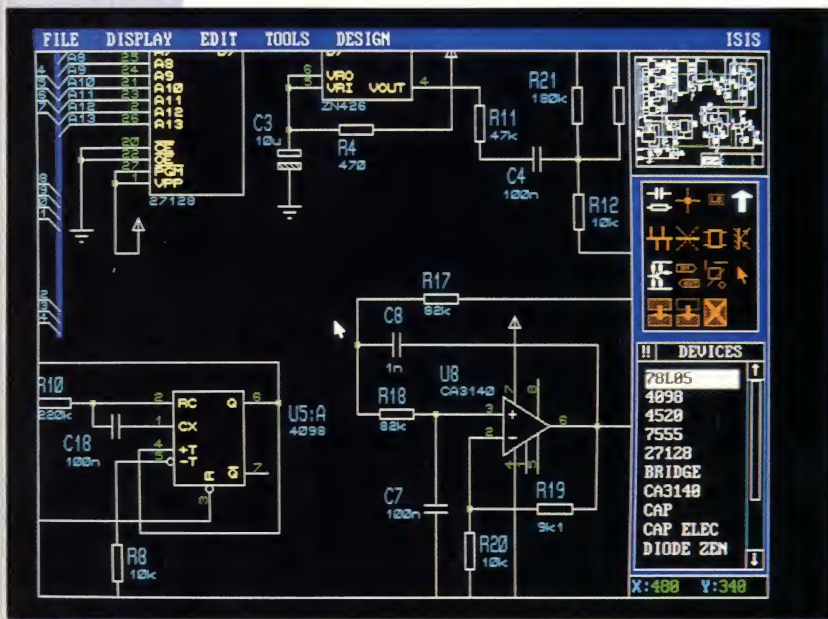ISIS DESIGNER ET ISIS ILLUSTRATOR : LA D.A.O. DE A À Z



Parallèlement à la généralisation des

logiciels de routage de circuits

imprimés et de simulation,

la saisie de schémas sur PC

s'impose de plus en plus comme

un outil incontournable.

L'originalité de la famille "ISIS" de

LABCENTER est d'être composée de

logiciels couvrant tous les besoins courants et même bien

davantage: depuis la simple mise au net de petits schémas jusqu'à la

production d'illustrations de qualité "PAO", en passant par le pilotage

quasiment automatique de l'autorouteur "ARES".

Dessin assisté ou saisie de schémas ?

La fonction de base de tous les logiciels de saisie de schémas est de permettre la construction d'un schéma "propre" sur l'écran du PC, à partir de son clavier et la plupart du temps d'une souris. Naturellement, les solutions disponibles peuvent différer notablement au niveau de la qualité des outils offerts: routage automatique des connexions, symboles pré-programmés en "bibliothèque", fonctions de répétition et de modification, annotation, etc.

Mais ce qui différencie surtout les produits entre eux est ce qu'il est possible de faire du schéma ainsi saisi. Les logiciels d'entrée de gamme comme ISIS SUPERSKETCH ou BOARD-MAKER permettent seulement de l'imprimer sur papier, souvent avec une qualité fort honorable, mais sans aucune fioriture telle que tramés, couleurs,

ou caractères enjolivés. Substitut pur et simple de la planche à dessin et des symboles à transfert, ce genre de produit ne s'adresse guère qu'au professionnel encore très superficiellement converti à la CAO mais surtout à l'amateur: il s'agit de dessin assisté par ordinateur, un point c'est tout.

Ne mérite en fait vraiment le nom de "saisie de schémas", qu'un logiciel capable de produire aussi une "netlist", c'est-à-dire une liste de tous les composants et de leurs interconnexions, exploitable automatiquement par un routeur de circuits imprimés ou un simulateur.

Il importe alors au minimum que la compatibilité soit assurée (il existe de multiples "formats" différents), mais il est infiniment plus confortable qu'une "passerelle" plus ou moins automatique assure l'intégration de tous ces modules dans une chaîne de CAO cohérente.


Tel est le cas d'ISIS DESIGNER, qui associé à ARES AUTOROUTE (voir notre

article sur ce produit) forme un ensemble d'une redoutable efficacité, capable de transformer une idée en circuit imprimé dans un délai record.


ISIS ILLUSTRATOR occupe de son côté une place tout à fait à part: fonctionnant exclusivement sous WINDOWS, ce produit ne génère pas de netlists mais permet d'accéder à une qualité de dessin réservée d'habitude aux ateliers d'arts graphiques.

D'une utilité fort discutable pour les plans à vocation purement technique, ce luxe est de plus en plus considéré comme essentiel pour toutes les publications à vocation technico-commerciale. Facilitant la mise en valeur des parties importantes d'un schéma et pouvant améliorer grandement sa lisibilité, les techniques graphiques inspirées de la PAO seront également fort utiles pour la réalisation de documents destinés à l'enseignement ou à la formation: manuels, polycopiés, transparents pour rétroprojection, etc.


Naturellement, les schémas saisis avec

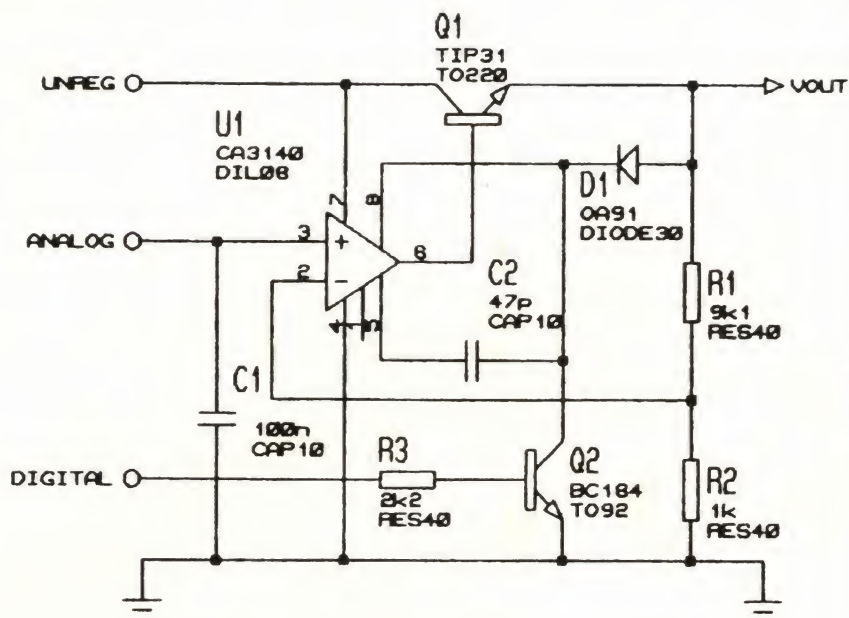

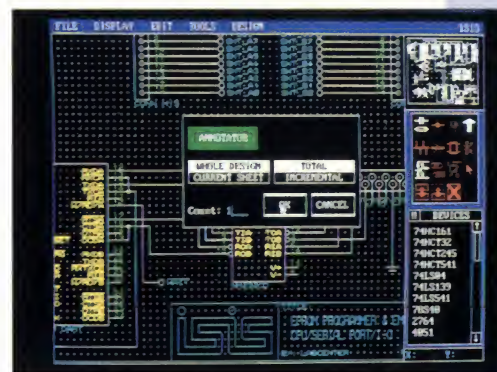
■ ISIS DESIGNER (qualité «DRAFT» ou «Brouillon»).



■ ISIS DESIGNER.

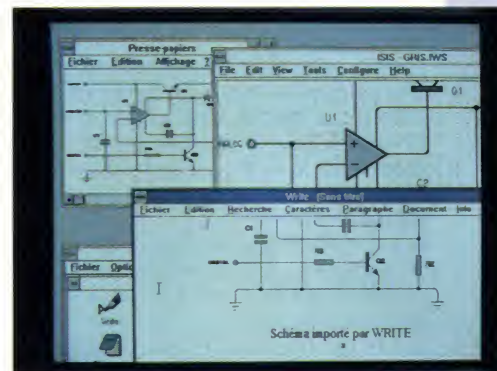

■ ISIS ILLUSTRATOR.

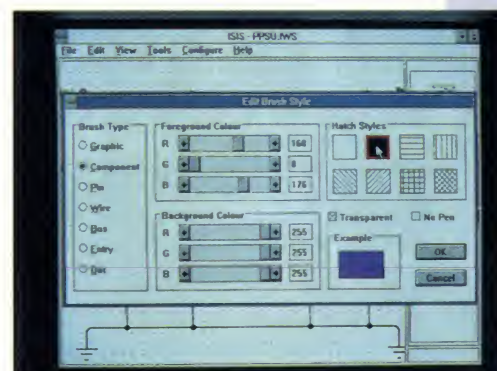

■ ISIS ILLUSTRATOR.

ISIS DESIGNER ou même ISIS SUPER-SKETCH peuvent être importés par ISIS ILLUSTRATOR, mais nous ne conseillons guère l'achat des deux : ISIS SUPERSKETCH ne fait rien de plus qu'ISIS ILLUSTRATOR, tandis que les schémas dessinés avec ISIS DESIGNER peuvent facilement être exportés en format "BMP" puis "enrichis", sous WINDOWS, avec un utilitaire graphique courant comme par exemple PAINT-BRUSH.

En fait, les deux catégories de produits s'adressent à des utilisateurs différents, qui pourront toutefois se communiquer des fichiers si nécessaire.

ISIS DESIGNER

Outil résolument professionnel, ISIS DESIGNER ne donnera sa pleine mesure qu'associé à au moins un autre logiciel capable de traiter ses netlists.

Ce pourra être un simulateur (SPICE, bien sûr, mais aussi ECA-2 ou SPICE-AGE, distribués également par MULTIPOWER), ou un routeur automatique. Bien que les netlists d'ISIS DESIGNER soient plus ou moins compatibles avec de nombreux routeurs concurrents (BOARD-MAKER, FUTURENET, MULTIWIRE, RACAL, TANGO, VALID, VUTRAX, etc.), la "voie royale" est à l'évidence ARES AUTOROUTE.

Commercialisé par MULTIPOWER à un prix spécial sous l'appellation "CAD-PAK PLUS", l'ensemble est muni d'une "passerelle" facilitant au maximum les aller-retours entre la saisie de schémas et le routeur, le schéma théorique pouvant même se mettre à jour en cas de modification des numéros de composants sur le circuit imprimé (rétro-annotation). Plusieurs possibilités existent pour as-

socier les bibliothèques de symboles d'ISIS au jeu d'empreintes de composants d'ARES. La plupart du temps, on pourra donc se dispenser de préciser les correspondances, mais au moindre doute, ARES interrogera l'utilisateur.

Qu'on l'emploie seul ou couplé avec ARES, ISIS DESIGNER peut aussi produire des nomenclatures de composants, et un rapport signalant les erreurs de conception les plus grossières. L'interface utilisateur d'ISIS DESIGNER est semblable à celle des autres logiciels de la gamme LABCENTER, connue pour son évolutivité : quand on en maîtrise un, on se sent immédiatement en terrain connu avec les autres. En particulier, un utilisateur d'ISIS SUPERSKETCH pourra passer instantanément à ISIS DESIGNER, l'échange pouvant d'ailleurs se faire à des conditions préférentielles.

La plus grande partie de l'écran représente l'espace de travail, "fenêtre" ouverte sur une feuille de dimensions standards ou spécifiques. Un puissant système de zoom permet de se déplacer commodément sur la feuille, dont une vue générale réduite est affichée en permanence dans le coin supérieur droit de l'écran.

Bien que l'appel des fonctions principales puisse se faire par des menus déroulants, la plupart des "outils" sont disponibles par le biais d'une "boîte à icônes" dans laquelle il suffit de "cliquer" avec l'indispensable souris.

C'est là un avantage apprécié par l'utilisateur francophone, pour qui ce genre de pictogramme est souvent plus parlant qu'un mot anglais!

Dernier élément de l'écran, le "sélecteur" placé en bas à droite : c'est en quelque sorte un "panier" que l'on remplira dès le début du travail avec l'ensemble des composants nécessaires. Cela évitera d'avoir à naviguer

sans cesse dans des bibliothèques très fournies (et d'ailleurs extensibles à volonté par l'utilisateur), dont on n'utilise à chaque fois qu'une infime partie.

Mais bien entendu, on peut ajouter à tout moment tel ou tel composant oublié !

Le placement des symboles prélevés dans le sélecteur se fait très simplement en les "tirant" avec la souris, manœuvre qui peut être reprise ultérieurement sur n'importe quel composant préalablement "sélectionné" (mis en surbrillance).

Le traçage des interconnexions est lui aussi particulièrement simple : il suffit de relier "à vol d'oiseau" les points à réunir pour qu'un "autorouteur" simplifié dessine une liaison propre, à angle droit. Si le résultat déplaît à l'utilisateur (ou si le routage automatique échoue, cela arrive!) un placement manuel est toujours possible : il suffit de "tirer" le fil avec la souris pour créer les angles souhaités, à moins qu'on ne préfère l'effacer et recommencer.

Reste à accomplir un travail habituellement bien fastidieux : le numérotage des composants...

Grâce à son "annotateur automa-

tique", ISIS DESIGNER peut se charger tout seul de cette besogne, famille par famille. Le cas échéant, l'utilisateur peut numéroté auparavant certaines pièces, et interdire la remise en cause de ses choix par le processus automatique.

A ce stade, le schéma est normalement prêt à être imprimé et converti en netlist, bien que l'on puisse encore y ajouter cartouche, logo, ou toute annotation particulière.

Dans le cas de projets d'une certaine ampleur, peut-être devra-t-on d'ailleurs continuer sur d'autres feuilles: pas de problème, ISIS sait fort bien relier entre elles différentes feuilles d'un même schéma, hiérarchiquement si nécessaire.

L'impression peut se faire sur un choix d'imprimantes très large, mais tout de même pas illimité. Une simple compatible EPSON à 9 aiguilles permet déjà d'obtenir une excellente qualité à l'échelle 1 ou supérieure, même en mode dit "brouillon".

Et à condition de ne pas être trop pressé, la qualité dite "normale" peut friser celle de bien des imprimantes laser.

Il est bien entendu possible de sortir aussi sur traceur (HPGL ou EPSON HI80), mais également dans une multitude de formats compatibles avec les logiciels et matériels de PAO: PostScript, Autocad DXF, GEM IMG, EPS, WINDOWS BMP.

Cela signifie qu'un schéma dessiné avec ISIS DESIGNER pourra être "collé" dans un texte technique, ou enrichi graphiquement.

Il est en particulier facile, grâce au "presse-papiers" de WINDOWS, d'insérer des figures dans un document dactylographié avec WRITE ou d'introduire des effets graphiques dans un schéma avec PAINTBRUSH.

Mais l'application la plus spectaculaire d'ISIS DESIGNER est la transformation du schéma, aussi complexe soit-il, en circuit imprimé grâce au routeur automatique ARES AUTOROUTE. Cela sans risque d'erreur ou d'oubli, puisque tout découle méthodiquement du schéma d'origine et que de multiples vérifications sont prévues.

Dans les cas les plus simples, l'utilisateur peut se contenter de disposer à sa guise les composants sur la carte, l'autorouteur se chargeant de tirer les pistes.

Mais la plupart du temps, il sera avantageux de procéder à un paramétrage préalable du routeur, une "stratégie" bien adaptée au travail à réaliser pouvant améliorer spectaculairement le résultat final (routage en simple face, par exemple).

Mais nous avons déjà consacré un article très complet à ARES, auquel nous invitons nos lecteurs à se reporter pour de plus amples informations sur cet ensemble particulièrement puissant.

BILL OF MATERIALS

Design: PPSU DESIGN
Doc. no.: <NONE>
Revision: 3
Author: Labcenter
Created: Fri Jun 1 1990
Modified: 01-Oct-91

Resistors

1	R1	9k1
1	R2	1k
1	R3	2k2

Capacitors

1	C1	100n
1	C2	47p

Integrated Circuits

1	U1	CA3140
---	----	--------

Transistors

1	Q1	TIP31
1	Q2	BC184

Diodes

1	D1	0A91
---	----	------

■ Nomenclature créée par ISIS DESIGNER.

ICON REFERENCE SHEET

The following diagram shows all the icons and their meanings; this information is also available through the online help.



Component Junction Wire Label Bus Bus Entry Terminal Edit Mode



Line Box Ellipse Polygon Arc Pie Text Symbol



Passive Pin Input Pin Output Pin I/O Pin Pin Length Invert Clock



Component Mode Graphics Mode Pin Placement Mode Rotation Mirror Copy Move Delete

■ Le jeu d'icônes d'ISIS ILLUSTRATOR (pour WINDOWS).

ISIS ILLUSTRATOR

Sans équivalent à notre connaissance sur le marché, ISIS ILLUSTRATOR est à la saisie de schémas ce que sont à la dactylographie les plus puissants traite-

ments de texte sous WINDOWS. Fonctionnellement, ISIS ILLUSTRATOR se rapproche davantage d'ISIS SUPER-SKETCH que d'ISIS DESIGNER en ce

sens que, ne produisant pas de netlists, il ne peut en aucun cas piloter un routeur ou un simulateur. Son format de sauvegarde bien spéci-

fique (car plus complexe) ne lui permet pas non plus d'exporter des schémas vers les autres versions d'ISIS.

C'est donc avant tout un logiciel de dessin, à utiliser plutôt en autonome, mais qui profite au maximum de toutes les possibilités de WINDOWS: couleurs, tramés, polices de caractères "de luxe", presse-papiers, et drivers d'imprimantes.


Que ce soit une matricielle à 9 aiguilles ou une laser PostScript, ISIS ILLUSTRATOR pourra en principe sortir sur n'importe quelle imprimante fonctionnant déjà avec les autres applications WINDOWS (en pratique, il faut s'attendre à quelques surprises en matière d'échelle, mais cela se corrige aisément par simple paramétrage).

Il faut toutefois bien comprendre que les effets graphiques très élaborés que permet ISIS ILLUSTRATOR exigent une haute résolution d'impression: en format A4 (ou plus petit pour des figures insérées dans du texte) il ne faudra pas espérer produire de grands schémas sans perdre une bonne partie de la finesse disponible.

Heureusement, ISIS ILLUSTRATOR peut imprimer les formats A4 à A1 et s'accommode même de formats non standards.

En A4, ce logiciel se prête surtout à la création de schémas simples et aérés, ceux-là même dont on a besoin en formation ou dans des documentations technico-commerciales.

Pour faire tenir de grands schémas sur

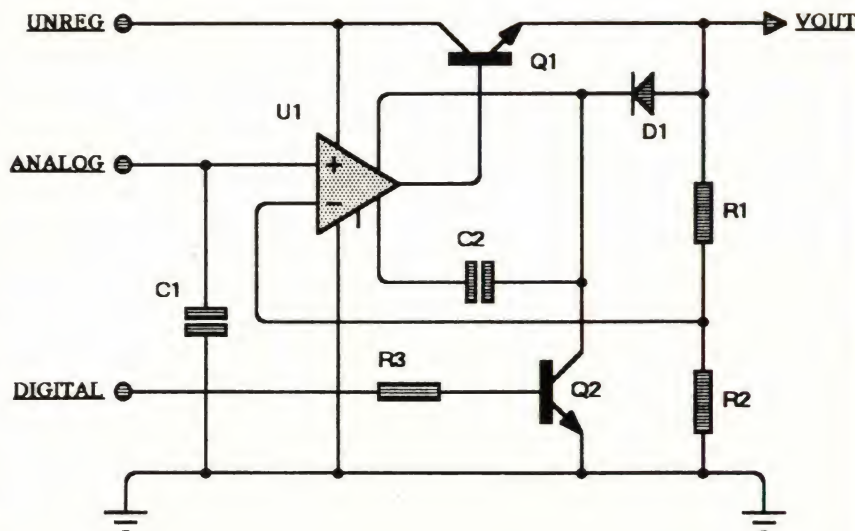

■ ISIS ILLUSTRATOR (direct).

de petites surfaces, il n'y a pas de recette miracle: il faut dépouiller au maximum, et donc se tourner plutôt vers ISIS DESIGNER ou même ISIS SUPERSKETCH, ou alors sous-employer sérieusement ISIS ILLUSTRATOR.

De toute façon, la similitude d'utilisation est frappante: à part certaines situations dans lesquelles il faut cliquer deux fois au lieu d'une, le passage d'un produit à l'autre est évident. Les multiples "réglages" supplémentaires dont dispose ISIS ILLUSTRATOR devraient

pour leur part être familiers à tout utilisateur habituel de WINDOWS.

Patrick GUEULLE

LABCENTER est distribué par:
MULTIPOWER
22 Rue Emile Baudot
91120 PALAISEAU
Tel. (1) 69 30 13 79
Fax. (1) 69 20 60 41



Recevez chaque mois toutes les informations indispensables pour suivre l'évolution de tous les aspects de l'électronique.

- Profitez de notre offre spéciale d'abonnement recevez

12 n° d'Electronique Radio Plans



2 logiciels exclusifs en cadeau :

- TELENEWS : protocole de téléchargement pour dialoguer avec notre serveur 3615 ERP - Version DOS et Windows.
- Emul 2 : émulateur minitel sur PC pour optimiser l'exploitation minitel.

Profitez de cette offre exceptionnelle


ABONNEZ-VOUS !



Votre
CADEAU :
2 logiciels



CARTE D'ENTRÉE POUR FILTRAGE DYNAMIQUE

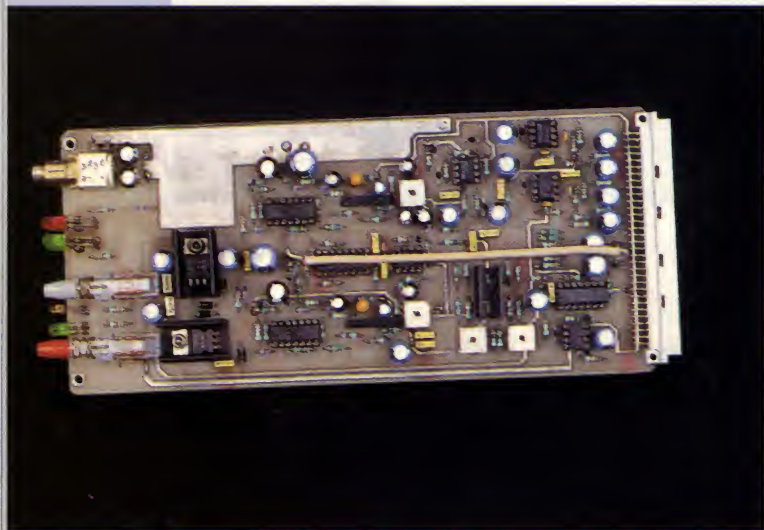

La réalisation que nous proposons ici a
été conçue pour précéder des cartes
filtres dynamiques, telles celle
décrite dans le n° 548. On pourra
néanmoins l'exploiter à d'autres fins,
comme, par exemple, pour les versions
de Hilpac en deux fois 120 W,
stéréo + 60 W, mono, ou encore l'insérer
avant boosters, dans les sorties de consoles. Dessinée au format Europe,
3 U 220, il sera facile de la «caser» dans de multiples boîtiers,
voire la réduire à 160 si le besoin se faisait sentir.

La carte filtre dynamique, construite en juillet dernier, a fait réagir de nombreux lecteurs et notamment des techniciens «Radio» désirant réaliser un «processeur de sons» à insérer avant l'émetteur.

Le coût de ces appareils étant très élevé - au point de les rendre inaccessibles à la majorité des radios privées -, une construction par soi-même n'est absolument pas ridicule, surtout si l'on prévoit un système évolutif.

Par expérience, un rack Euronorm et des cartes enfichables représentent sans doute la formule la plus souple (et la moins coûteuse) pour ce genre de démarche.

Il s'avère en effet, que de nombreux essais et moult modifications sont à prévoir, si on veut obtenir un résultat satisfaisant. Pour la mise au point, un système encartable est très confortable, aussi avons-nous sorti de notre bac personnel cet étage d'entrées un peu particulier, afin de vous en faire profiter.

Réflexions

Quand on écoute attentivement les divers utilisateurs de «processeurs», on se rend vite compte que le produit universel n'existe pas, pour la bonne et simple raison qu'il demanderait une machinerie fort complexe, souvent sous-exploitée et par voie de conséquence beaucoup trop onéreuse.

Les exigences sont en effet parfois tellement différentes qu'on en arriverait presque à baisser les bras face à l'ampleur de la tâche.

Juste un exemple. A la question : «faut-il coupler ou non les commandes dynamiques (link)» ? ; les réponses - comme nous allons le voir - ne se limitent pas à de simples «oui» ou «non». Dans certains cas, un couplage total est demandé, afin de préserver l'équilibre gauche-droite d'une modulation prête à diffuser (laser, disque, bande, etc.). Dans d'autres cas, on ne souhaite pas asservir une voie à l'autre, pour garder une «fraîcheur» à la balance en cours. Pour imager cette situation, on pour-

rait admettre un mix fait à partir de n voies interdépendantes : un excès sur une d'entre elles provoquant un retrait de toutes les autres ! Inévitable, vous en conviendrez, comme toute compression à fort taux appliquée à un ensemble par la loi du plus fort.

Nous l'avons souvent dit, mais une fois de plus n'est, a priori, pas de trop : s'il est concevable qu'une modulation dans un mélange soit très compressée (voire pompe allègrement), il est insoutenable que l'ensemble soit affecté du même effet. C'est un des problèmes rencontrés par les radios privées, qui cherchent à réduire la dynamique des sources qu'elles diffusent, afin de «sonner comme les autres». A une époque où les systèmes numériques offrent une dynamique étendue et un rapport signal/bruit important, la diffusion FM s'ingénie à tout faire passer par le même tuyau ! Allez comprendre !

Toujours est-il qu'une réduction de dynamique globale est souvent catastrophique, au point qu'il soit nécessaire de mettre au point des systèmes diabo-


liques de traitement par bandes, afin de tenter de conserver une certaine «couleur».

Cela conduit même à des méthodes peu orthodoxes, comme ne pas coupler les VCA des filtres de même bande, dans le but d'élargir artificiellement l'image stéréophonique.

Une diffusion multi-bandes directe (en plein air ou en salle) peut exiger d'autres critères : traitement acoustique du lieu, des transducteurs, ou construction du «son». On arrive alors à une conception qui offrirait la possibilité de coupler les bandes L, R, sans toucher au message global issu du mix. L'idée est judicieuse, et mérite d'être tentée : chaque paire de même bande (L + R) pourrait être couplée, respectant alors la balance stéréo initiale dans cette bande. Ainsi, une pêche de basse à gauche conduirait à un équilibre de la balance des basses à droite, sans toucher aux autres fréquences. On tenterait alors de préserver une dynamique maximum et la stabilité de la balance. Bien entendu, nous ne parlons ici que de compression à taux faible dans la bande concernée, non de limitation, pas plus que d'expansion d'ailleurs : les sons faibles ne sont pas suramplifiés.

Comme on peut le constater, une quantité impressionnante de couplages des VCA est envisageable, et seuls les résultats d'écoutes permettront de figer ensuite telle ou telle configuration particulière idéalement adaptée. Ceci n'est pas sans poser de problèmes de coût. En effet, **figure 1**, nous avons dessiné les trois cas possibles. Sans couplage ou avec couplage optionnel, deux détecteurs RMS sont indispensables ; alors que, si le couplage est fixe, un d'entre eux peut être supprimé.

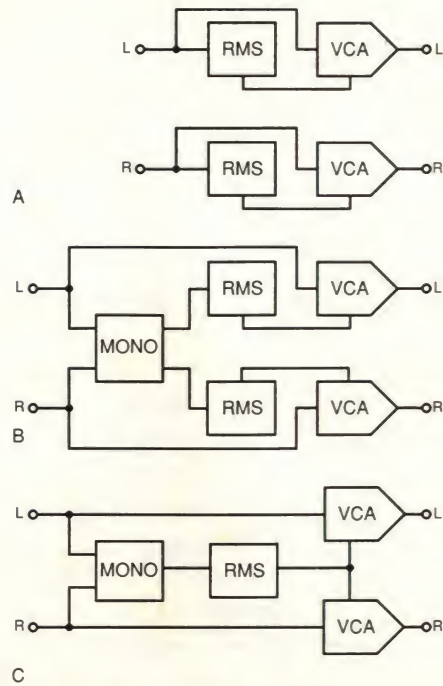Nous avons vu également qu'il fallait être très vigilant dans la chaîne des niveaux, pour ne pas saturer les filtres. Si on veut dynamiser chaque bande, les effets de compression doivent se faire après les filtres et de ce fait ne peuvent en aucun cas protéger ces derniers d'un excès de niveau.




■ **Figure 1 :** les différentes possibilités de configuration.


La carte d'entrée va donc se charger de cette protection avant séparation.

SYNOPTIQUE


La **figure 2** présente le synoptique de notre réalisation. Une seule voie (L) est dessinée, la seconde étant strictement identique. Un étage symétriseur sans gain reçoit la modulation à traiter et se trouve suivi d'un potentiomètre permettant de réduire le niveau de sortie jusqu'à 24 dB. Un étage fixé à 10 dB de gain offrira donc une plage de réglage comprise entre +10 et -14 dB. Ceci est destiné à ramener dans tous les cas le point d'insertion au niveau nominal 0 dBu. Cette insertion sera l'endroit idéal pour placer par exemple un

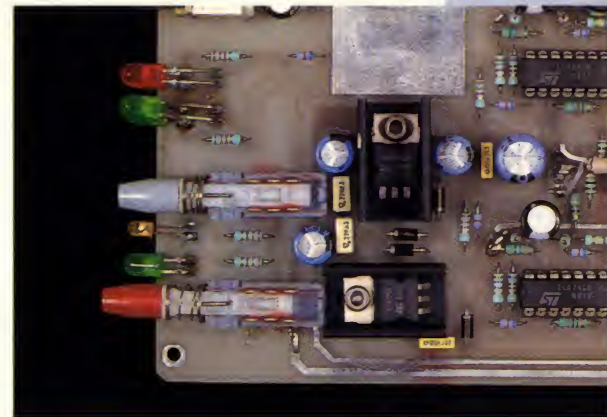

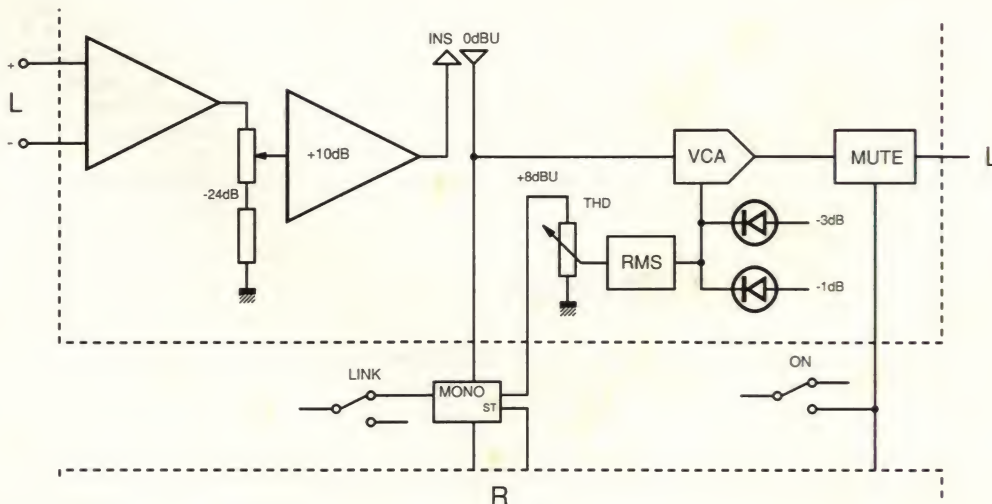equaliser ou un noise gate. Le retour d'insert passe par un VCA contrôlé par un limiteur à seuil fixe, situé dans notre cas à +8 dBu. Bien entendu, chacun pourra procéder différemment et mo-



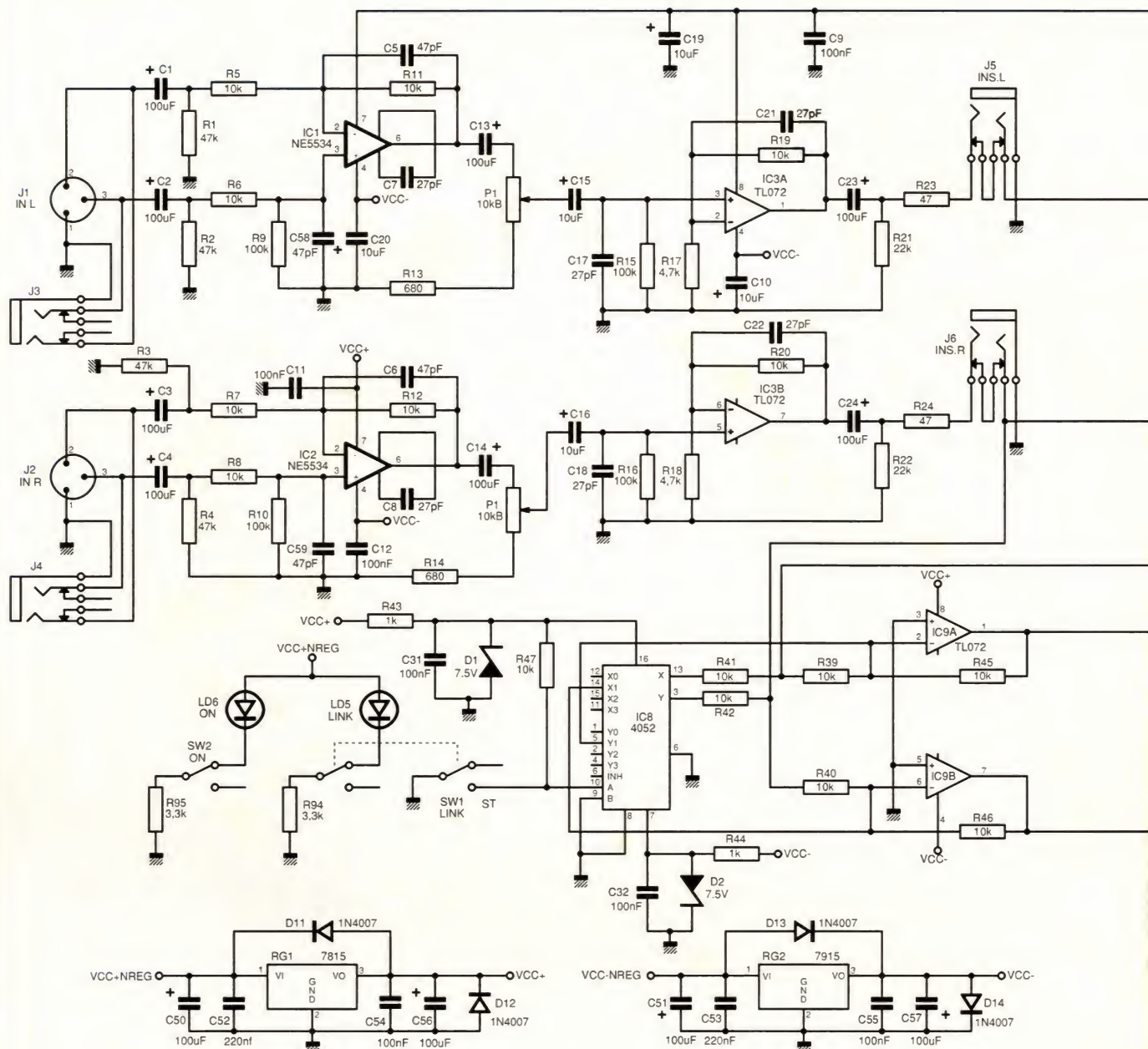■ **Figure 2 :** le synoptique retenu pour la carte.



modifier les paramètres pour travailler en compression par exemple, mais le but de l'opération étant de protéger les filtres qui disposent d'un réglage de ± 6 dB, un seuil à $+ 8$ dBu nous a semblé raisonnable ($+ 14$ dBu filtres au maxi), afin d'éviter d'atteindre la zone d'écroulement sans toutefois compresser la modulation source globale.

Le couplage des VCA est optionnel, et une clé le rendra actif ou non.

Une autre clé assurera la coupure des deux voies (mute) avant filtrage. Ceci offrira la possibilité de régler les niveaux (insertion comprise) dans le silence total, mais aussi d'ajouter une fonction de coupure des voies master aux consoles qui n'en sont pas équipées.

Il est important de noter qu'un indicateur de modulation est indispensable sur le retour d'insert. Il ne fait pas partie de la carte proposée ici, mais le sujet a été abordé maintes fois et chacun opérera pour la solution qu'il préfère.

Sur notre prototype, c'est SAS (n° 532) qui est engagé dans le bac, mais des cartes à base de TFK 267/257 conviendront parfaitement. Dans certains cas, le report sur les baies de traitement et d'effet d'un bon indicateur de modulation principale est d'un grand confort, certains Vus de consoles ($- 20/+ 3$) manquant manifestement de représentativité.

SCHÉMA


Le schéma présenté **figure 3** comporte tous les éléments implantés sur la carte à l'exception des jacks et des XLR, lesquels seront reportés en face arrière. On reconnaîtra aisément les sections représentées **figure 2**. Le couplage est assuré par un commutateur analogique 4052, qui effectue la mise en mono avant détecteurs de la façon suivante : si SW1 est enfoncé, les données

A et B sont à zéro, et les liaisons X, X0 et Y, Y0 sont établies. De ce fait, les retours d'insert L et R sont mélangés par R39, R42 pour IC9A et R40 et R41 pour IC9B. En position Link, R41 et R42 sont déconnectées du circuit et IC9A/B assurent chacun le transfert d'une seule voie.

La clé SW1 commande également Ld5, afin de signaler nettement le couplage. Le seuil de chaque limiteur est réglable par AJ3 et AJ4, et les tensions positives en sorties de IC10/11 isolées par IC12C/13C, puis inversées afin d'aller commander les VCA en atténuation uniquement.

Deux comparateurs sont prévus par voie, afin d'indiquer, au moyen de deux LED, une réduction de 1 puis de 3 dB avec les valeurs de R74 à R79 proposées.

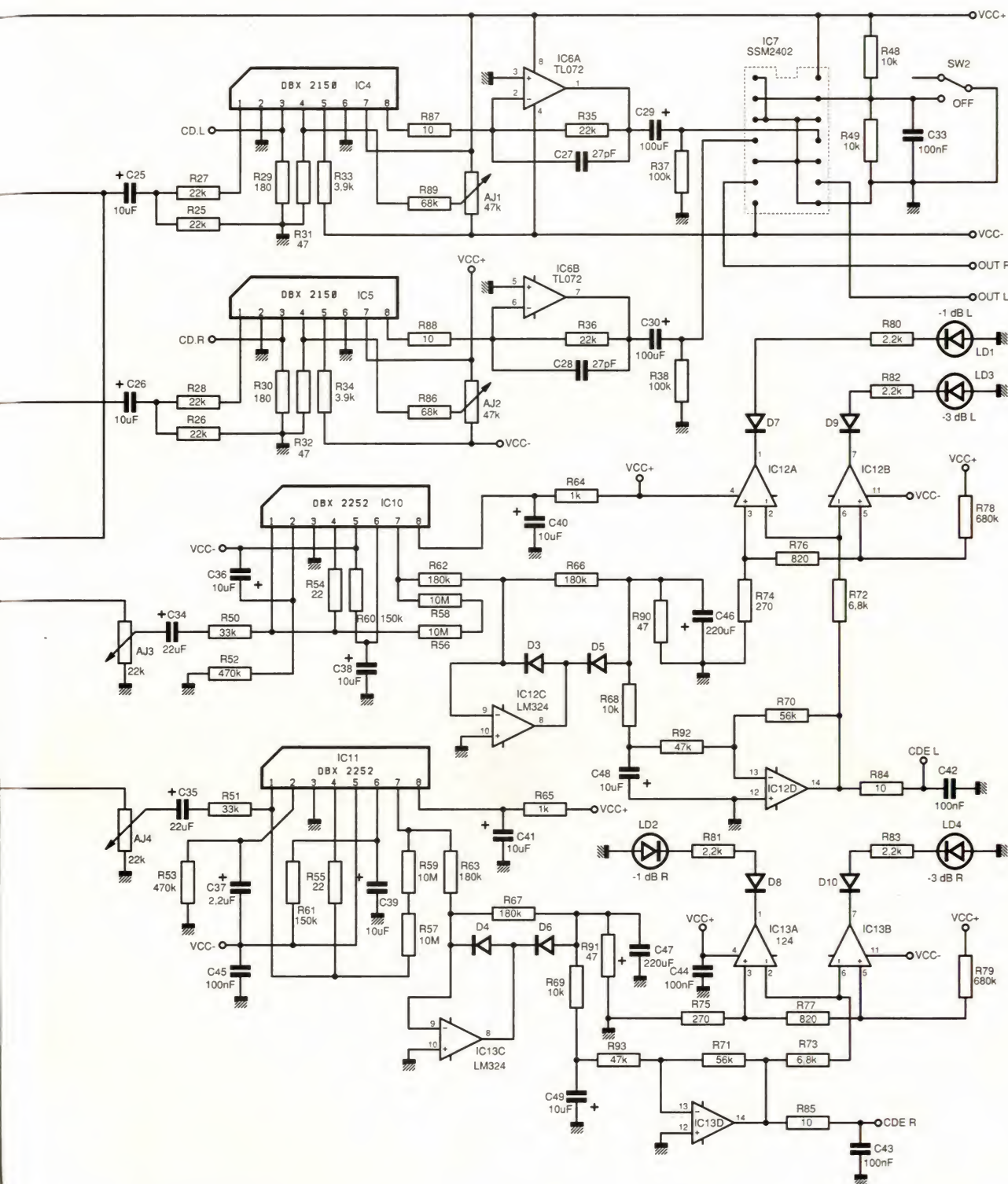Enfin, les circuits mute exploitent un SSM2402 commandé par la clé SW2, laquelle est couplée à Ld6 pour signaler la position ON.



■ Figure 3 : le schéma complet.

Certains pourront peut-être s'étonner qu'il ne soit pas implanté de clé pour activer ou non la limitation. Tout a été prévu sur la carte pour rendre cette commande possible : il suffirait de placer un inverseur bipolaire miniature, afin de lier les nœuds R39/41 et R40/42 soit au retour d'insert (limite ON), soit à la masse (limite OFF, avec extinction de Ld1 à Ld4 et VCA gain unité).

RÉALISATION

Elle a nécessité l'emploi d'un circuit double face, comme le montre la figure


4. Nous ne l'avons pas dit, mais la carte comporte ses propres régulateurs (RG1 et 2), et le connecteur de fond de panier laisse la place à un 0/+ light, inutilisé ici.

L'implantation mérite un peu d'attention, si l'on souhaite un fonctionnement immédiat et sans surprise. On s'aidera des photographies de notre prototype, sans toutefois s'inquiéter des quelques différences autour de IC12 et IC13 (le dessin a été mis à jour). A ce sujet, on trouvera à télécharger sur le 3615 ERP le fichier complet de cette carte sous le nom de IN-EURPRO.LMC (9369 lignes), mais aussi à la demande de bon nombre d'utilisateurs de LAYO-INEPF 1 (face 1 seule,

1988 lignes) et INEPF 2 (face 2 seule, 287 lignes). Ces deux fichiers permettront, à ceux qui ne possèdent que la petite version de 2000 lignes, de disposer quand même d'une telle carte (un record !)

Réglages

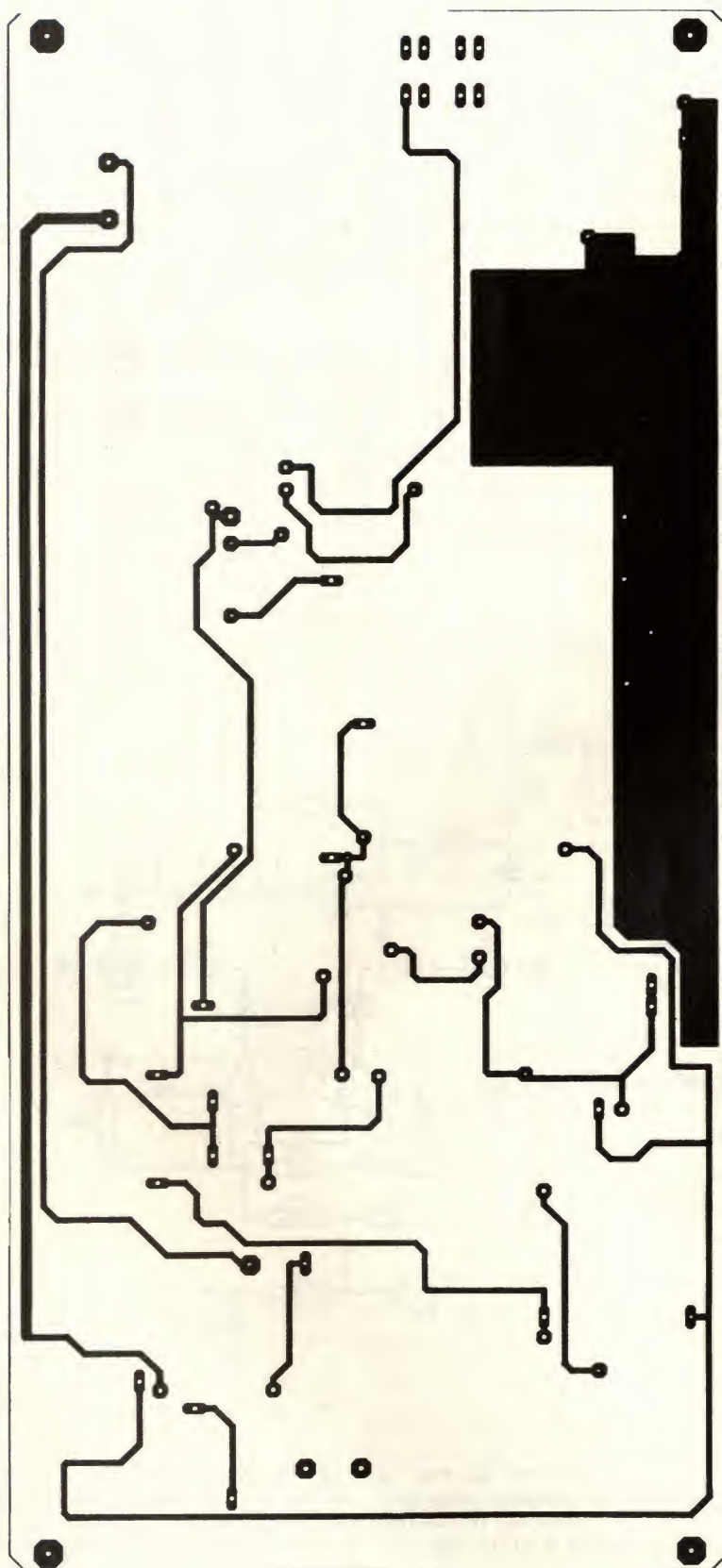Outre les vérifications d'usage (distribution des alim, etc.), le réglage de cette carte est excessivement simple. Mettre AJ3 et AJ4 côté masse, et injecter une modulation en mesure de faire écrier IC4. Avec AJ1, faire en sorte que l'écrêtage soit parfaitement symétrique. Idem pour IC5 avec AJ2. Injecter ensuite, en retour d'insert,



■ Figure 4a : circuit imprimé côté composants.

CONCLUSION

+ 9 dBu à 1 kHz et mettre SW1 sur Link. Monter AJ3, afin d'allumer Ld1 ; puis AJ4, pour allumer Ld2. Vérifier qu'en augmentant le niveau de 2 dB, Ld3 et Ld4 s'allument ensemble. C'est tout.

Il est désormais possible d'attaquer en toute tranquillité une série de filtres, mais ce schéma peut s'adapter à bien d'autres cas, comme par exemple servir de protection et d'éta-ge d'entrées symétriques pour les

deux amplis de 120 W inclus dans HILPAC. Pour l'ampli de 60 W, rien n'interdirait de se prendre sur une sortie de IC9 pour disposer (Link actif) d'une voie mono, ou encore de le laisser totalement indépendant. Une réduction de la carte (suppression des régulateurs, par exemple dans HILPAC), serait également envisageable, même si on n'arrive pas exactement au standard 160 mm. Quelle importance ?

J. ALARY

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

Résistances :

R1 à R4, R92, R93 : 47 kΩ
R5 à R8, R11, R12, R19, R20, R39 à R42, R45 à R49, R68, R69 : 10 kΩ
R9, R10, R15, R16, R37, R38 : 100 kΩ
R13, R14 : 680 Ω
R17, R18 : 4,7 kΩ
R21, R22, R25 à R28, R35, R36 : 22 kΩ
R23, R24, R31, R32, R90, R91 : 47 Ω
R29, R30 : 180 Ω
R33, R34 : 3,9 kΩ
R43, R44, R64, R65 : 1 kΩ
R50, R51 : 33 kΩ
R52, R53 : 470 kΩ
R54, R55 : 22 Ω
R56 à R59 : 10 MΩ
R60, R61 : 150 kΩ
R62, R63, R66, R67 : 180 kΩ
R70, R71 : 56 kΩ
R72, R73 : 6,8 kΩ
R74, R75 : 270 Ω
R76, R77 : 820 Ω
R78, R79 : 680 kΩ
R80 à R83 : 2,2 kΩ
R84, R85, R87, R88 : 10 Ω
R86, R89 : 68 kΩ
R94, R95 : 3,3 kΩ

Condensateurs :

C1 à C4, C13, C14, C23, C24, C29, C30, C50, C51, C56, C57 : 100 μF
C5, C6, C58, C59 : 47 pF
C7, C8, C17, C18, C21, C22, C27, C28 : 27 pF
C9, C11, C12, C31 à C33, C42 à C45, C54, C55 : 0,1 μF
C10, C15, C16, C19, C20, C25, C26, C36, C38 à C41, C48, C49 : 10 μF
C34, C35 : 22 μF
C37 : 2,2 μF
C46, C47 : 220 μF
C52, C53 : 0,22 μF

Potentiomètres :

P1 : 10 kΩB DUO P11
AJ1 = AJ2 = 47 kΩ PIHER
AJ3 = AJ4 = 22 kΩ PIHER

Semiconducteurs :

IC1, IC2 : NE5534
IC3, IC6, IC9 = TL072
IC4, IC5 : dbx 2150



IC7 : SSM2402
IC8 : HEF4052
IC10, IC11 : dbx2252
IC12, IC13 : TL074 ou LM324
D1, D2 : zener 7,5 V
D3 à D10 : 1N4148
D11 à D14 : 1N4007

RG1 : 7815
RG2 : 7915
Ld1 à Ld5 : LED au choix.

Divers :

J1, J2 : XLR
J3, J4 : jack stéréo

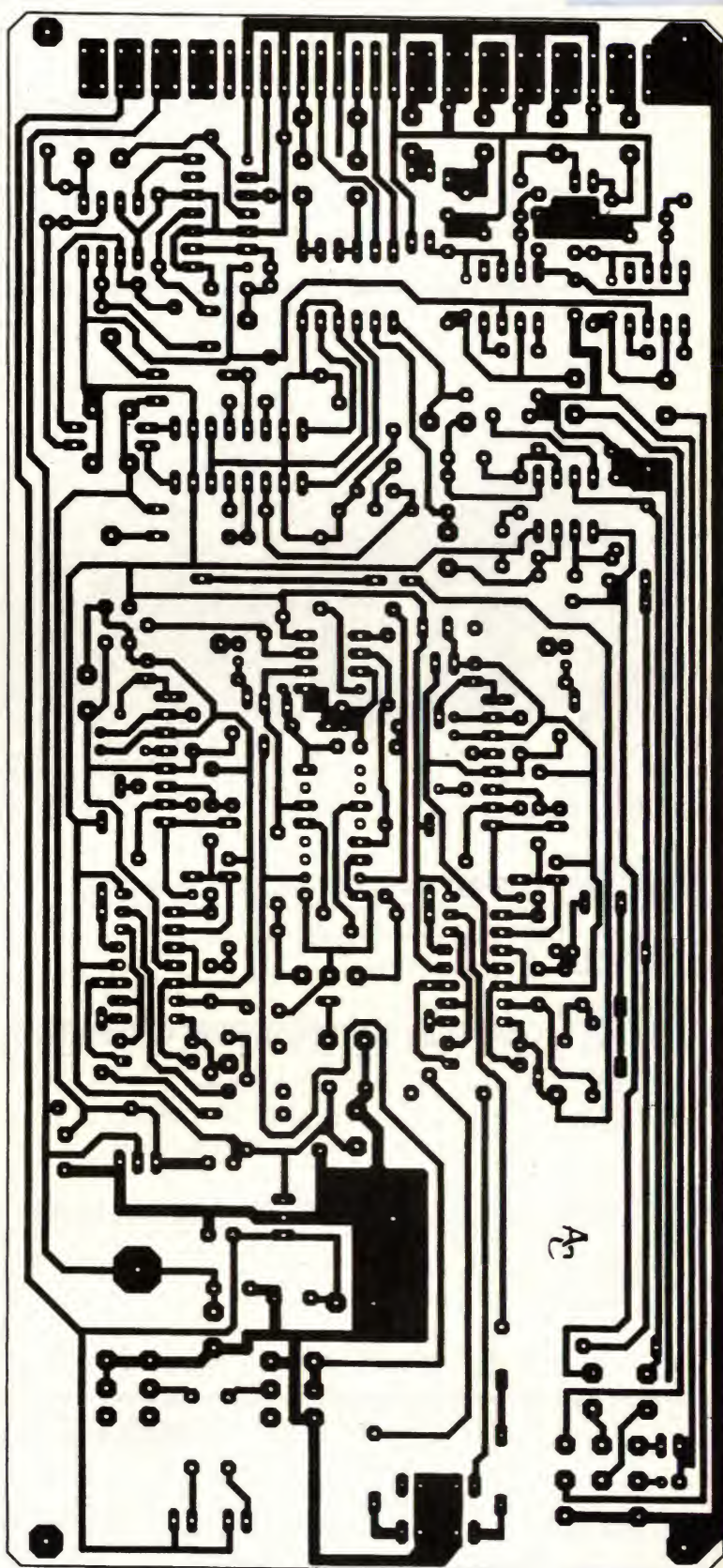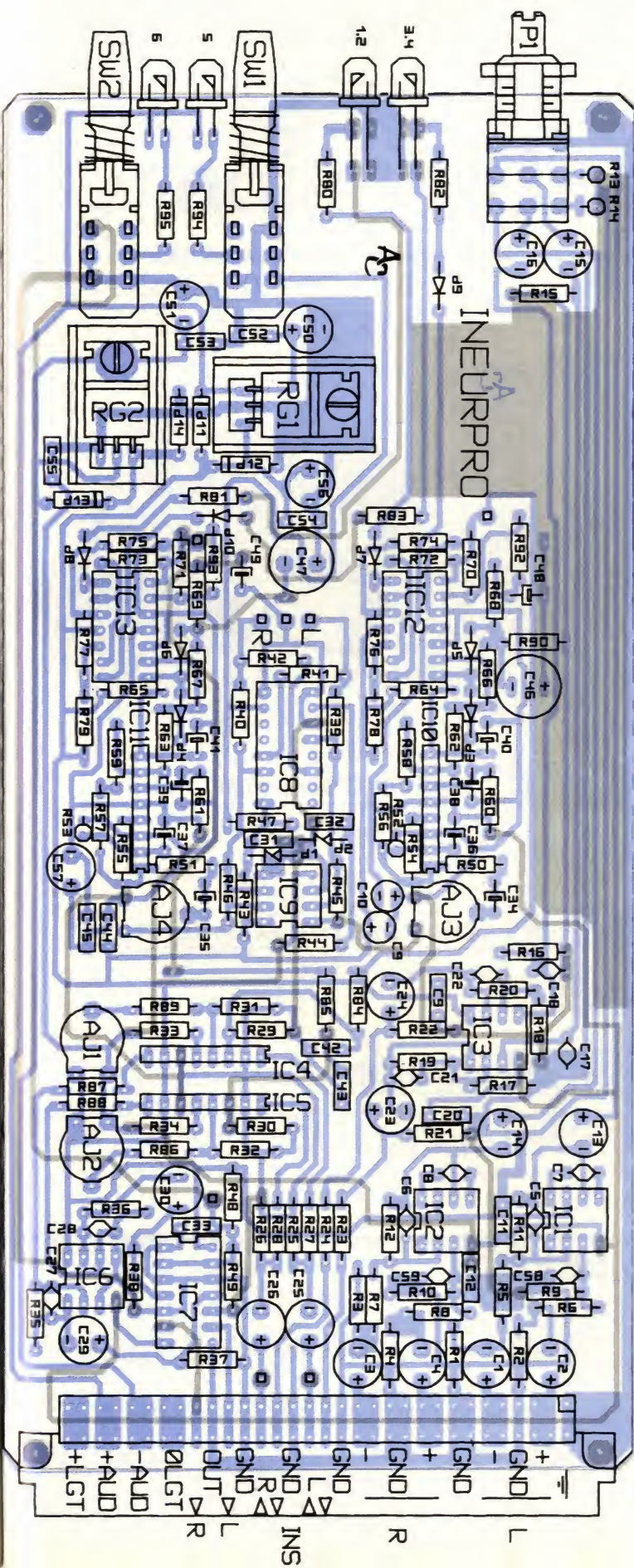J5 : jack stéréo avec coupure
connecteur 41612 ac, 5 supports 8
broches, 3 supports 14 broches, 2
supports 16 broches, 2 barrettes 8
broches, radiateurs pour RG1, RG2
(optionnels), SW1 = SW2 = shadow 2
inv + bouton conique, 9 picots.



■ Figure 4b : circuit imprimé côté soudures

■ Figure 4c : l'implantation correspondant au circuit imprimé double face.

**NOUVEAUTE
ETE 93**

C.M.S

COMPOSANTS en MONTAGE de SURFACE

LA SOLUTION: **ERMES**


Electronique - Diffusion

BP 607

59061 ROUBAIX CEDEX 1

TEL. 20 70 23 42

FAX 20 70 38 46

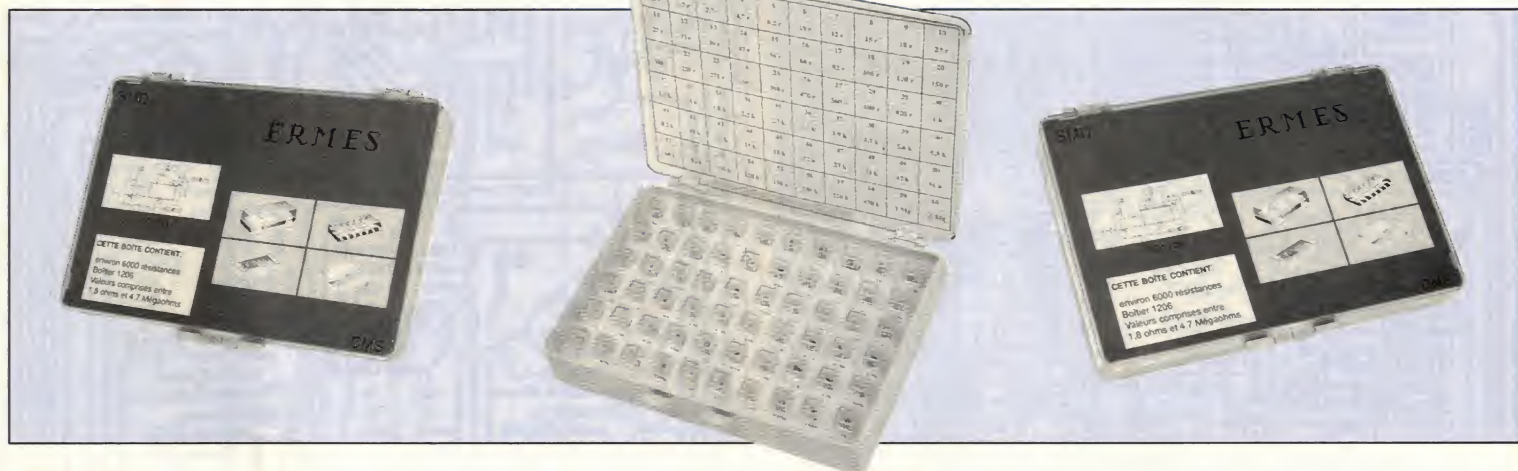

N° 1

COFFRET de RESISTANCES Format 1206

430^fTTC

60 valeurs. Environ 100 pièces de chaque
de 1 ohm à 1,5 Mohm

N° 2

COFFRET de CONDENSATEURS CERAMIQUES

495^fTTC

60 valeurs. Environ 50 pièces de chaque
de 1 PF à 22 NF en format 0805 (soit 14 valeurs)
de 1 PF à 100 NF en format 1206 (soit 46 valeurs)

N° 3

COFFRET de TRANSISTORS, DIODES et ZENERS

395^fTTC

60 types, 10 pièces de chaque
Série BC - BF - 2N - BAS - BAW

N° 4

COFFRET de CI Série 4000 - 74 HC

530^fTTC

54 types, 3 pièces de chaque

N° 5

COFFRET de CI Série 74 LS - ALS - F - HCT

530^fTTC

54 types, 3 pièces de chaque

N° 6

**COFFRET DIVERS: TANTALE - CHIMIQUES -
POT AJUSTABLES - SELFS LED...**

430^fTTC

54 types, 3 pièces de chaque

* REMISE AUX PROFESSIONNELS — NOUS CONSULTER

NOS POINTS DE VENTE

59000 LILLE	234 rue des Postes	20 30 97 96
59500 DOUAI	16 rue Croix d'Or	27 87 70 71
59140 DUNKERQUE	19 rue Dr Lemaire	28 66 60 90
62000 ARRAS	8 rue Ste Claire	21 71 18 81
34400 LUNEL	155 bd Louis Blanc	67 83 26 90
	Fax	67 71 62 23

NOUVEAU POINT DE VENTE A :

59300 VALENCIENNES

39, avenue de St Amand (CROIX D'ANZIN)
27 30 97 71

à partir du 1^{er} juillet 93

UN DÉCODEUR 7 SEGMENTS SUR MESURES

La plupart des décodeurs "7 segments"

fonctionnent en "BCD", c'est-à-dire

qu'ils affichent les codes de 0000 à

1001 sous la forme des chiffres 0 à 9.

Les codes hexadécimaux de 1010 à

1111 sont la plupart du temps ignorés,

tandis que l'on peut chercher


longtemps un décodeur capable de faire correspondre le chiffre 0 au code

1010, et donc compatible avec les récepteurs DTMF. Une fois de plus, la

technique des composants programmables permet de fabriquer soi-même un

décodeur "sur mesures" à partir d'un simple PAL 16R8 ou d'un EPLD

à 20 broches.

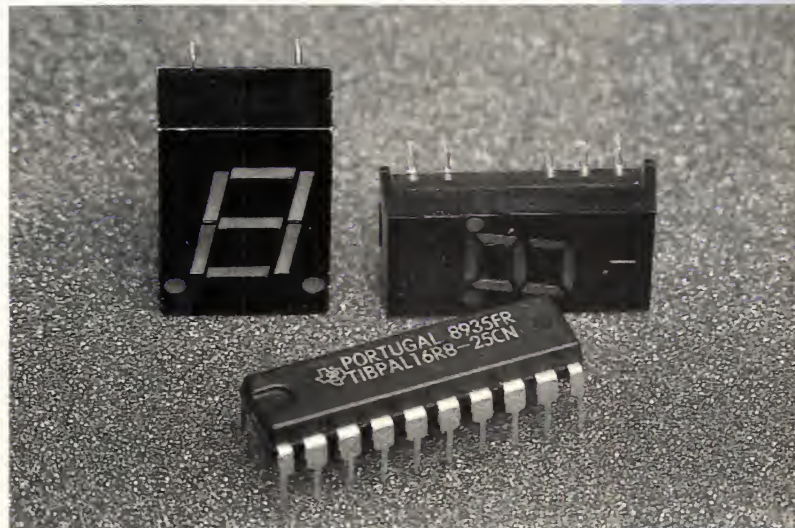

Un problème essentiellement combinatoire

Un décodeur 7 segments est un système logique fort simple, de nature entièrement combinatoire : l'état de chaque segment peut, en effet, être directement déduit des états présents sur les quatre entrées de données.

On peut, certes, "instiller une dose de séquentiel" en ajoutant des bascules capables de mémoriser des données saisies au vol sur un bus, mais il s'agit là d'une simple "couche" matérielle indépendante des fonctions logiques de décodage.

Une banale table de vérité suffira donc pour définir la forme du signe qui

devra être affiché pour chacune des seize combinaisons d'états possibles sur les quatre lignes de données.

Même si le résultat manque souvent d'esthétique, il est possible d'afficher non seulement des chiffres, mais également beaucoup de lettres avec seulement sept segments, quitte à panacher les majuscules et les minuscules (notamment pour le b et le d).

Il faut également tenir compte de la polarité de l'afficheur (à LED) qui sera utilisé : à cathodes ou anodes communes.

Pour notre part, nous retiendrons la solution "anodes communes" de la **figure 1**, qui correspond aux très courants HP 5082-7750 ou similaires (à chiffres de 11 mm).

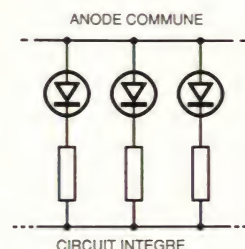


Figure 1 : les anodes de toutes les LED constituant les segments sont communes.

DÉVELOPPEMENT SOUS PROLOGIC

Le premier composant que nous allons créer, sous la référence arbitraire PG3050, est tout spécialement destiné à suivre les récepteurs DTMF utilisés pour le décodage des paires de tonalités des claviers téléphoniques et de certains appels sélectifs radio.

La **figure 2** montre le codage utilisé par la plupart des fabricants, de Silicon Systems avec son SSI 202 (ou SSI 75T202) jusqu'à MITEL en passant par RCA et bien d'autres : il ne se confond en fait avec le BCD que de 0001 à 1001 (1 à 9).

Digit	Hexadecimal			
	D8	D4	D2	D1
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
0	1	0	1	0
*	1	0	1	1
#	1	1	0	0
A	1	1	0	1
B	1	1	1	0
C	1	1	1	1
D	0	0	0	0

Figure 2.

Après avoir baptisé les segments selon la **figure 3** (la lettre D a une signification particulière sous PROLOGIC),

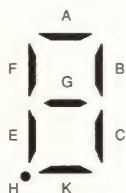


Figure 3

nous avons écrit le code-source de la **figure 4** sous la forme d'une simple table de vérité à quatre entrées et huit sorties.

Le PAL 16R8 que nous avons choisi d'utiliser possédant huit sorties, nous en avons en effet affecté une au "point décimal" de l'afficheur, qui s'éclairera en présence de toute tonalité de la "colonne 4" du clavier (les touches A, B, C et D).

Rien n'interdit d'ailleurs de se servir de cette sortie pour commander tout autre chose qu'un segment de l'afficheur !

Soumis à la version limitée de PROLOGIC diffusée par TEXAS INSTRUMENTS (et offerte en téléchargement), ce code est tout d'abord compilé en un jeu d'équations booléennes simplifiées reproduites à la **figure 5**.

```
title (DECODEUR 7 SEGMENTS POUR SSI 202)
include p16r8;
define d1=pin2;
define d2=pin3;
define d4=pin4;
define d8=pin5;
define a=pin19.d;
define b=pin12.d;
define c=pin14.d;
define k=pin15.d;
define e=pin16.d;
define f=pin18.d;
define g=pin13.d;
define h=pin17.d;
truth_table (
d8 d4 d2 d1 : a b c k e f g h;
0 0 0 1 : 0 1 1 0 0 0 0 0;
0 0 1 0 : 1 1 0 1 1 0 1 0;
0 0 1 1 : 1 1 1 1 0 0 1 0;
0 1 0 0 : 0 0 1 1 0 0 1 1;
0 1 0 1 : 1 0 1 1 0 1 1 0;
0 1 1 0 : 1 0 1 1 1 1 1 0;
0 1 1 1 : 1 1 1 1 0 0 0 0;
1 0 0 0 : 0 1 1 1 1 1 1 0;
1 0 0 1 : 1 1 1 1 0 1 1 0;
1 0 1 0 : 0 1 1 1 1 1 0 0;
1 0 1 1 : 0 0 0 0 1 1 1 0;
1 1 0 0 : 0 1 1 0 0 0 1 0;
1 1 0 1 : 1 1 1 0 1 1 1 1;
1 1 1 0 : 0 0 0 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 : 1 0 0 1 1 1 0 1;
0 0 0 0 : 0 1 1 1 1 0 1 1;
)
```

Figure 4.

```
pin17.d=
!pin5 & !pin4 & !pin3 & !pin2
!pin5 & pin4 & pin2
!pin5 & pin4 & pin3

pin13.d=
!pin4 & pin3 & pin2
!pin5 & !pin3
!pin4 & !pin2
!pin5 & !pin2
!pin4 & !pin3

pin18.d=
!pin5 & pin4 & !pin3
!pin4 & pin3 & !pin2
!pin5 & pin2
!pin5 & !pin4

pin16.d=
pin5 & pin4 & pin2
!pin5 & pin3
!pin4 & !pin2
!pin3 & !pin2

pin15.d=
!pin5 & pin4 & !pin3 & pin2
!pin5 & !pin4 & pin3
!pin5 & !pin4 & !pin3
!pin5 & pin4 & pin3
!pin4 & !pin2
!pin3 & !pin2

pin14.d=
pin5 & !pin2
!pin5 & pin4
!pin5 & pin2
!pin3

pin12.d=
!pin5 & pin3 & pin2
!pin3 & !pin2
!pin4 & !pin2
!pin5 & !pin3
!pin5 & !pin4

pin19.d=
pin5 & !pin4 & !pin2
!pin5 & !pin3 & pin2
!pin4 & pin2
!pin5 & pin3
```

Figure 5.

Le compilateur en extrait alors le "plan des fusibles" de la **figure 6**, qu'il reste maintenant à câbler, au sens propre du terme, dans le schéma de la **figure 7** à l'aide d'un programmeur approprié à la technologie retenue (PAL bipolaire comme le TIBPAL 16R8 de Texas Instruments, ou CMOS comme le TICPAL 16R8 de la même marque).

TRANSFERT SUR SILICIUM

On peut se contenter d'un programmeur fort simple, dont les plans se

trouvent dans notre ouvrage "Composant électroniques programmables" (ETSF EDITION) à condition d'utiliser plutôt des PALC 16R8 de Cypress (disponible auprès de Newtek).

On choisira une version effaçable (en boîtier céramique à fenêtre) ou "OTP" (en boîtier plastique économique) selon le caractère provisoire ou définitif de l'opération.

Dans tous les cas, le programmeur aura besoin du fichier JEDEC de la **figure 8** (DTMFJED), liste normalisée des fusibles à détruire (1) et à laisser intacts (0).

Si on préfère utiliser un EPLD universel à 20 broches, capable d'émuler le 16R8, alors on pourra se servir du fichier JEDEC de la **figure 9** (DTMFJEX) pour personnaliser un PEEL 18CV8 d'ICT avec un programmeur du commerce.

Une autre possibilité consiste à utiliser un EP 320 d'Altera avec le fichier JEDEC de la **figure 10** (DTMFJEA).

Ces deux EPLD possèdent en effet des "fusibles" supplémentaires que l'on peut programmer pour les configurer, par exemple, en 16R8. Quel que soit le composant vierge de départ, le résultat de la programmation doit être le même : un circuit intégré exclusif, à 20 broches, dont la **figure 11** reproduit le brochage.

On constatera que celui-ci a été particulièrement étudié de façon à faciliter au maximum le raccordement, sur le circuit imprimé, avec l'afficheur préconisé : c'est une conséquence directe de la souplesse de programmation des PAL ou EPLD !

Naturellement, il serait facile de modifier notre code-source et de le recompiler pour transformer du tout ou tout ce brochage, ou même celui des quatre entrées.

La broche d'horloge (CLK) permet de mémoriser (sur un front montant) le chiffre affiché dans un jeu de huit bascules D (une par segment, au diable l'avarice) tandis que la broche de validation (/OE) doit être mise à la masse pour allumer l'afficheur.

Bien entendu, une résistance de valeur adéquate devra être montée en série dans chaque segment, le PAL étant équipé de sorties logiques ordinaires.

Une variante hexadécimale

Bien des applications nécessitent un affichage hexadécimal, mais on renâcle souvent à payer le prix fort pour des afficheurs "intelligents" à décodeur intégré.

Le code-source de la **figure 12** (HEXA.PLD) permet de réaliser un décodeur PG3051, dont le brochage est le même que celui du PG3050, mais qui décode directement les seize codes hexa de 0000 à 1111 en 0 à F.

Les fonctions logiques extraites de ce "programme" par Prologic sont reproduites à la **figure 13**, tandis que la **figure 14** fournit le plan des fusibles qu'il va s'agir de "câbler" dans le PAL. La programmation se fera cette fois à partir du fichier JEDEC de la **figure 15** (HEXEJED), ou des fichiers pour EPLD

HEXA.JEX et HEXA.JEA disponibles en téléchargement dans l'archive PG3051.EXE.

Patrick GUEULLE

proLogic Compiler
Texas Instruments V1.97
Copyright (C) 1989 INLAB, Inc.
Fuse Plot

DECODEUR 7 SEGMENTS POUR SSI 202

p16r8 revision 89.2.11

0123 4567 8901 2345 6789 0123 4567 8901

```

0 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
1 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
2 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
3 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
5 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
6 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
7 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
8 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
9 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
10 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
11 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
12 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
13 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
14 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
15 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
16 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
17 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
18 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
19 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
21 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
22 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
23 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
24 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
25 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
26 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
27 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
28 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
29 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
30 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
31 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
32 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
33 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
34 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
35 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
36 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
37 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
38 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
39 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
40 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
41 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
42 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
43 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
44 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
45 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
46 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
47 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
48 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
49 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
50 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
51 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
52 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
53 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
54 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
55 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
56 X--- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
57 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
58 -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
59 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
60 ---X -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- -X-- +
61 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
62 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +
63 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX +

```

pin2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :
pin1 : 18 : 17 : 16 : 15 : 14 : 13 : 11

Legend:

X : Cell intact (JEDEC 0)
- : Cell programmed (JEDEC 1)
X- : True input term, Complement register term
-X : Complement input term, True register term
XX : Any XX pair in a product term yields product term LOW.
-- : No input term (don't care). A product term comprised entirely of -- yields product term HIGH.

Figure 6.

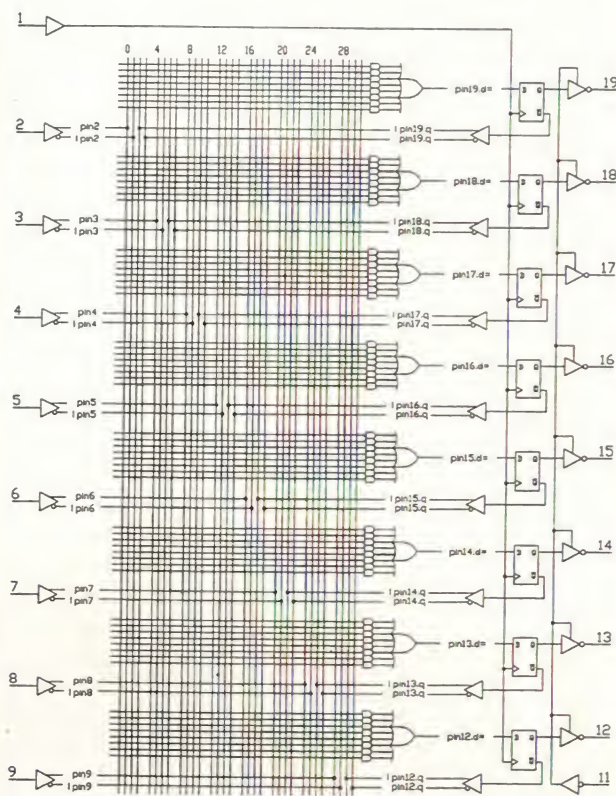


Figure 7.

proLogic Compiler
Texas Instruments V1.97
Copyright (C) 1989 INLAB, Inc.

DECODEUR 7 SEGMENTS POUR SSI 202

p16r8 revision 89.2.11

```

*N_csidp16r8
*QP20
*QF2048
*FO
*L0000 10111111011011111111111111111111
*L0032 01111011111011111111111111111111
*L0064 01111110111111111111111111111111
*L0096 11110111111101111111111111111111
*L0256 11110110111101111111111111111111
*L0288 10110110111111111111111111111111
*L0320 01111111101111111111111111111111
*L0352 11111111011011111111111111111111
*L0512 10110111011101111111111111111111
*L0544 01111110111011111111111111111111
*L0576 11110111011011111111111111111111
*L0768 01111110111011111111111111111111
*L0800 11110111111011111111111111111111
*L0832 10111111011111111111111111111111
*L0864 10110111111111111111111111111111
*L1024 01111011011101111111111111111111
*L1056 11110111011101111111111111111111
*L1088 11110111011011111111111111111111
*L1120 11110111011011111111111111111111
*L1152 10111111011111111111111111111111
*L1184 10110111111111111111111111111111
*L1280 10111111101111111111111111111111
*L1312 11111110111011111111111111111111
*L1344 01111111111011111111111111111111
*L1376 11111011111111111111111111111111
*L1536 01110111101111111111111111111111
*L1568 11111011111101111111111111111111
*L1600 10111110111111111111111111111111
*L1632 10111111111011111111111111111111
*L1664 11111011011111111111111111111111
*L1792 01110111111101111111111111111111
*L1824 10111011111111111111111111111111
*L1856 11111111011111111111111111111111
*L1888 11111011111101111111111111111111
*L1920 11111111011101111111111111111111
*C8744
*V3A9A

```

Figure 8.

proLogic Compiler
Texas Instruments V1.97
Copyright (C) 1989 INLAB, Inc.
Signal Specifications

```
pin17.d=
    pin5 & pin4
    pin5 & pin3

pin13.d=
    !pin5 & pin4 & !pin3
    pin5 & pin2
    pin5 & !pin4
    pin3 & pin2
    !pin4 & pin3

pin18.d=
    !pin5 & pin4 & !pin3
    !pin3 & !pin2
    pin5 & pin3
    pin5 & !pin4
    pin4 & !pin2

pin16.d=
    pin5 & pin4
    pin5 & pin3
    !pin4 & !pin2
    pin3 & !pin2

pin15.d=
    !pin4 & pin3 & pin2
    pin4 & !pin3 & pin2
    pin4 & pin3 & !pin2
    !pin5 & !pin4 & !pin2
    pin5 & !pin3

pin14.d=
    pin5 & !pin4
    !pin5 & pin4
    !pin5 & !pin3
    !pin3 & pin2
    !pin5 & pin2

pin12.d=
    !pin5 & pin3 & pin2
    pin5 & !pin3 & pin2
    !pin5 & !pin3 & !pin2
    !pin4 & !pin2
    !pin5 & !pin4

pin19.d=
    !pin5 & pin4 & pin2
    pin5 & !pin4 & !pin3
    pin5 & !pin2
    !pin4 & !pin2
    pin4 & pin3
    !pin5 & pin3
```

Figure 13.

proLogic Compiler
Texas Instruments V1.97
Copyright (C) 1989 INLAB, Inc.

DECODEUR 7 SEGMENTS HEXADECIMAL

pl6r8 revision 89.2.11

```
*N csidpl6r8
*QP20
*QF2048
*FO
*L0000 01111110111101111111111111111111
*L0032 11110110110111111111111111111111
*L0064 10111111011111111111111111111111
*L0096 10111111011111111111111111111111
*L0128 11110110111111111111111111111111
*L0160 11110111111011111111111111111111
*L0256 11110110111101111111111111111111
*L0288 10110110111111111111111111111111
*L0320 11110111111011111111111111111111
*L0352 11111111011011111111111111111111
*L0384 10111111011111111111111111111111
*L0512 11111111011011111111111111111111
*L0544 11110111111011111111111111111111
*L0768 11111111011011111111111111111111
*L0800 11110111111011111111111111111111
*L0832 10111111011111111111111111111111
*L0864 10110111111111111111111111111111
*L1024 01110111011111111111111111111111
*L1056 01111011011111111111111111111111
*L1088 10110111011111111111111111111111
*L1120 10111111011101111111111111111111
*L1152 11110111111011111111111111111111
*L1280 11111111011011111111111111111111
*L1312 11111111011101111111111111111111
*L1344 11110111111011111111111111111111
*L1376 01110111111111111111111111111111
*L1408 01111111111101111111111111111111
*L1536 11110110111101111111111111111111
*L1568 01111111111101111111111111111111
*L1600 11111111011011111111111111111111
*L1632 10110111111111111111111111111111
*L1664 11110111011111111111111111111111
*L1792 01110111111101111111111111111111
*L1824 01111011111101111111111111111111
*L1856 10111011111101111111111111111111
*L1888 10111111011111111111111111111111
*L1920 11111111011101111111111111111111
*CBFOE
*V49EA
```

Figure 15.

proLogic Compiler
Texas Instruments V1.97
Copyright (C) 1989 INLAB, Inc.
Fuse Plot

DECODEUR 7 SEGMENTS HEXADECIMAL

pl6r8 revision 89.2.11

	0123	4567	8901	2345	6789	0123	4567	8901	
0	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
1	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
2	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
3	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
4	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
5	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
8	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
9	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
10	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
11	---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
12	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
16	---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
17	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
24	---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
25	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
26	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
27	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
32	X---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
33	X---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
34	X---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
35	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
36	---	X---	---	X---	---	---	---	---	+
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
40	---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
41	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
42	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
43	X---	X---	---	---	---	---	---	---	+
44	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
46	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
48	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
49	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
50	---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
51	X---	X---	---	---	---	---	---	---	+
52	---	X---	X---	X---	---	---	---	---	+
53	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
54	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
55	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
56	X---	X---	---	X---	---	---	---	---	+
57	X---	X---	---	X---	---	---	---	---	+
58	X---	X---	---	X---	---	---	---	---	+
59	X---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
60	---	---	X---	X---	---	---	---	---	+
61	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
62	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
63	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+

```
pin2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :
      :   :   :   :   :   :   :   :
pin1  18  17  16  15  14  13  12  11
```

Legend:

- X : Cell intact (JEDEC 0)
- : Cell programmed (JEDEC 1)
- X- : True input term, Complement register term
- X : Complement input term, True register term
- XX : Any XX pair in a product term yields product term LOW.
- : No input term (don't care). A product term comprised entirely of -- yields product term HIGH.

Figure 14.

NOUVEAU



MIRE TV 920

SECAM - PAL

VIDEO : Pureté - Barres de couleur normalisées - géométrie / convergence.
 Découpage avec blanc 100 %.
 H.F. : Normes L/L' - B/G - K', canaux HF synthétisés.
 Affichage du canal - 2 digits.
 SORTIES : Vidéo composite, R.V.B. - Péritel, Y/C (S - V.H.S.), H.F.
 Commutation format 4/3 - 16/9, par la prise péritel.



MIRE TV 890

SECAM - PAL - NTSC 4,43 - 3,58 (OPTION) FORMAT : 4/3 - 16/9

GEN - LOCK
 VIDEO : Pureté - Barres de couleur (BLANC 100-%).
 Découpage complexe avec cercle et croix de centrage.
 Géométrie / convergence - multisalves sinus - Rampe ligne...
 H.F. : Normes : L/L' - B/G - I - D/K/K' - M/N, canaux hertziens et câble
 (Interbande et Hyperbande) mémorisés. Sélection directe du canal. Affichage canal / Fréquence (6 digits). Son Stéréo / dual en B/G. Entrées vidéo et audio extérieures.
 SORTIES : Vidéo composite, R.V.B. - Péritel, Y/C (S-V.H.S.), composantes B-Y et R-Y, F.I. et H.F.
 AUTRES FABRICATIONS :
 Modulateurs tous standards - codeurs - transcodeurs - Notices sur demande



11, rue Pascal, 75005 Paris.
 Tél. : 45.87.30.76
 Fax. : 45.35.30.62

BALMA électronique

DECODEUR TELETEXTE

- En boîtier extérieur.
 - Raccordement par la prise péritel.
 - 2° prise péritel pour connecter magnétoscope, décodeur, etc.
 - Télécommande infrarouge avec fonction veille.
 - Mémorisation de 4 pages pour faciliter la lecture.
 - Nouvelle norme française ceefax.
 - Informations télématiques sur TF1, FR2 et sur chaînes satellite.
 - Sous titrage sur TF1, FR2 et FR3.
 - Alimentation 220 V ac interne
- Livré avec télécommande, câble péritel et notice.

Prix : 890 F

EGALEMENT DISPONIBLE :

TRANSCODEUR PAL/SECAM

- Entrée vidéo pal 1vcc sortie secam 1vcc sur prise péritel.
 - Alimentation 220 v ac interne.
- Livré avec câble péritel et notice.

Prix : 690 F

MIRE COULEUR PERITEL

- Dégradé de couleurs au centre.
 - Grille de convergence en fond.
 - Damier sur le pourtour.
 - Sortie sur câble péritel en RVB 1vcc/75 Ω.
 - Alimentation 220 v ac interne.
- Livrée avec notice d'utilisation.

Prix : 690 F

CONDITIONS DE VENTE

paiement à la commande : franco de port
 contre remboursement : frais de c.r.t. en sus

ETS BALAVOINE - Tél. : 35.39.06.04
Z.A. Les Bosquets St-Eustache-La-Forêt
76210 BOLBEC



*vous
 offre
 une
 disquette*

Voir notre
 offre spéciale
 d'abonnement
 en pages 53 et 54.

UN RÉGULATEUR PWM 250 KHZ/50 W : LE HIP5061

Les alimentations à découpage sont

désormais d'un usage courant.

L'amélioration continue des

performances des régulateurs PWM

autorise la réalisation d'alimentations de

plus en plus compactes et présentant

un rendement de conversion élevé.

Après avoir abordé le concept d'alimentation distribuée et passé en


revue les principaux montages de base utilisés dans les convertisseurs à

découpage, nous étudierons en détail le HIP5061, dernier-né de la gamme de

régulateurs PWM proposée par HARRIS Semiconductor. Nous passerons en

revue les divers organes et sous-ensembles de ce circuit intégré et nous

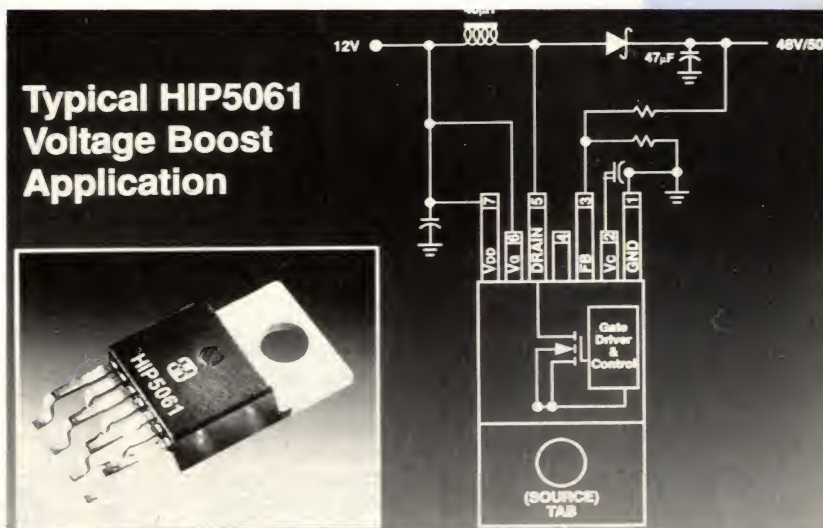présenterons quelques-unes de ses applications.



GÉNÉRALITÉS

Les convertisseurs de puissance à découpage, bien qu'ils soient couramment utilisés depuis longtemps déjà, sont encore en constante évolution. La tendance est à l'amélioration des caractéristiques techniques bien sûr, mais aussi à la réduction de l'encombrement.

Pour parvenir à ce résultat, on augmente progressivement la fréquence de travail et on s'attache à intégrer de plus en plus les composants. Depuis plusieurs années déjà, plusieurs fabricants de semiconducteurs incorporent des régulateurs PWM intégrés dans leur catalogue, mais la très grande majorité des produits disponibles sur le

marché se cantonne à un niveau de puissance relativement modeste (de l'ordre de quelques Watts) et à des fréquences de commutation de quelques dizaines de kHz.

Récemment, de nouveaux régulateurs PWM monolithiques fonctionnant à une fréquence de découpage de 1 MHz sont apparus, permettant la réalisation d'alimentations compactes, capables de fournir jusqu'à 100 Watts à partir d'un seul circuit intégré et de quelques composants passifs. C'est le cas des circuits HIP5060, HIP5062 et HIP5063 développés conjointement par HARRIS Semiconductor et IBM.

Pourtant, ces nouveaux circuits intégrés présentent un inconvénient de taille pour l'utilisateur moyen : la puce dissipe une puissance tellement élevée

qu'elle ne peut pas être intégrée dans un boîtier sans dégradation des performances. Il est donc nécessaire d'avoir recours aux techniques de report en surface (COB : Chip On Board) sur des substrats présentant impérativement d'excellentes caractéristiques thermiques. De toute évidence, cette technologie n'est pas à la portée de tous les utilisateurs et n'est économiquement viable que dans le cadre d'une production en très grande série. D'autre part, le recours à une fréquence de découpage très élevée (1 MHz) présente aussi de sérieux inconvénients : non seulement le tracé des pistes du circuit imprimé devient extrêmement critique (inductances parasites), mais en plus il n'est pas facile de trouver des matériaux magnétiques de prix raisonnable

présentant de faibles pertes à ces fréquences.

Le HIP5061 a été conçu pour pallier ces inconvénients tout en conservant un bon niveau de performances. Réalisé avec la même technologie que ses prédécesseurs, il est proposé dans un boîtier 7 broches de type "staggered gullwing" dérivé du TO220 et fonctionne avec une fréquence de découpage fixe de 250 kHz qui réalise un bon compromis entre la capacité d'intégration et la facilité de réalisation. Il peut donc apporter une solution élégante à la réalisation d'alimentations à découpage capables de fournir une puissance de l'ordre de 50 Watts.

PRINCIPES DE BASE

Le concept d'alimentation distribuée

La **figure 1**, qui illustre l'application de ce principe au cas particulier d'un ordinateur personnel, permet d'en comprendre l'idée de base. La tension du secteur, après redressement et filtrage, est convertie pour être ramenée à une valeur intermédiaire (36 V dans notre exemple). A ce niveau, on utilise de préférence un montage comportant un couplage capacitif entre l'entrée et la sortie (comme le "SEPIC" présenté un peu plus loin dans cet article). De cette façon, en cas de défaillance de l'élément de commutation ou de sa logique de contrôle, il n'existe pas de liaison directe entre le secteur et les sous-systèmes, ce qui limite les risques de destruction.


La tension continue intermédiaire est ensuite distribuée à chaque sous-ensemble du système qui la reconvertisse localement aux valeurs directement utilisables par lui-même (classiquement +5 V, +12 V et -12 V). C'est à ce niveau que le HIP5061 peut être utilisé pour assurer la régulation précise des tensions de sortie et la gestion des anomalies (court-circuit ou surchauffe par exemple).

L'avantage majeur présenté par ce concept réside dans le fait qu'en cas d'incident ou de défaillance apparaissant au niveau


d'un sous-système, le traitement de l'anomalie est effectué localement, ce qui préserve le reste du système.

Montages de base des régulateurs à découpage

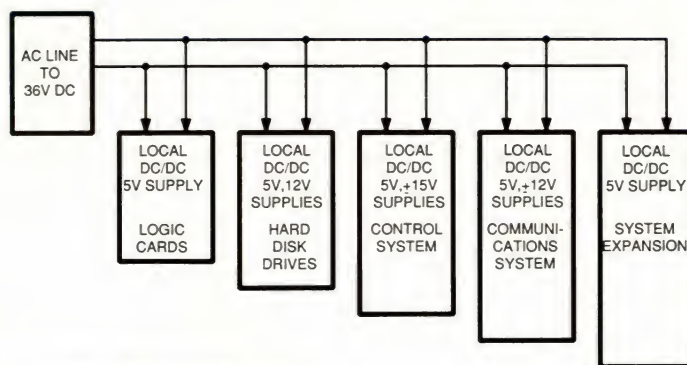Le HIP5061 est destiné à la réalisation de régulateurs PWM (Pulse Width Modulation) à fréquence de découpage constante et à rapport cyclique variable. Il est utilisable indifféremment dans les circuits "Boost", "Buck", "Buck Boost", "Cuk", "Forward", "Flyback", "SEPIC" et "quadratiques". On est en



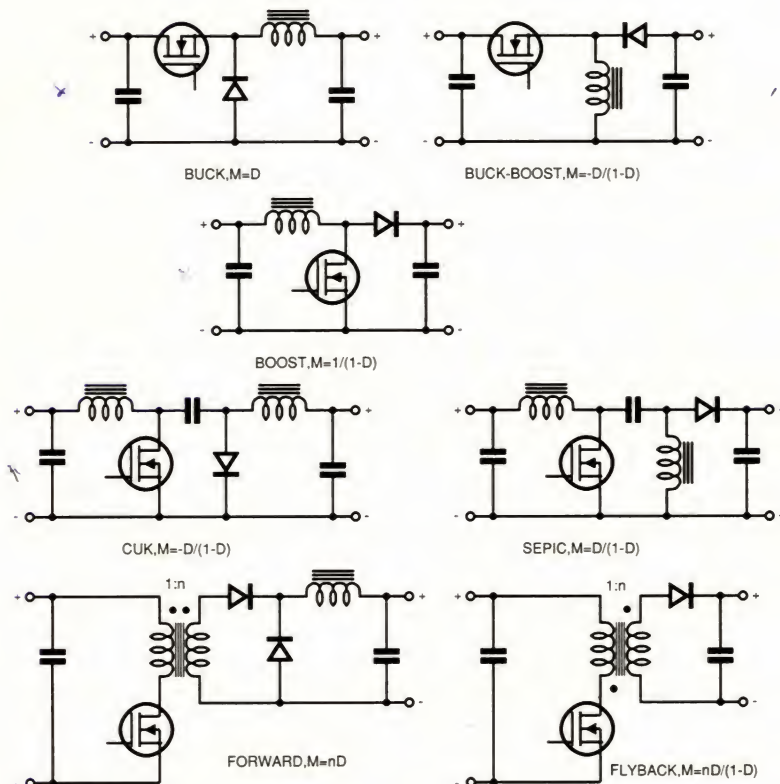■ Figure 1 : Exemple d'alimentation distribuée.



■ Figure 2 : Montages de base utilisés dans les régulateurs PWM.

droit de s'interroger sur la raison profonde d'une telle variété de solutions. La réponse réside en partie dans la définition du régulateur PWM idéal qui doit :

- être simple à réaliser (comporter un minimum de composants)
 - maintenir une tension de sortie parfaitement stable en dépit des variations brutales du courant de sortie, tout en admettant une large plage de variation de la tension d'entrée
 - réaliser un couplage capacitif entre l'entrée et la sortie pour prévenir les dégâts que pourrait entraîner une défaillance de l'élément de commutation ou de sa commande
 - avoir un rendement optimum (sachant qu'aucun composant n'est parfait)
 - être peu encombrant.
- De plus, selon les cas, certains besoins particuliers peuvent apparaître :
- inversion de polarité
 - isolement galvanique entre entrée et sortie

- rapport tension de sortie/tension d'entrée très élevé ou très réduit. On comprend donc aisément qu'il ne soit pas possible dans la pratique de trouver une solution universelle.

La **figure 2** donne un aperçu des principales topologies utilisées.

Sous chacun des circuits de base présentés figure la loi de variation du rapport tension de sortie / tension d'entrée M en fonction du rapport cyclique D . La topologie "Buck", très simple dans sa construction, permet d'obtenir en sortie une tension comprise entre 0 V et la tension d'entrée. Sa plage de contrôle est donc relativement restreinte.

Le "Buck-Boost" permet d'obtenir une tension de sortie inversée par rapport à la tension d'entrée, inférieure ou supérieure en valeur absolue. Dans la pratique, il pourra être avantageusement remplacé par le "Cuk" qui présente un couplage capacitif entre l'entrée et la sortie, au prix d'un accroissement sensible de la complexité.

Le "SEPIC" (Single-Ended Primary Inductance Converter) présente les mêmes caractéristiques que le "Cuk", sans inversion de polarité.

Le "Boost", dont la simplicité est comparable à celle du "Buck", ne permet que l'augmentation de la tension.

Pour obtenir une isolation galvanique entre entrée et sortie, il est nécessaire d'employer des topologies comportant des bobinages couplés telles que le "Forward" ou le "Flyback".

En outre, cette technique autorise l'obtention de rapports tension d'entrée/tension de sorties soit très élevés, soit très petits, tout en conservant des rapports cycliques raisonnables grâce au rapport n entre primaire et secondaire.


D'autres montages plus sophistiqués ont été développés pour répondre à des besoins précis. Les topologies "quadratiques", visibles à la **figure 3**, sont utilisées lorsque l'on désire obtenir une excellente régulation sur une très large plage de variation des tensions. Ces montages sont appelés ainsi parce qu'ils intègrent des termes du second degré dans la loi de dépendance du rapport des tensions en fonction du rapport cyclique, ce qui permet de limiter le rapport cyclique entre 0,1 et 0,9 pour une même plage de variation des tensions.

Par ailleurs, lorsqu'on travaille avec des fréquences de découpage élevées, les réactances parasites (inductance du câblage, imperfection des composants...) deviennent gênantes. Des surtensions apparaissent lors des transitoires qui soumettent les diodes et les transistors à rude épreuve, tandis que les pertes de commutation deviennent inacceptables. Pour pallier ces effets indésirables, d'autres montages tels que le ZVS-QRC (Zero Voltage Switching - Quasi Resonant Converter) ont été imaginés. Ces solutions sont inspirées du principe des convertisseurs en mode résonant. Ces topologies, dont le principal avantage réside dans le fait que la tension aux bornes de l'interrupteur s'annule au moment des commutations, sortent du cadre normal de l'utilisation du HIP5061 et nous nous abstenons de les étudier en détail. Les lecteurs intéressés par le sujet pourront se reporter à la note d'application AN9208 "High Frequency Power Converters", disponible auprès de HARRIS Semiconductor.


EXAMEN DÉTAILLÉ DU HIP5061

Technologie employée

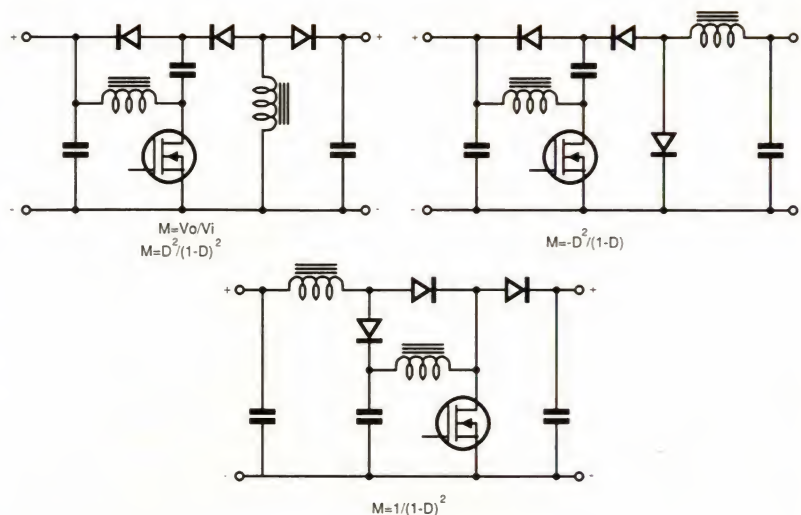Les performances des circuits de la série HIP506X, tant en ce qui concerne la vitesse que le niveau de puissance commutée, ont pu être obtenues grâce aux possibilités de la technologie PASIC qui permet d'intégrer sur la même puce une logique de type CMOS, des fonctions analogiques réalisées à partir d'éléments bipolaires, ainsi qu'un transistor DMOS de type N



■ Figure 3 : Topologies quadratiques.

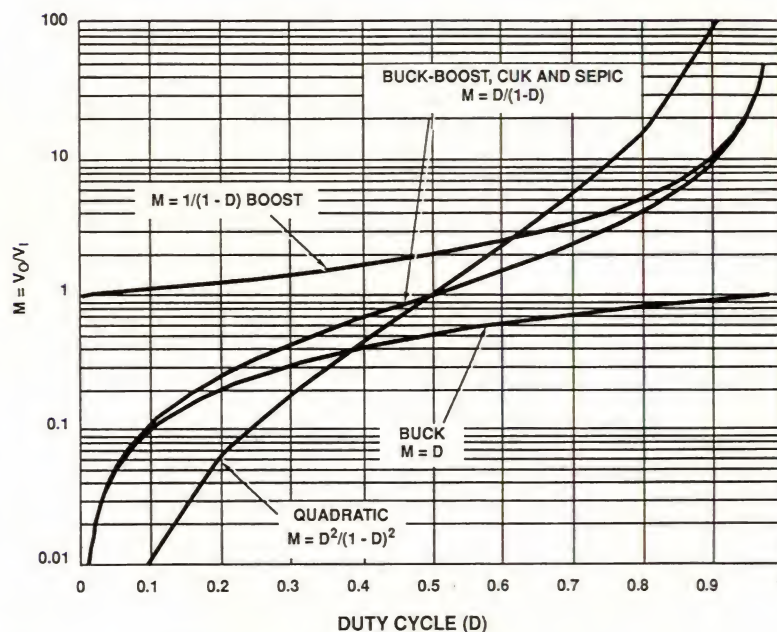

■ Figure 4 : Loi de dépendance du rapport tension de sortie/tension d'entrée en fonction du rapport cyclique.

pour la commutation de puissance. En effet, avec cette technologie il est possible de réaliser aussi bien des transistors MOS de type N ou P, des transistors bipolaires NPN ou PNP latéral que des MOS de puissance de type N, capable de commuter jusqu'à 20 A pour une tension d'avalanche de 60 V, le restant du circuit devant être alimenté entre 5 et 15 V.

Synoptique du circuit

La décomposition des fonctions internes du HIP5061 est visible à la **figure 5**. De façon globale, ce circuit intégré comporte une horloge, une logique de contrôle, un transistor DMOS précédé d'un amplificateur de courant destiné à sa commande, ainsi qu'une boucle de

contre-réaction assortie de circuits de limitation du courant de sortie et de protection contre l'élévation excessive de la température ou contre l'insuffisance de la tension d'alimentation.

En cas d'anomalie (échauffement, court-circuit en sortie, tension d'entrée insuffisante...), la commande du DMOS est inhibée jusqu'au retour complet à des conditions normales.

La broche Vdd, qui sert à l'alimentation des fonctions internes, peut être soumise directement au potentiel d'entrée s'il est compris entre 10,8 V (tension minimale de fonctionnement garantie) et 13,3 V. Au delà, il est nécessaire d'insérer une résistance en série : la chute de tension qui en résulte permet alors au régulateur shunt intégré de limiter la tension sur cette broche.

Boîtier

Comme il a été précisé plus haut, le HIP5061 est encapsulé dans un boîtier 7 broches qui comporte en outre une semelle métallique facilitant l'évacuation des calories vers le radiateur. De plus, cette semelle métallique est connectée en interne à la source du DMOS et doit être utilisée impérativement pour le retour de courant à la masse. Toutes les connexions de masse, qu'il s'agisse des condensateurs de découplage ou du pale négatif de la tension d'entrée doivent être centralisées sur ce point.

APPLICATIONS

Convertisseur "Boost"

C'est un montage éleveur de tension pour lequel le HIP5061 est idéal. Le schéma du circuit d'application est visible à la figure 6. La self L4 et le condensateur C11 ne participent pas directement au processus de conversion d'énergie : ils assurent simplement le filtrage de la tension de sortie. Pour ce montage, comme pour le suivant, on a la relation :

$$V_{\text{sortie}} = 5,1 \text{ V} \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

Convertisseur "SEPIC"

Ce montage, dérivé du précédent, permet de faire varier la tension de sortie sur une plage extrêmement large (voir figure 7). Suivant la valeur du rapport $R_2 / (R_1 + R_2)$, il peut être utilisé en éleveur ou en réducteur de tension (sous réserve que la tension de sortie soit d'au moins 5,1 V).

Convertisseur "Forward"

Le montage "Forward" visible à la figure 8 présente l'avantage d'une isolation galvanique entre l'entrée et la sortie et autorise des rapports tensions de sortie / tension d'entrée élevés. La principale difficulté de réalisation est liée à la nécessité de réaliser une contre-réaction à partir de la tension de sortie tout en conservant l'isolation galvanique. Ceci peut être obtenu à l'aide d'un optocoupleur. Malheureusement, le coefficient de transfert d'un optocoupleur est sensible aux variations de température. Il peut varier du simple au double entre 0°C et 100°C de température ambiante. Pour obtenir une tension de sortie stable, on choisira de préférence un photodarlington dont le comportement en température est meilleur, tel que le H11B1 dont le coefficient de transfert atteint son maximum à 65°C tout en variant de façon acceptable en fonction de la température.

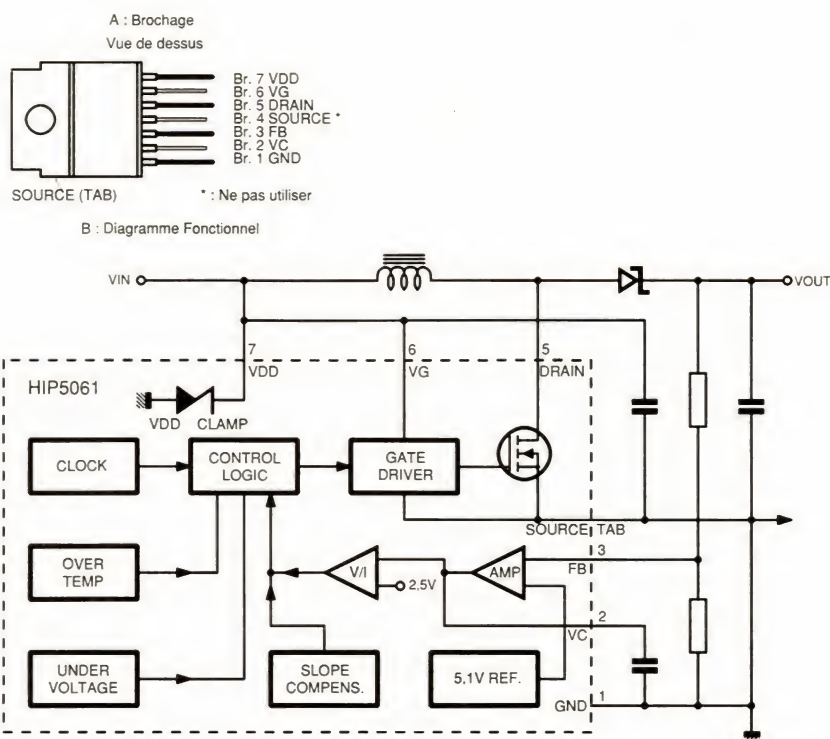


Figure 5 : Synoptique du HIP5061.

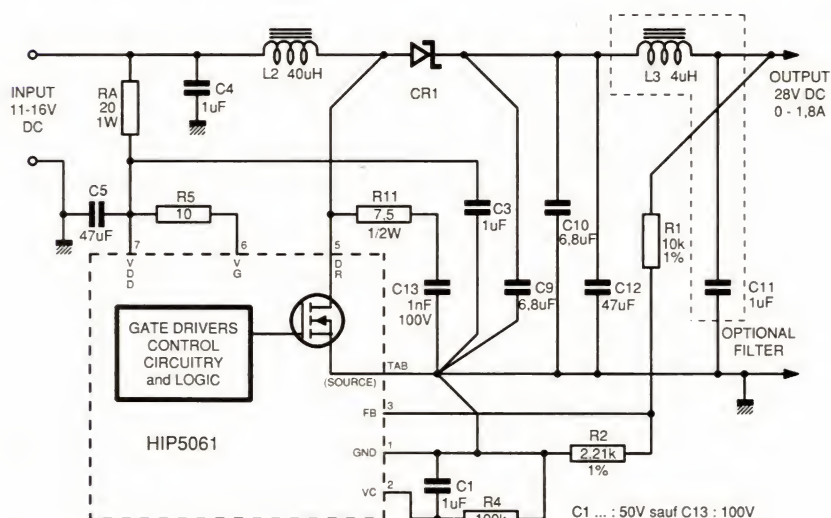


Figure 6 : Convertisseur BOOST.

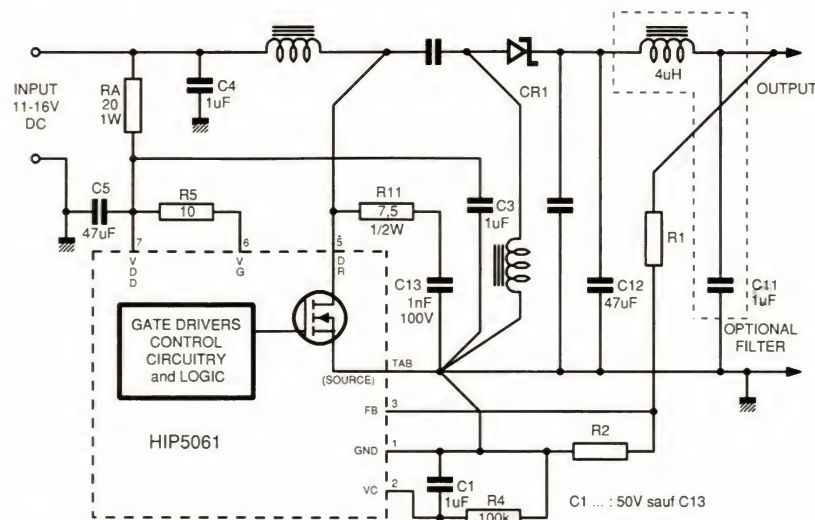


Figure 7 : Convertisseur SEPIC.


LA CARTE RMS 10 PC - I2C DE SOCAVEL

Les nombreux articles que nous avons déjà consacrés au bus I2C depuis plusieurs années vous ont certainement convaincu de l'intérêt et de la souplesse d'emploi de ce bus dans une multitude de domaines allant de la haute-fidélité à la gestion d'automates industriels.

Si la réalisation et la mise en œuvre

de circuits d'interface reste une opération relativement simple, la mise au point d'un contrôleur de bus et plus encore l'interfaçage d'un bus I2C avec un micro-ordinateur compatible PC est tout de même nettement plus délicate et requiert quelques compétences en programmation.

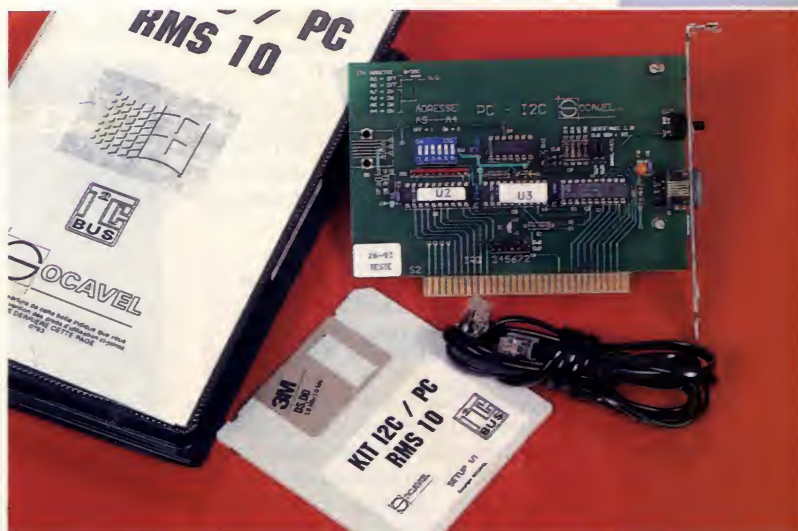La société Socavel a donc souhaité répondre à l'attente des utilisateurs potentiels du bus I2C en proposant une carte d'interface à enficher dans tout compatible PC ; carte qui bien sûr est livrée avec tous les programmes ou «drivers» nécessaires à sa mise en œuvre.



Présentation

Présentée dans un boîtier analogue à ceux des cassettes vidéo enregistrées, la carte RMS 10 est un modèle semi-court à bus 8 bits. Elle peut donc être installée dans tout micro-ordinateur compatible PC AT sans restriction. Elle est accompagnée d'une disquette supportant les différents drivers nécessaires pour sa mise en œuvre à partir de vos propres programmes ainsi que d'un logiciel de test, fonctionnant sous Windows, et sur lequel nous reviendrons dans un instant.

La languette métallique arrière de la carte supporte un poussoir de reset ainsi que le connecteur I2C de type «modular jack» à 4 conducteurs. Il véhicule en effet, outre les deux lignes SDA et SCL, l'alimentation 5 volts à destination des abonnés du bus. Cette alimentation est évidemment prélevée sur le bus du PC et est protégée sur la carte par une résistance de 1 Ω faisant office de fusible en cas de problème. Le courant ainsi utilisable est de 500 mA.

Divers straps permettent de sélectionner certains paramètres relatifs au PC

ou au bus I2C avec :

- L'adresse d'implantation de la carte sur le bus du PC qui peut être choisie de 000 à 3FF (en théorie puisque l'espace adressable disponible réel est beaucoup plus restreint).
- L'utilisation ou non des interruptions et donc la connexion de la sortie d'interruption de la carte à une des lignes IRQ du PC.
- Le fait de refermer ou non le bus I2C sur des résistances de rappel de 2,2 k Ω .

Une courte notice en français accompagne la carte afin de faciliter sa confi-

guration, sa mise en place, l'installation et l'utilisation du logiciel.

Mise en œuvre

Sauf cas particulier, les positions des straps proposées par défaut conviennent hormis éventuellement l'adresse de base de la carte qu'il peut être nécessaire de retoucher en fonction des équipements installés dans le PC.

L'installation du logiciel ne présente pas plus de difficulté en faisant appel à la procédure de «setup» standard sous Windows qui ne prend que quelques minutes.

Une fois ces opérations terminées, votre RMS 10 est opérationnelle et vous permet alors d'accéder à deux modes de travail distincts selon que vous souhaitez exploiter un bus I2C à partir d'un logiciel de votre cru ou selon que vous souhaitez évaluer des modules I2C de votre conception. Ces deux modes n'étant pas mutuellement exclusifs d'ailleurs.

APPLICATIONS I2C SOUS WINDOWS

Il s'agit là d'une des possibilités les plus puissantes de la RMS 10 puisqu'elle vous permet, avec un minimum de programmations au demeurant très simples, d'accéder au bus I2C en émission ou réception et de disposer ensuite des informations qui y ont été véhiculées pour exploitation par n'importe quel logiciel sous Windows.

Vous pouvez ainsi par exemple constituer une chaîne d'acquisition de mesures dont les résultats seront envoyés, sans manipulation de votre part, à un tableur pour produire un graphe de leur évolution au cours du temps. Ce n'est là bien sûr qu'une idée parmi d'autres.

Pour ce faire, la carte RMS 10 utilise les DLL ou bibliothèques de liens dynamiques propres à Windows ; DLL que savent exploiter également un certain nombre de langages de programmation tel le VISUAL BASIC, le VISUAL C ou bien encore le Turbo PASCAL pour Windows.

La DLL de la carte I2C comporte cinq fonctions principales aptes à permettre toutes les opérations souhaitables sur le bus I2C avec :

- La remise à zéro de la carte,
- L'initialisation de la carte,
- La transmission en mode maître d'une chaîne de caractères sur le bus I2C,
- La réception en mode maître d'une chaîne de caractères sur le bus I2C,
- La transmission d'un pointeur et la réception en maître d'une chaîne de caractères sur le bus I2C.

L'utilisation des fonctions de cette DLL est particulièrement simple. Il suffit en effet que la DLL se trouve dans le chemin d'accès SYSTEM de Windows. Ensuite, pour utiliser par exemple la fonction réception sur le bus I2C en VISUAL BASIC, il suffit de faire :

Declare Function i2crx%Lib "I2C.dll"

```
a% = i2crx(&H300,&HEE,12,0,1, reçu)
If a%= 1 Then
Panel3D1.Caption = "Pas de Composant"
Elseif a% = 2 Then
Panel3D1.Caption = "Bus Occupé"
Elseif a% = 3 Then
Panel3D1.Caption = "Time Out"
Else
Panel3D1.Caption = "Bien reçu"
reçu = Mid$(reçu,2,Asc(Left$(reçu,1)))
```

Figure 1 : exemple de programmation d'une réception sur bus I2C.

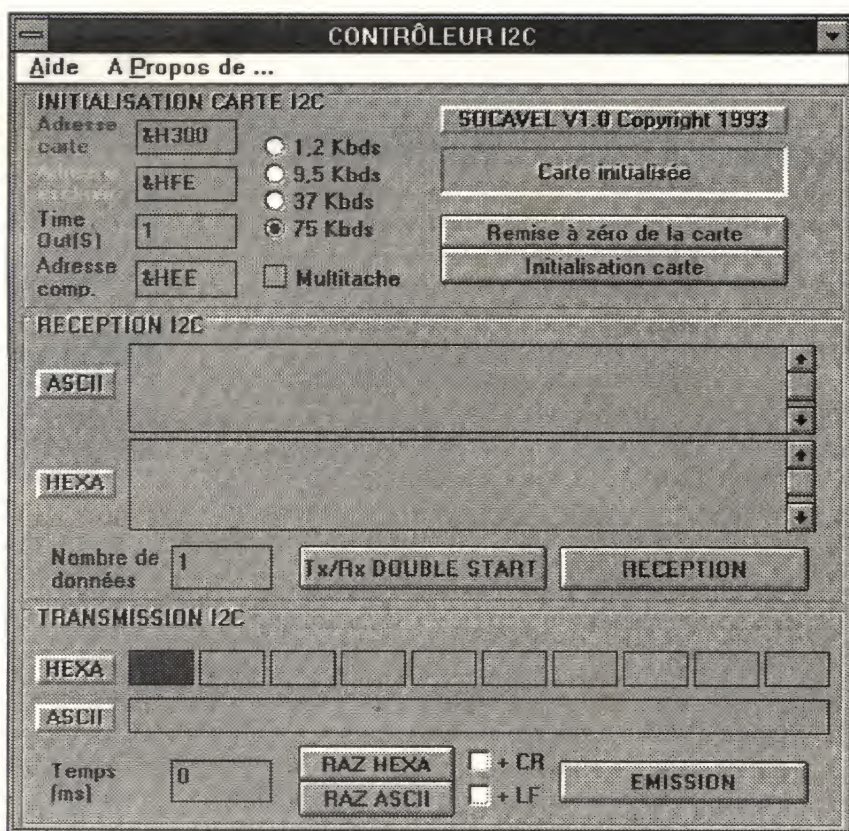


Figure 2 : recopie d'écran du logiciel en mode évaluation du bus I2C.

(ByVal Carte As Integer, ByVal Comp As Integer, ByVal Num As Integer, ByVal MT As Integer, ByVal Retour As String) pour déclarer la fonction et ses différents paramètres qui sont très logiques puisque :

- Carte est l'adresse de la carte dans le PC,
- Comp est l'adresse du composant adressé sur le bus I2C,
- Num indique le nombre de données à lire à partir de ce composant,
- MT est un paramètre qui vaut 1 ou 0 et permet un fonctionnement en mode multitâche ou ré-entrant.
- Tout est un entier exprimé en secondes qui permet de fixer la durée du «time out» pour le cas où un blocage serait rencontré sur le bus I2C,
- Retour est la chaîne de caractères qui contient les données reçues du composant ainsi adressé. En outre, le premier caractère de cette chaîne donne sa longueur.



Le logiciel fourni avec la carte.

En retour, la DLL fournit un paramètre numérique qui permet de savoir comment s'est déroulé le transfert grâce à quatre valeurs aux significations bien précises : composant absent ou qui ne répond pas, bus occupé, time out dépassé, transaction correcte.

L'exploitation dans un programme est alors très facile comme le montre l'exemple de la **figure 1** qui lit 12 valeurs à partir du composant d'adresse EE sur le bus I2C avec une carte RMS 10 placée en 300 dans le PC. La valeur du time out est d'une seconde et la lecture se fait en mode réentrant.

Remarquez l'exploitation des codes renvoyés par la DLL pour générer un message approprié et l'extraction du nombre de caractères de la chaîne «reçu» pour ne laisser subsister que les caractères «utiles».

L'exploitation des autres fonctions ne présente pas plus de difficulté et ce d'autant que des exemples simples sont fournis dans la notice qui accompagne la carte.

ÉVALUATION DU BUS I2C SOUS WINDOWS

Il s'agit là de la deuxième possibilité offerte par le logiciel fourni avec la RMS 10. Il est écrit en VISUAL BASIC et exploite les fonctions de la DLL pour vous permettre de commander directement le bus I2C à partir d'une fenêtre appropriée sous Windows.

Comme le montre la recopie d'écran

de la **figure 2**, cette fenêtre est divisée en trois parties distinctes. La première correspond au paramétrage de l'ensemble avec la définition des diverses adresses et de la vitesse de transfert sur le bus. Elle comporte également deux boutons permettant la remise à zéro et l'initialisation de la carte.

Une deuxième partie est consacrée à la réception de données qui sont affichées sous forme ASCII et hexadécimale dans deux fenêtres distinctes.

Une troisième partie enfin vous permet de définir, toujours sous forme ASCII ou hexadécimale, les données que vous désirez émettre.

Ce logiciel permet donc avec la plus grande facilité de tester une liaison I2C, un circuit ou une carte d'interface.

Technologie

La carte proprement dite fait appel à des solutions traditionnelles. Le circuit contrôleur I2C est un classique PCD 8584 particulièrement facile à interfacer à un bus de type 8080 tel celui des compatibles PC. Le peu de logique nécessaire pour ce faire est quant à lui réalisé au moyen de PAL selon une pratique courante.

Cette simplicité matérielle ne doit cependant pas vous abuser, l'essentiel du travail de développement d'un tel produit se situe en effet au niveau logiciel afin de vous permettre d'exploiter avec un maximum de confort les possibilités du PCD 8584. Nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que Socavel y est bien parvenu.

Conclusion

La RMS 10 comble un vide dans le monde du bus I2C en permettant à tout possesseur de micro-ordinateur compatible PC d'évaluer les possibilités de ce bus ou des composants compatibles d'une part, mais aussi et surtout en permettant, avec une programmation fort simple, d'interfacer le bus I2C avec le logiciel de votre choix.

Le logiciel de la RMS 10 testée par nos soins était la version Windows, seule disponible au moment où ces lignes ont été écrites, mais son fabricant nous a annoncé la commercialisation dès le mois d'août des versions DOS et OS 2 avec des possibilités similaires.

C. BROUSSAS

Note : la carte RMS 10 est commercialisée par **Selectronic**.

Quoi de neuf dans l'univers industriel ?



Le nouveau GUIDE PRIMELEC est arrivé...
"L'INDISPENSABLE OUTIL"
pour le laboratoire électronique.



DEPARTEMENT

Primelec

Catalogue sur demande à :

112, bd de Verdun - B.P. 306 - 92402 - COURBEVOIE Cedex
 Tél. : (1) 47 88 36 73 - Télex : 615 556 F - Fax : (1) 43 33 76 51

MONTREUX : SYMPOSIUM 1993 TV ET TVHD



Le Symposium International TV de

Montreux est, en quelque sorte,

l'équivalent européen du NAB,

tout au moins en ce qui concerne

l'image et avec la restriction que cette

manifestation est biennale alors que

son homologue US se déroule chaque

année *. Et conformément à la tradition, respectée depuis des lustres

par le Symposium TV, pendant toute sa durée - du 10 au 15 juin -

la pluie n'a pas manqué d'être fidèle au rendez-vous. Au cours de cette 18^e édition,

il fut grandement question de la TVHD européenne, faut-il s'en étonner ?

** Il existe en Europe une manifestation du même type que le Symposium TV de Montreux : il s'agit de l'IBC d'Amsterdam qui a lieu les années paires ; toutefois, à partir de l'an prochain, l'IBC se déroulera chaque année, ce qui mettra fin à l'alternance avec le Symposium TV. Ajoutons que, depuis 1992, Montreux organise le NAB Radio qui, lui, respecte l'alternance avec le Symposium TV, tout en le complétant.*

*** L'Office, créé par la loi du 8 juillet 1983, constitue une délégation commune aux deux assemblées et se compose de huit députés et de huit sénateurs désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Il a pour mission d'informer le Parlement des conséquences de ses choix à caractères scientifiques et technologiques et d'éclairer ainsi ses décisions.*

Il est assisté, pour ses travaux, d'un Conseil composé de quinze personnalités choisies en fonction de leurs compétences de manière à refléter la diversité des disciplines scientifiques et technologiques. Le (ou les) rapporteurs peut également demander à des experts ou à des bureaux d'études indépendants des investigations et de lui préparer des notes sur des points particuliers de l'étude ; ce qui a été le cas pour l'étude menée à partir de 1988 pour la TVHD et qui a donné lieu à deux volumineux rapports (Juin 1989 et décembre 1992).

**** Michel Pelchat - ATF Assemblée nationale, 126, rue de l'Université 75007 Paris. Tél. : (1) 40.63.73.29. Fax. : (1) 40.63.79.63.*

Nous commencerons ce compte-rendu par quelques rappels liminaires. Tout d'abord - et nous l'avons brièvement évoqué dans le numéro 548 d'ERP - les trois compétiteurs en présence pour proposer un système de TVHD numérique pour les U.S.A. se sont, en définitive, ralliés à la suggestion de l'Advisory Committee (comité compétent de la Federal Communications Commission, chargée d'évaluer les différents systèmes en lice et de retenir le plus performant) : unir leurs efforts et leurs savoir-faire pour élaborer, ensemble, un seul et unique système de TVHD numérique. Ainsi donc, le MIT, General Instrument, Zenith, AT & T, Philips, Thomson Consumer Electronics, David Sarnoff Research Center, NBC et Compression Labs se trouvent désormais réunis sous la bannière d'un «Grand Alliance» - nom donné à cette association aux U.S.A. - qui constitue, en quelque sorte, un Eureka d'outre-Atlantique pour la TVHD...

A propos de notre Eureka TVHD, à nous, Européens, on se souviendra que

depuis plus d'un an, la Grande-Bretagne bloquait, par son seul veto au sein de l'Europe des Douze, le financement d'un programme de développement de la TVHD. Motif invoqué : aux U.S.A., la TVHD sera numérique alors pourquoi l'Europe persiste-t-elle à suivre la voie du HD-MAC ? Depuis, les choses se sont arrangées et, le 16 juin, les ministres des Télécommunications des États membres réunis à Luxembourg ont accordé, sur quatre ans, un crédit de 228 millions d'écus (soit 1,5 milliard de francs) ; ce qui est moins que ce qui avait été envisagé l'an dernier : 850 millions d'écus puis, suite au refus des Britanniques, 500 millions d'écus eux aussi récusés par les mêmes. Le tout récent accord se caractérise, en outre, par le fait qu'il base le plan d'action qui en découle uniquement sur la promotion du format 16/9 sans qu'il soit encore fait référence et au D2 MAC et au HD-MAC. Ceci à condition que les industriels fassent un effort financier identique à celui de la C.E.E...

Est-ce à dire que la TVHD européenne va prendre une autre orientation et prendre la voie du numérique ? C'est ce que souhaiteraient, comme il a été dit plus haut, les Britanniques, ainsi que quelques hommes du monde politique, en particulier pour la France, Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Postes et Télécommunications et Michel Pelchat, député à l'Assemblée nationale et qui fut l'un des rapporteurs de l'étude sur la TVHD menée dans le cadre des activités de l'«Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques»**. Michel Pelchat, présent à Montreux et participant actif à l'un des cycles de conférences-débats – celui consacré aux stratégies et aux aspects économiques de la TVHD en Europe, en Asie et en Amérique du Nord –, a fait connaître son point de vue non seulement au cours de ce dernier, mais également au cours d'une conférence de presse : partenariat avec les U.S.A., autrement dit, élargissement de la «Grand Alliance» à l'Europe pour mettre sur orbite un système de TVHD numérique qui deviendrait une norme mondiale de fait ; «Les Japonais seraient alors obligés de s'y rallier et de payer des royalties... Le numérique, avec compression du débit de l'information va permettre de multiplier les canaux tout en abaissant de façon spectaculaire les coûts de diffusion... L'avenir sera alors aux chaînes thématiques dont l'avènement s'avère inéluctable, ce qui sera à l'origine de la multiplication des récepteurs TV dans les foyers... Les filiales US de Philips et Thomson sont déjà engagées dans la voie du numérique, ce qui devrait faciliter une politique commune avec les U.S.A....» Président de l'«Association pour la Télévision du Futur»***, qu'il a fondée quelques mois plus tôt pour promouvoir ses idées, Michel Pelchat et l'ATF organiseront à Paris, les 17 et 18 novembre 1993, une conférence internationale sur le thème : «Télévision numérique : technologies et applications connexes».

En ce qui concerne Gérard Longuet, point de vue similaire exprimé quelques jours seulement après Montreux, au lendemain de la réunion de Luxembourg : l'Europe ne peut se permettre le luxe de se battre à la fois contre les U.S.A. et le Japon ; ce serait au-dessus de ses possibilités et cette bataille serait perdue d'avance. En conséquence de quoi, Gérard Longuet choisit un partenariat avec les U.S.A., cette alliance étant réalisée pour faire face au Japon, et donc dirigée contre le pays du Soleil Levant, pour sauvegarder l'Europe.

Opinion plus nuancée à Eureka 95 TVHD avec Piet Bögels – Philips, Président – et Michel Hareng – Thomson, vice-président du consortium européen –. Pour ces deux spécialistes, il convient d'abord de combattre une idée reçue tenace à propos du HD-MAC quand on lui oppose le TVHD numérique : le premier ne serait pas numérique... Or, il l'est à plus de 90% ! Les firmes et institutions européennes ont travaillé ensemble pour en faire un excellent système, continuellement

amélioré du point de vue de sa qualité et de ses performances : les studios sont numériques, les récepteurs le sont presque intégralement et Piet Bögels de nous montrer la dernière carte CI du décodeur D2 MAC/HD-MAC, pas plus grande qu'une feuille au format 21 x 27 cm. Et Piet Bögels d'ajouter, preuves à l'appui, que le dernier rapport de l'UER – Union Européenne de Radiotélévision – établi par la Commission ad-hoc à propos du HD-MAC était quasi-élogieux quant aux résultats obtenus. Au passage, nous apprendrons que ce sont les industriels qui avaient fourni le plus gros effort financier s'agissant de la TVHD en Europe (60 % contre 40 % pour les gouvernements). Si Philips et Thomson se sont engagés dans la TVHD numérique aux U.S.A., c'est tout simplement parce que la FCC avait décrété que cette voie était la seule permise, mais cela ne signifie nullement qu'il s'agit de la seule possible et... la meilleure. Enfin, Piet Bögels et Michel Hareng ont l'un et l'autre regretté que l'on écrive autant de contre-vérités dans la presse à propos du HD-MAC, d'autant que ceux qui les écrivent, même invités, ne viennent jamais aux réunions d'informations et conférences de presse qu'organise Eureka 95. Et pour se rendre compte des possibilités actuelles du HD-MAC, restait pour les non-convaincus d'aller voir sur le stand Eureka 95 les images restituées ; toutefois, le fragile équilibre consensuel qu'avaient trouvé les différents pays de la C.E.E. en se ralliant autour du HD-MAC paraît très menacé ; d'autant que la position de la Grande-Bretagne n'a pas mis de l'huile dans les rouages : il est donc à redouter que plusieurs systèmes différents coexistent en Europe – ce qui serait une catastrophe... – ou, à la limite, que le MUSE des Nippons ne tente de se s'y imposer, ce qui ne serait guère mieux.

A propos du PAL Plus, nous avons eu droit à des démonstrations du procédé, mais en dehors du Palais des Congrès de Montreux. Ce système (examiné dans un récent numéro d'Electronique Radio-Plans, cf. n° 544) a pour but de proposer une image au format 16/9 sur des récepteurs TV qui seraient mis sur le marché à partir de 1995. Pourquoi un PAL Plus ? Parce que les radiodiffuseurs par voie hertzienne terrestre voulaient être à même d'offrir une image à ce format pour ne pas être en reste avec le D2-MAC, transmis par satellite et par câble quant à lui (Il ne faut pas perdre de vue que PAL et SECAM subsisteront jusqu'au moins l'an 2007, tout comme le NTSC aux U.S.A.). Ce qui nous amène à remarquer qu'alors qu'aux U.S.A., la TVHD sera retransmise par voie hertzienne terrestre avec une TV numérique à débit d'informations comprimé pour les satellites et le câble, en Europe ce sont ces derniers qui auraient la charge de véhiculer la TVHD...

Ce qui explique aussi que si les Européens se sont intéressés au HD-MAC pour les transmissions par satellites et câble, ils ont aussi, et par ailleurs, travaillé sur les transmissions hertziennes



Michel Pelchat (à gauche), pour TV et la TVHD numériques, et Christian Schwarz-Schilling (ex-Ministre des PTT de RFA) plutôt pour le HD-MAC.



Piet Bögels (Philips), Président d'Eureka 95, ardent défenseur du HD-MAC.



Dans les mains de Piet Bögels, le tout dernier décodeur D2 MAC/HD-MAC.

terrestres et ce, en dehors du PAL-Plus. C'est ainsi que TDF associé au CCETT (Centre Commun d'Études de Télédiffusion et Télécommunications) de Rennes présentait à Montreux leur projet STERNE qui n'est pas, dans le cas présent, une hirondelle de mer mais un «Système de Télévision, en Radiodiffusion Numérique» ; ce projet a pour but, comme son appellation le laisse présager, le développement d'un système de télévision numérique combinant un codage numérique de la source avec une adaptation à la TV du système COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) déjà mis en œuvre pour la DAB (Digital Audio Broadcasting). Suivant le débit de l'information (6,10 ou 25 Mbits/s avec des C/N de respectivement 7, 13 et 23 dB), l'image est plus ou moins définie et peut atteindre une qualité TVHD. Avantage : tous les émetteurs du réseau fonctionnent sur la même fréquence sans qu'il y ait de gêne interférentielle.



Thomson-CSF : Le procédé Diamond en démonstration.



TDF : Démonstration du STERNE.

Autre démonstration, celle du procédé Thomson CSF/LER dit Diamond qui permet la retransmission dans une bande de 8 MHz (un canal VHF ou UHF) de quatre programmes TV avec pour chacun un débit de 8 Mb/s et d'un programme TVHD à 34 Mb/s, le codage faisant appel à un procédé perfectionné de réduction des redondances basé sur l'utilisation de la DCT (Discrete Cosinus Transform) que l'on rencontre de plus en plus souvent sur les systèmes numériques ; Diamond, comme le STERNE, emploie le COFDM.

Enfin, les pays nordiques, sous la bannière des services de recherche de la Télévision Suédoise, présentaient le «Broadcast Multimedia» ; il s'agit d'un système TVHD numérique qui apporte l'interactivité et qui ouvre ainsi la porte à la distribution de programmes et ser-

vices multimédias interactifs ; en outre, il devrait être à même d'améliorer les services des informations et les émissions (le récepteur TV capterait des informations supplémentaires payantes), de compléter d'autres services multimédia distribués sur d'autres supports (CD-ROM, ISDN...) et de permettre une exploitation plus efficace des réseaux en incluant, par exemple, un système multifonctions pour sous-titrage codé (traduction, service multilingue, service aux malentendants...). Comme on le voit, s'agissant de TV et de TVHD numériques terrestres, l'Europe n'est pas en retard sur les autres continents ; néanmoins, une question vient à l'esprit compte tenu de la multiplicité des systèmes : arrivera-t-on à les fondre en un système unique ?

Charles PANNEL



Sur le stand Eureka 95, lecteur de vidéodisque HD-MAC.

LE BANC DE MESURE AUDIO



A1 19 900 F HT

- millivoltmètre • distorsiomètre • psophomètre • générateur • traceur de courbes • Wow & Flutter
- oscilloscope • pilotable par PC • une touche par fonction • mémoires de résultats et de graphes

A2 33 900 F HT

toutes les fonctions du A1, avec en plus:

- mesures simultanées bi-canal stéréo • générateur numérique multifonction • phase mètre • interface PC

Distribué par SCV AUDIO, 186 Allée des Erables, BP 50056, Z.I. Paris Nord II, 95947 Roissy CDG Cedex, Tél. (1) 48 63 22 11, fax (1) 48 63 22 92



NEUTRIK

CONNECTING THE WORLD

PSD3XX : PROGRAMMATION ET APPLICATIONS

Lors des deux précédents Electronique

Radio-Plans, nous vous avons indiqué

comment fonctionnaient les PSD 3XX

et comment il fallait s'y prendre

pour transformer un schéma « classique »

en un schéma utilisant les PSD 3XX.


Notre but aujourd'hui consiste à vous

présenter les outils logiciels et de programmation permettant de

concrétiser votre concept et nous terminerons en vous donnant un

exemple de réalisation à usage général conçu autour du microcontrôleur

80C 552 bien connu.

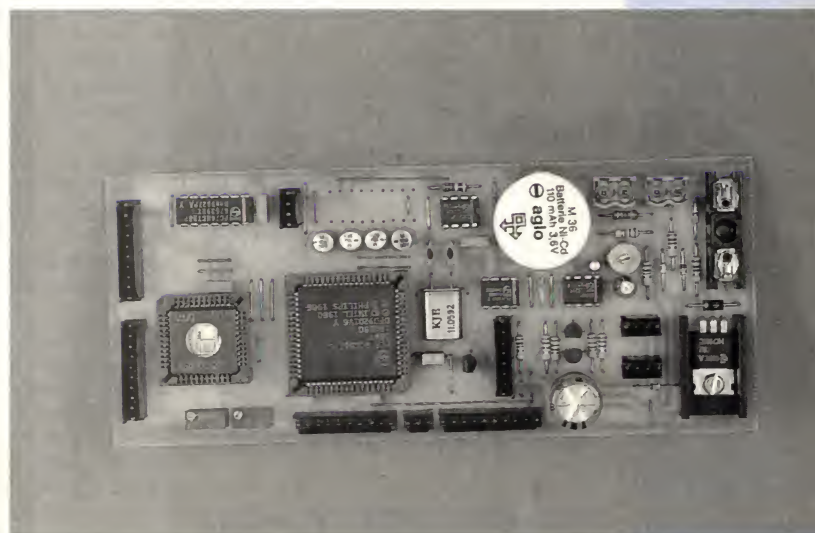

Lors du dernier numéro, nous vous avons demandé de bien vérifier tous les «mappings» mémoire de vos chères réalisations de façon à être prêt dès le début de cet article. En voici les raisons profondes.

Une fois réalisé sur le papier le schéma électrique de votre réalisation, il ne reste plus qu'à le transformer «en hardware».

Or, pour effectuer ce passage, il est nécessaire d'utiliser un outil logiciel gourmand en informations provenant de votre fameux «mapping». Cet outil a pour finalité ultime, après compilation d'une foule de données de sélection d'options et de paramètres, de pouvoir fournir un «code» binaire digérable pour un programmeur ad-hoc permettant la programmation physique du composant choisi.

Ces outils fournis par la société créatrice de ces composants (WSI) ont pour nom MAPLE en ce qui concerne le logiciel et MAPPRO pour le programmeur dédié à ces composants. Il est à noter que ces circuits peuvent aussi se programmer sur les programmeurs

professionnels classiques (DATA I/O, etc.) pourvu que le «release» adéquat existe !

De plus, une version de démonstration et d'évaluation comportant tous les fichiers (à l'exception du compilateur final, permet de se faire la main rapidement).

LE LOGICIEL DE PROGRAMMATION

Entrée en matière

Après avoir lancé le programme vous verrez apparaître un menu d'accueil vous proposant différentes options (**figure 1**).

Au lieu de vous présenter ces options de façon conventionnelle (rébarbative) du style F1 : bla bla bla , F2 : re bla bla, F3, etc... essayons d'être un peu plus intelligent (d'accord ça a des chances d'être difficile mais l'espoir fait vivre) en vous les présentant dans l'ordre

dans lesquels on les utilise généralement.


Premièrement, on vérifie «bêtement» par F4 si le composant que vous désirez utiliser «PSD XYZ» est bien présent dans la «partlist» du logiciel... puis après être revenu au menu principal on passe au «partname» en déclarant l'élé de son cœur, par exemple le PSD 301.

Le fait d'appuyer sur la touche «enter» vous plonge dans l'angoisse du nouveau «menu» («MAIN MENU») dédié au PSD 301 choisi (**figure 2**).

Heureusement la **figure 3** retire beaucoup de sous-entendus en décrivant l'arborescence des différentes options car elle nous renvoie à des choses «hardware» connues. Déjà on se sent mieux.

Pour vous sentir encore plus chez vous, afin de personnaliser votre œuvre, vous avez tout intérêt à passer par la case «départ» dite de «project information» pour pouvoir l'identifier par la suite.

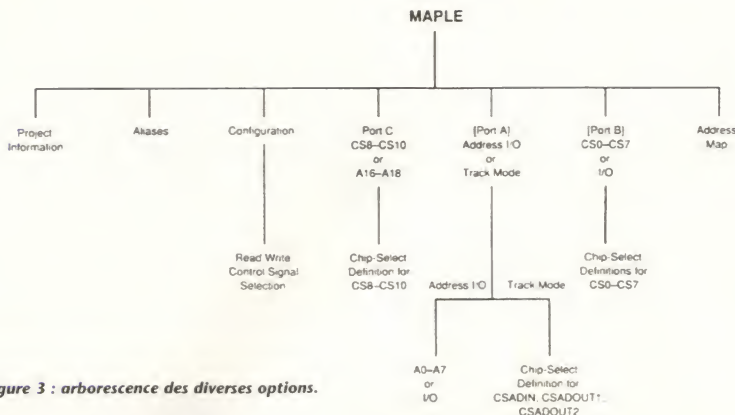Ensuite, pour faciliter la relecture de vos configurations, il est bon de faire



■ Figure 3 : arborescence des diverses options.

but de vous permettre de baptiser de noms qui vous seront plus sympathiques tous les signaux de noms barbares présents jusqu'alors sur les broches (tels que A19-A16 et les CS0-CS7).

Un exemple vous est présenté **figure 4**.

Il est à noter que par la suite lors des configurations des ports A, B, C, etc., vous retrouverez vos noms propres. Tous ces hors-d'œuvres étant effectués, après être remontés au «main menu» on peut maintenant passer au vif du sujet en commençant par le menu de «configuration».

Configuration du type de microcontrôleur

Bien que cela ne soit pas dit explicitement, le menu de configuration permet en fait de sélectionner le type de microcontrôleur et le type d'architecture que vous désirez utiliser.

La **figure 5** donne l'exemple d'une configuration pour un microcontrôleur de la famille 8xC 51 (pour l'application présentée 8xC 552) avec un bus adresses-données multiplexées de 8 bits, reset à l'état haut, ALE, etc.

Deux petites remarques :
Etant donné que les circuits de la famille PSD 3xx peuvent supporter de très nombreux microcontrôleurs de toutes marques et de structures de bus très variées, les menus sont auto-évolutifs selon que vous choisissiez des bus de largeur 8 ou 16 bits et vous proposent des options adaptées notamment en ce qui concerne les possibilités qu'offrent les READ, WRITE et PSEN imbriqués. A vous de choisir vos options mais... c'est vous qui voyez !

Configuration des ports

Le port C

Vous pensiez commencer par le port A, eh bien non ! On vous propose d'abord le port C.

La **figure 6** vous présente ce menu très restreint car il n'y a que trois bits à définir sur ce port et votre choix ne peut s'effectuer que sur un choix limité de signaux (A16-A18 et/ou CS8-CS10), par exemple le PC1 en CS9.

Une fois cela effectué, il est possible de définir à quelle équation logique devra

répondre le Chip Select (CS) en question en passant au menu suivant via F3.

Chaque rangée de paramètres présente correspond à une équation logique écrite sous forme d'un terme «produit».

Un exemple vous est donné figure 7 dans lequel les cases ont été remplies avec des «1», «0» et «x» où :

«1» signifie que le signal considéré sera actif à l'état haut

«0» signifie que le signal considéré sera actif à l'état bas

«X» ou «vide» signifie inopérant.

et dans notre exemple :

$$PC1 = CS9 = A19 \cdot A18 \cdot A16 \cdot A15 \cdot A14 \cdot A12 \cdot A11 \cdot E \cdot R/W$$

Le port A

Après retour à la case départ «main menu» vous courez au menu du port A.

Deux options vous sont proposées. La première consiste à configurer les «entrées/sorties» de ce port et l'autre à le configurer en «suiveur» pour des extensions externes du port. Ce mode de fonctionnement ne faisant pas partie de nos préoccupations actuelles, nous ignorons pour l'instant cette option (nous renvoyons momentanément les lecteurs désirant utiliser ce mode à la spécification du concepteur du logiciel).

Alors en route pour le «address 1/0» menu

La figure 8 vous le présente et il est suffisamment explicite en lui-même pour éviter tout commentaire concernant les sorties CMOS ou Open Drain.

Le port B

Le premier choix est dédié à la configuration hardware du port, figure 9 et le second, après avoir défini un PBx en CSx en appuyant sur F3, figure 10 vous amène à définir à nouveau votre équation logique de la même façon que précédemment.

Le Mapping des adresses

Le menu «address map» du «main menu» va permettre de configurer le (votre) mapping des EPROMs, SRAM et CSIOPORT (voir **figure 11**).

Remplir ce tableau est simple si votre mapping, même compliqué, est clair.

PSD DEMO SOFTWARE VERSION
MAPLE Copyright (C) 1988, WaferScale Integration, Inc. Revision 4.50B

F1	DOS
F2	EXIT
F3	MAPPRO
F4	PARTLIST
F5	LOAD
F6	SAVE
F7	COMPILE
F8	PARTNAME

Partname :
Specify PARTNAME to be configured and press <Enter>.

Cursor - Up:1 Down:1

■ Figure 1

PSD DEMO SOFTWARE VERSION
MAPLE Copyright (C) 1988, WaferScale Integration, Inc. Revision 4.50B

F1	DOS
F2	EXIT
F3	MAPPRO
F4	PARTLIST
F5	LOAD
F6	SAVE
F7	COMPILE
F8	PARTNAME

PARTNAME: PSD301

ALIASES
CONFIGURATION
PORT C
PORT A
PORT B
ADDRESS MAP

If you want to name some signals, press <Enter>.

Cursor - Up:1 Down:1 Left:

■ Figure 2

ALIASES

SIGNAL	ALIAS
/CS8/A16	DEMO
/CS9/A17	POUR
/CS10/A18	ERP
/CS1/A19	SUR

SIGNAL	ALIAS
/CS0	LES
/CS1	PRODUITS
/CS2	PSD
/CS3	
/CS4	
/CS5	
/CS6	
/CS7	

If you want to give any of the above shown Signals an Alias, enter the name against the Signal. To erase an Alias previously entered, press SPACEBAR. Same Alias can't be used for 2 different Signals.

F1 - Return to Main Menu F2 - Temporary Exit to Dos
Cursor - Up:1 Down:1 Left Box: Right Box:- Right - F4 Left - F5

■ Figure 4

CONFIGURATION

Address/Data Mode (Multiplexed: MX, Non-Multiplexed: NM)	MX
Data Bus Width (8 bits for PSD311) (8/16 bits for PSD301)	8
CSI (Power-Down/Chip Enable) or A19	A19
Reset Polarity (Active Low: LO, Active High: HI)	HI
ALE Polarity (Active Low: LO, Active High: HI)	HI
WR and RD (WRD) or R/W and E (RWE)?	WRD
A19-A16 Transparent or Latched by ALE (Trans: T, Latched: L)	T
Using different READ Strokes for SRAM and EPROM ? (Y/N)	N

If Address and Data buses are not multiplexed, press SPACEBAR.

F1-Return to Main Menu F2-Temporary exit to Dos Cursor- Up:1 Down:1

■ Figure 5

Nous ne serons hélas pas à vos côtés, lorsque vous remplirez vos propres cases mais nous pouvons vous donner quelques explications pour sa mise en œuvre.

Bien évidemment, si vous êtes arrivé à ce stade des tableaux de programmation, c'est que votre étude n'attend plus que le composant programmé et que tout le développement de votre «code» a été effectué auparavant -

PORT C

PIN	CS/A1
PC0	A16
PC1	CS9
PC2	A18

Configure all the 3 pins before going to any CS Definition.

If you want to configure PC0 as Chip Select, press SPACEBAR.

F1 - Return to Main Menu
F3 - Goto CS Definition

F2 - Temporary exit to Dos
Cursor - Up: Down: Left: Right:~

Figure 6

PORT C

PIN	CS/A1
PC0	A16
PC1	CS9
PC2	A18

CHIP SELECT DEFINITION POUR											
A19	A18	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	WR
0	1	1	1	1	1	0	0	X	1	0	0

CS definition is the NOT of the product term (row). Enter 1 to select Active High signal, 0 to select Active Low signal, X to mean 'don't care', SPACEBAR to erase. Enter values in columns relevant to your application; other blank columns will be treated as 'don't care's.

F1 - Return to PORT C

Cursor - Left: Right:~

Figure 7

PORT A

Prev Config:-	ADDRESS/IO TRACK MODE
---------------	-----------------------

If you want to configure PORT A pins individually as Address or I/O bits, press <Enter>.

F1 - Return to Main Menu
Cursor - Up: Down:~

F2 - Temporary exit to Dos.

Figure 8

PORT B

PIN	CS/IO	CHOS/OD
PB0	CS0	CHOS
PB1	CS1	CHOS
PB2	CS2	CHOS
PB3	CS3	CHOS
PB4	CS4	CHOS
PB5	CS5	CHOS
PB6	CS6	CHOS
PB7	CS7	CHOS

SIGNAL	ALIAS
/CS0	LES
/CS1	PRODUITS
/CS2	PSD

If you want to configure PB0 as I/O press SPACEBAR.

F1 - Return to Main Menu
F3 - Goto CS Definition

F2 - Temporary exit to Dos
Cursor - Up: Down:~ Left: Right:~

Figure 9

compilation, assemblage et linkage (les deux mamelles de la programmation micro...) et création de fichiers «objet» en Intelhex pour faire joli.

Bref tout cela existe et même, pour être très professionnel, vous vous êtes créé un «directory» spécial du type PSD dans lequel vous avez disposé le programme MAPLE et vos fichiers «objets». En un mot, vous étiez fin prêt

pour la suite des événements. Si cela n'était pas le cas une petite descente sur le DOS via EXIT s'impose d'urgence pour mettre tout cela au propre et personne ne le saura.

Donc, nous pouvons remplir les cases.

Pour les mémoires EPROM

Pour positionner le début de votre code (les ESx) vous pouvez le faire par bloc soit en binaire soit en hexa (mais pas les deux en même temps sur un même bloc) et indiquer pour ce bloc le nom du fichier «objet» que le compilateur du programme MAPLE ira chercher dans le même directory lors de son travail final de «moulinage» pour créer le fichier assimilable et compréhensible par le programmeur du composant.

Dans l'exemple présenté, il y a deux fois le même nom sur deux lignes. Ne vous inquiétez pas, il ne reprendra pas deux fois le début du même code à des adresses différentes, il continuera de vider la suite de votre fichier jusqu'à épuisement.

La remarque du dessus peut vous paraître puérile, mais, sachant que certains types de cette famille peuvent posséder jusqu'à 128 Koctets de code (PSD303 et PSD313), comment la «pagination» du PSD xxx est-elle gérée au-delà des 64 Ko fatidiques des 8xC XXX ? Voici une bonne question !

Dans ces versions, le circuit contient un «Page Register» qui a pour mission d'assurer la fonction de pagination automatiquement lorsque votre code sera pris en compte lors de la compilation finale et ce sans que vous ayez à vous préoccuper de réaliser des acrobaties matérielles et/ou logicielles.

Pour la RAM et la CSIOPORT

Rien de particulier.

Vous voici arrivés au bout de vos peines et aussi avant de tout détruire rien ne vaut une bonne sauvegarde via SAVE qui produit deux fichiers :

un .SAV de sauvegarde

un .SV1 de reporting

Le .SAV sera rechargeable via le LOAD pour continuer, améliorer, modifier le projet et le .SV1 pourra être édité sous DOS via PRINT pour retrouver en clair les «aliases», les «équations logiques»,...

La compilation et programmation du composant

Une passe de compilation, quelques insultes (messages d'erreurs) du fait de recouvrement d'adresses involontaires, quelques corrections et tout sera terminé après passage sur le programmeur du labo. Il ne reste alors qu'à tester la carte. Quelle carte ?

CARTE APPLICATIVE ET D'ÉVALUATION

Pour permettre de prendre rapidement en main ces composants

PORT B

PIN	CS/IO	CHOS/OD
PB0	CS0	CHOS
PB1	CS1	CHOS
PB2	CS2	CHOS
PB3	CS3	CHOS
PB4	CS4	CHOS
PB5	CS5	CHOS
PB6	CS6	CHOS
PB7	CS7	CHOS

CHIP SELECT DEFINITION LES											
A19	A18	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	WR

CS definition is the NOR of the product terms (rows). Enter 1 to select Active High signal, 0 to select Active Low signal, X to mean 'don't care', SPACEBAR to erase. Enter values in columns relevant to your application; other blank columns will be treated as 'don't care's.

F1 - Return to PORT B

Cursor - Up: Down:~ Left: Right:~

Figure 10

ADDRESS MAP

	A19	A18	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	SEGMENT	START	STOP	FILE	FILE NAME
ES0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	FFFF	0	DEM1_ERP.HEX
ES1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1FFF	1000	DEM1_ERP.HEX
ES2																
ES3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3FFF	3000	DEM2_ERP.HEX
ES4																
ES5																
ES6																
ES7																
CS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2FFF		

ALIASES: A19=SR A18=ERP A17=POUR A16=DEND Fill in A19-A11 (Binary) or SEGMENT START (Hex); and FILE(START, STOP) and FILE NAME. Use SPACEBAR to erase any field value.

F1 - Return to Main Menu F2 - Temporary exit to DOS F3 - Goto Help
Cursor - Up: Down:~ Left Col: Right Col:~ Right - F4 - F5

Figure 11

PSD 3xx, Jean-Pierre BILLIARD et moi-même avons décidé de vous offrir une réalisation passe-partout capable d'être utilisée soit directement pour de nombreuses applications standards soit servir de carte d'évaluation de ces produits.


Les schémas électrique et d'implantation de cet ensemble sont donnés figures 12 et 13 et n'appellent pas de commentaires particuliers autres que ceux déjà fournis lors de la description ERP numéro..., car comme vous l'avez certainement remarqué nous nous sommes à nouveau servis du même microcontrôleur (c'est tellement plus simple de travailler bien et une seule fois !!!).

A noter que c'est par pure protection que nous avons laissé un boîtier de portes Nand qui aurait dû (et pu) être englouti par le PSD 3xx.


Bref, cette fois encore nous avons gagné en nombre de composants, en surface de cuivre, en EMC, en temps de développement, en souplesse de conception, en standardisation de nomenclature, en temps passé en inventaire, etc. et donc en coût. (voir photo comparative entre l'ancienne et la nouvelle figure 14 surtout au niveau de l'environnement direct de la CPU).

Par les temps qui courent, ce sont des choses remarquables n'est-ce pas ? Voici terminée la prise de contact avec ces circuits périphériques programmables pour microcontrôleur. A bientôt.

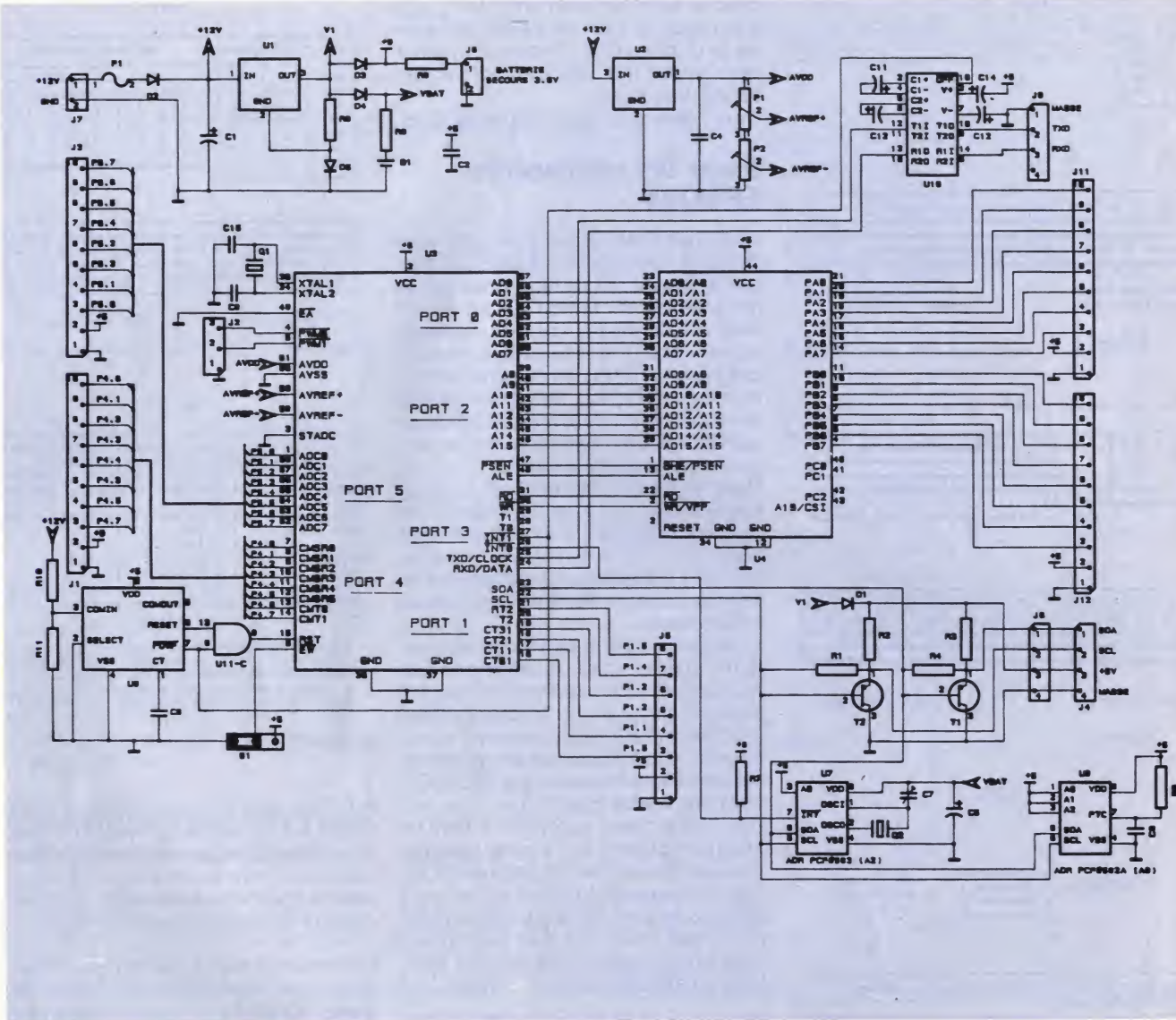Dominique PARET
Avec l'aimable
collaboration de
M. J.-P. BILLARD



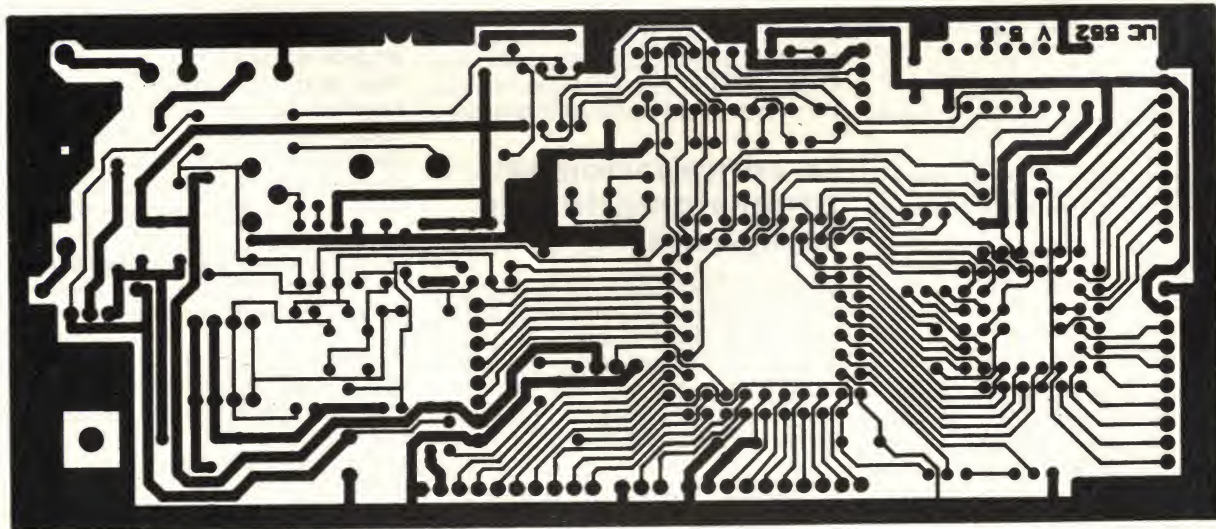■ Figure 12 : le nouveau schéma de la carte 80C552 avec le PSD301.



■ Figure 13 a : le cuivre correspondant.

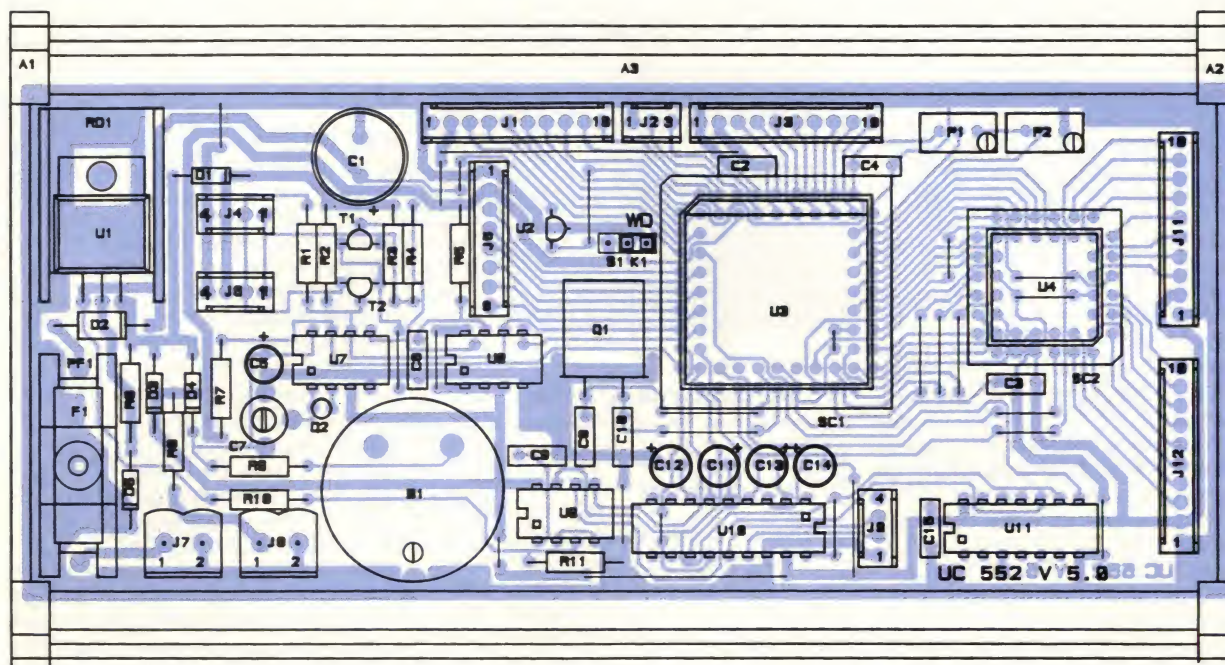


Figure 13 b : l'implantation de la nouvelle carte mettant en œuvre le PSD301.


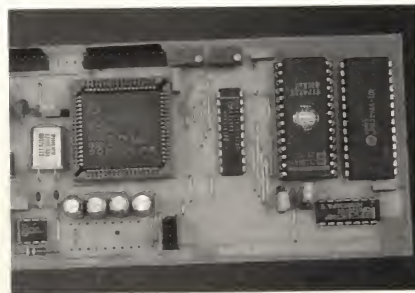
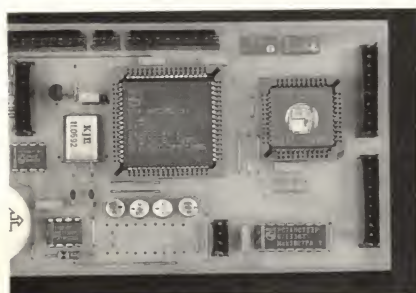


Figure 14 : l'ancienne et la nouvelle versions côte à côte.

SIMULATION ÉLECTRONIQUE MIXTE

IsSpice3 affiche les signaux pendant les calculs !

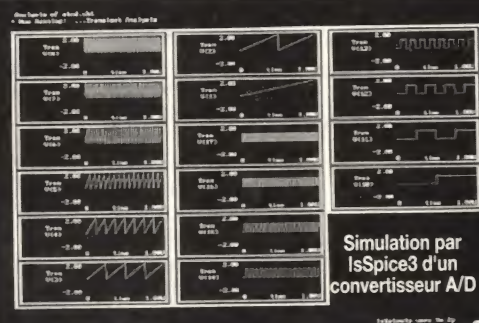- Entrée de schémas
- Simulation SPICE
- Bibliothèques de modèles
- Monte Carlo
- Oscilloscope logiciel
- Prix ABORDABLES



ENVIRONNEMENT INTÉGRÉ - UTILISATION AISÉE

Les progiciels ICAPS pour PC ou MAC permettent de dessiner un circuit mixte analogique/digital et d'évaluer ses performances avant de le construire réellement. Un ensemble ICAP est composé de quatre modules principaux :

- **SPICENET**, outil dédié à la saisie de schémas.
 - **PRESPICE**, qui comprend, entre autres, des bibliothèques de composants très complètes.
 - **ISSPICE**, noyau de calcul SPICE, effectue des analyses AC, DC, transitoire, time, noise, pole-zero,.... La nouvelle version IsSpice3, basée sur le SPICE 3E.2 de Berkeley, permet en plus d'évaluer des expressions booléennes et des multipôles définies par une simple équation.
 - **INTUSCOPE**, oscilloscope logiciel, affiche, manipule et effectue des opérations sur les courbes obtenues aux différents nœuds après simulation.
- Il existe plusieurs versions ICAPS, à partir de 9800 F.H.T.
ICAP est un produit de la société INTUSOFT.

EXCEM

Documentation, disquette de démonstration, Information technique ou commerciale, Services d'ingénierie, Contactez-nous !



Département Produits Informatiques
12, chemin des Hauts de Clairefontaine 78580 MAULE
Tél. : (1) 34 75 13 65
Fax : (1) 34 75 13 66

CAO
sur PC/AT et compatibles

..PRIX...PRIX...PRIX...PRIX.
"Boardmaker 1" 834,74 F ht
"Boardmaker 2" 2990 F ht
"BoardRouter" 2990 F ht
"BoardMaker 2 + BoardRouter"
EN PROMOTION 4950 F HT
(offre limitée)

COMMENT ECONOMISER ? SANS COMPROMIS !

"BOARDMAKER"

logiciels de saisie de schéma et dessin de circuits imprimés sur PC XT/AT



Produit des laboratoires de recherche de Cambridge, la Silicon Valley anglaise, Boardmaker est parfaitement adapté aux applications professionnelles les plus pointues: cartes multicouche, composants CMS, génération de fichiers pour production sur machines à commande numérique. Ecrans CGA, EGA, VGA. avec "ZOOM" à 7 grossissements différents permettant d'afficher toute la carte de 43cmx43cm maxi, ou une zone de sept carreaux de la grille de 2,54mm ! Sorties sur imprimantes matricielles, lasers, tables-travaux, Gerber et NC drill. Deux logiciels pour le prix d'un seul car Boardmaker permet de réaliser le schéma et le dessin de circuit imprimé. Bibliothèques de symboles graphiques extensibles par l'utilisateur. Souris et DD recommandés. 640 K min.

Boardmaker.. une famille évolutive!

Commencez par Boardmaker 1 et évoluez plus tard vers Boardmaker 2 et même BoardRouter...vos fichiers sont transmissibles de l'un à l'autre...pas de travail perdu ! Livrable sur stock.

Boardmaker 1: 990.00 F TTC franco

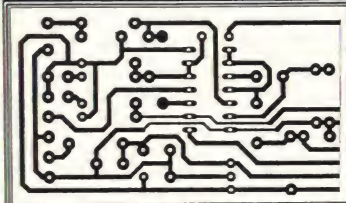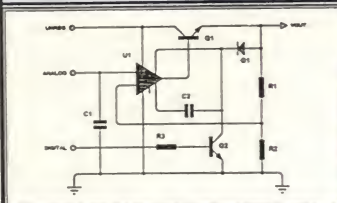NOTE: Boardmaker 1 ne traite pas les netlists mais contient tous les divers professionnels Gerber, drill etc Voir le Compte rendu d'essai Radio-Plans Octobre 1990.



BON DE COMMANDE DE LA DISQUETTE DEMO AVEC MANUEL EN FRANCAIS.

Ci-joint mon chèque de 50 Frs TTC franco (même prix pour BM1, BM2 ou BM2 + BR)

NOM:

ADRESSE:

Format désiré: 3,5"/5,25"

Multipower

22, rue Emile Baudot
91120 PALAISEAU
FRANCE

Tél. : (33) 1.69.30.13.79
Fax : (33) 1.69.20.60.41
Télex : 603 103 F

PREMIER IMPORTATEUR DE BOARDMAKER DEPUIS 1990

UNAOHM

EP 791 MEM

MESUREUR DE CHAMP SATELLITE
AVEC MEMOIRES.

LE PLUS COMPLET. LE PLUS COMPACT

- Bande élargie 950 MHz à 2050 MHz
- Accord manuel ou synthétisé
- 16 mémoires de fréquences
- Précision des mesures ± 2 dB
- Démodulation vidéo et audio
- Moniteur couleur PAL en option
- Etendue de mesure de 20 dB μ V à 110 dB μ V
- Grande autonomie par accumulateur étanche incorporé
- Commande magnétique de polarotor
- Sortie en bande de base pour décodeur décrypteur



TRES SATELLITE

Salon Antennes 93
du 22 au 24 septembre
Allée-D
Stand 22

SYNTHES
INSTRUMENTS



UNAOHM
FRANCE

339 H Route de VALPARC - 74330 POISY - Tél. 50.22.31.42 - Fax 50.22.09.78

SI ON VOUS DISAIT TOUT ? 3615 ERP


ERP met à votre disposition son **carnet d'adresses**, les **sommaires** des numéros précédents ainsi que la rubrique "**info**" sur les nouveaux produits.

ERP vous permet de **télécharger** avec le logiciel TELENEWS certains fichiers sur les deux derniers numéros parus. Pour les numéros précédents : 36-17 ERPTel.

ERP reçoit vos **messages** et répond à vos **questions**. Vos petites annonces, demandes **d'abonnement** et autres seront examinées avec soin.

ÉMETTEUR VIDÉO MINIATURE MULTI-USAGES

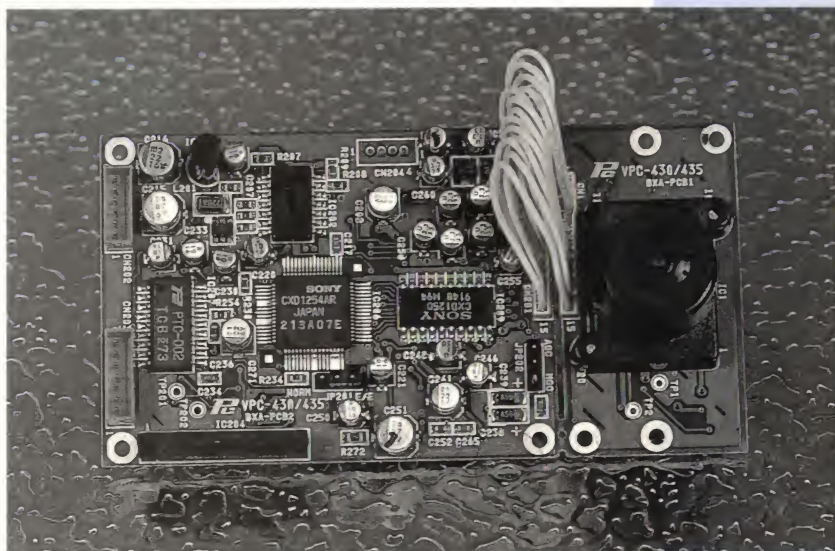Les progrès technologiques aidant, il devient aisé de réaliser des ensembles de transmission vidéo à usage domestique sans que cela présente de grandes difficultés. L'émetteur décrit dans ces lignes sera associé à un récepteur qui fera pour sa part l'objet



d'une étude dans notre prochain numéro. En fait la caméra miniature VPC 435 importée en France par Axess-technology et distribuée — entre autres — par Perlor Radio dans le réseau grand public est l'élément moteur qui a insufflé l'idée d'un transmetteur HF associé.

LE MODULE VPC 435

Ce module, représenté sur la photo de titre, est un prodige de miniaturisation : 85 x 45 x 25 mm, pour une masse de seulement 30 grammes et c'est à lui seul une caméra TV grand angle.

Dans ces conditions, on conçoit facilement que l'on n'ait pas une qualité haute définition ou même broadcast. Néanmoins, alimenté sous 12 V et consommant environ 200 mA, le module délivre un signal noir et blanc TV avec une définition de 380 lignes.

Il est clair que ce module a toutes les caractéristiques requises pour satisfaire les besoins OEM dans les domaines de la surveillance, du contrôle de process ou pour des applications du genre portier vidéo.

On notera que le module comporte une entrée de synchronisation. Cette entrée permet de disposer de plusieurs signaux vidéocomposites en phase dans les applications mettant en présence plusieurs caméras.

Aucune intervention ne doit être faite sur ce module, si ce n'est un habillage mécanique fonction de sa destination.

Avec cette carte "caméra", nous n'avons donc qu'une seule et unique préoccupation : la transmission du signal vidéocomposite ; car dans la plupart des cas, le traitement du signal ne s'effectue pas localement mais est importé.

transmission du signal vidéo

Pour transmettre le signal vidéo à distance il y a plusieurs méthodes simples, pratiques et économiques.

Le choix d'une solution s'effectue souvent en considérant les coûts. Une des solutions des plus élégantes, au sens technique, est certainement la fibre optique mais le coût est en général élevé.

Ces coûts sont malgré tout supportables lorsqu'on admet difficilement des équipements électriques qui peuvent s'avérer dangereux : produits chimiques, inflammables... explosifs, etc. Dans ce cas, la fibre optique est le seul médium pouvant être utilisé. Ce n'est pas cette solution que nous avons mis en œuvre mais, malgré tout, gardons

cette idée en réserve..., on ne sait jamais, pour une prochaine application. A contrario la méthode la plus simple consiste à prendre ce que l'on peut appeler un vulgaire câble coaxial. Cette solution ne peut être acceptée que dans le cas de distances relativement courtes.

Avec des longues distances, le câble présente deux inconvénients : l'atténuation aux fréquences élevées et le prix.

Pour contourner ces deux inconvénients, la transmission en mode symétrique sur paire torsadée avec circuit de préaccentuation est un bon remède. C'est aussi une des solutions que nous pourrions mettre en pratique si elle suscite un intérêt quelconque auprès des lecteurs.

Pour ce type de transmission il faut concevoir un émetteur assurant le passage du mode asymétrique au mode symétrique, associé à un filtre passif de préaccentuation et un récepteur réalisant l'opération inverse : désaccentuation et passage du mode symétrique au mode asymétrique.

Des réalisations industrielles permettent des liaisons de ce type jusqu'à environ 1000 à 2000 mètres.

Dans les trois cas cités précédemment : fibre optique, coaxial, puis torsadée, la liaison est assurée par un support matériel.

Il existe bien sûr une autre solution que nous utilisons tous les jours : la transmission par voie hertzienne.

Le signal vidéo composite peut être considéré comme un signal classique et on peut envisager tous les types de modulation.

Citons tout de suite un procédé particulièrement intéressant que nous écartons, car probablement prématuré, mais certainement voué à un brillant avenir. Il s'agit de la numérisation du signal vidéo. La compression dans un format quelconque H261, JPEG ou MPEG puis la transmission sous la forme numérique.

Aujourd'hui nous nous en tiendrons à des procédés classiques : modulation AM ou FM.

Choix du type de modulation AM ou FM

Chacune des deux modulations a un avantage. Si nous choisissons une modulation d'amplitude, le principal avantage réside dans les simplifications de conception, surtout en ce qui concerne le récepteur. On peut en effet utiliser un récepteur type grand public.

Pour améliorer la réception, le récepteur peut être précédé d'un préamplificateur faible bruit et d'un filtre très efficace.

En ce qui concerne l'émetteur, on peut avoir recours à un des circuits modulateurs type TDA 6800 ou TDA 5660. Dans ce cas toutes les solutions sont envisageables : double bande latérale ou bande latérale atténuée.

Dans le cas de la modulation de fréquence, il faut concevoir un récepteur particulier et un émetteur spécifique. En contrepartie les résultats sont classiquement meilleurs en FM qu'en AM. Par ailleurs le fait d'opter pour un système spécifique garantit la confidentialité du message transmis. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons choisi la modulation de fréquence.

Opter pour la modulation de fréquence simplifie l'émetteur et permet de disposer facilement de plusieurs versions de puissances différentes.

L'ÉMETTEUR

Le schéma de principe de l'émetteur est représenté à la **figure 1** et est extrêmement simple.

Cette simplicité est obtenue en partie par l'adoption d'un VCO intégré Murata du type MQC 404-410.

Ce VCO délivre une puissance de quelques mW et présente des caractéristiques de bruit de phase excellentes : - 100 dBc à 10 kHz de la porteuse.

La fréquence centrale vaut 430 MHz. Cette famille de VCO est à l'origine

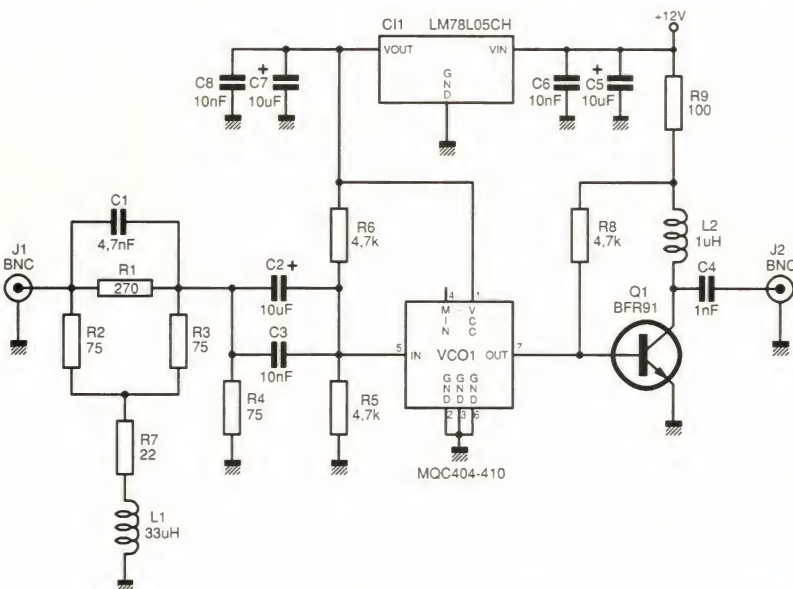
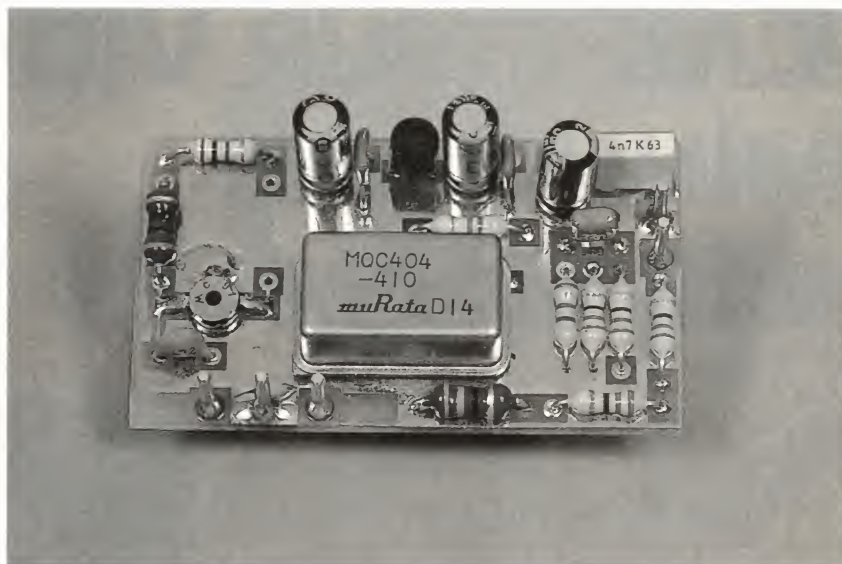


Figure 1 : schéma de notre émetteur.

destinée à des systèmes de communications et comporte deux entrées : une entrée tension de contrôle de la boucle d'asservissement et une entrée de modulation audio.

Dans notre cas, l'entrée modulation audio n'est pas utilisée et le signal vidéo est envoyé via le filtre à l'entrée tension de boucle.

Un étage amplificateur de sortie permet d'augmenter la puissance qui passe à 100 mW en sortie, soit + 20 dBm.

Pour obtenir une puissance supérieure, il est assez facile de disposer d'un module hybride Motorola MHW 707-1.

Avec un tel module la puissance passe à 7 Watts ce qui devrait permettre des liaisons relativement importantes.

Dans la configuration 100 mW, la consommation vaut 100 mA sous 12 V.

Filtre de préaccentuation

Le filtre de préaccentuation vidéo est un modèle classique, ce n'est pas un filtre conforme à la norme CCIR 405-1.

La simulation de ce filtre peut se faire grâce au fichier Spiee donné en annexe.

En intervertissant la position de la self et du condensateur, le filtre de préaccentuation se transforme en filtre de désaccentuation.

Une simulation de la mise en cascade de ces deux filtres peut être faite à la condition d'intercaler entre les deux filtres un atténuateur en T ou en PI de manière à les isoler au maximum.

Le schéma de principe du filtre servant à la simulation est représenté à la **figure 2**.

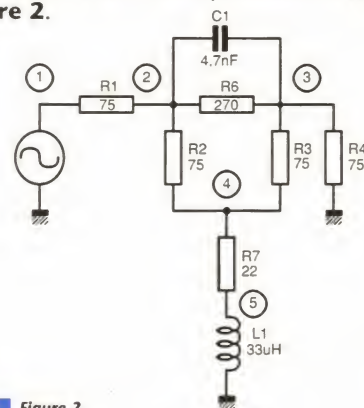


Figure 2.

Tél